



Universidade Federal de Santa Catarina

Centro Tecnológico

Departamento de Informática e Estatística
Ciências da Computação & Engenharia Eletrônica



Sistemas Digitais

INE 5406

Aula 3-T (adendo)


2. Processadores Dedicados (Blocos Aceleradores). Método de Projeto no Nível RT. Exemplo 2 de somadores sequenciais.

Profs. José Luís Güntzel e Cristina Meinhardt

`{j.guntzel, cristina.meinhardt}@ufsc.br`


Processadores Dedicados

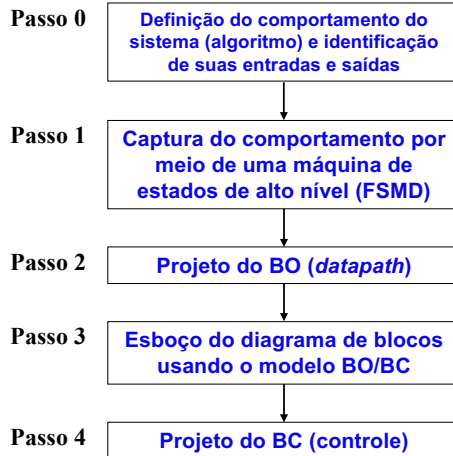Método de Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT




Processadores Dedicados

Aula Passada: Exemplo 1

 

 1. $AC \leftarrow 0$; $T \leftarrow \text{ent}$; // A está estável em ent
2. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow \text{ent}$; // B está estável em ent
3. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow \text{ent}$; // C está estável em ent
4. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow \text{ent}$; // D está estável em ent
5. $AC \leftarrow AC + T$; // O resultado final S estará em AC


O 1º teste de overflow seria dispensável, uma vez que na primeira soma um dos operandos é zero. Porém, **iremos mantê-lo para permitir uma futura generalização do algoritmo.**



Processadores Dedicados


Aula Passada: Exemplo 1

Sistema Digital somatório1

 

Lógica de Próximo Estado (LPE)

Q2	Q1	Q0	iniciar	ov	Q2*	Q1*	Q0*
1	1	1	0	X	1	1	1
1	1	1	1	X	0	0	1
0	0	0	0	X	0	0	0
0	0	0	1	X	0	0	1
0	0	1	X	X	0	1	0
0	1	0	X	0	0	1	1
0	1	0	X	1	1	1	1
0	1	1	X	0	1	0	0
0	1	1	X	1	1	1	1
1	0	0	X	0	1	0	1
1	0	0	X	1	1	1	1
1	0	1	X	0	0	0	0
1	0	1	X	1	1	1	1

 

Lógica de Saída (LS)

Q2	Q1	Q0	Sinais de comando			Saídas de controle	
			sel	cAC	cT	pronto	erro
1	1	1	X	0	0	1	1
0	0	0	X	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0

$$T_{\text{exec}} = n^{\circ} \text{ de ciclos} \times T = 5 \text{ ciclos} \times 5\text{ns} = 25 \text{ ns}$$


	Estimativa de Custo
B.O.	576 transistores
B.C.	7 estados
	5 sinais de controle

Processadores Dedicados

 Exemplo 2: Enunciado

SD (bloco acelerador) para cálculo de um somatório de 4 números

Especificação das interfaces: Necessita-se de um sistema digital (SD) dedicado (i.e., um bloco acelerador) capaz de realizar o cálculo $A+B+C+D$, onde **A**, **B**, **C** e **D** são números* inteiros sem sinal, representados em binário com 8 bits. Este sistema digital, doravante denominado de “somatório2”, possui uma entrada de relógio (“ck”), uma entrada de reset assíncrono (“Reset”), **uma** entrada de dados com 8 bits (“ent”), uma entrada de controle denominada “iniciar”, **uma saída de controle (“pronto”)** e uma saída de dados de **10** bits (“soma”).



* Os números fornecidos como entrada do sistema são comumente chamados de “operandos (de entrada)”

O Enunciado do Exemplo 2 é quase igual ao enunciado do Exemplo 1. As diferenças estão grifadas em vermelho.

Processadores Dedicados

Exemplo 2: Enunciado

SD (bloco acelerador) para cálculo de um somatório de 4 números

Especificação do comportamento:

Há somente um estado inicial, S0. Enquanto um novo cálculo não inicia, “somatório2” permanece em S0;

O sinal externo “iniciar” dá o comando para iniciar um cálculo **A+B+C+D**.


À medida que o cálculo é realizado, os valores dos operandos **A, B, C e D** vão sendo fornecidos pela entrada “ent”, em bordas de relógio consecutivas.

Uma vez iniciado, o cálculo é realizado de maneira sequencial e cumulativa (i.e., cada novo operando de entrada que chega é somado ao valor acumulado até então).



Em nenhuma das adições ocorre *overflow*. Para garantir isso, os registradores e o somador a serem utilizados devem ser dimensionados convenientemente.

Processadores Dedicados

 Exemplo 2: Passo 1 (Captura do comportamento por meio de uma FSM)



  1. $AC \leftarrow 0$; $T \leftarrow ent$; // A está estável em ent
2. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow ent$; // B está estável em ent
3. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow ent$; // C está estável em ent
4. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow ent$; // D está estável em ent
5. $AC \leftarrow AC + T$; // O resultado final S estará em AC




Criando um estado para cada passo do algoritmo


Igual ao Exemplo 1.

Processadores Dedicados

 
Exemplo 2: Passo 1 (Captura do comportamento por meio de uma FSM)



 1. $AC \leftarrow 0$; $T \leftarrow ent$; // A está estável em ent
2. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow ent$; // B está estável em ent
3. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow ent$; // C está estável em ent
4. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow ent$; // D está estável em ent
5. $AC \leftarrow AC + T$; // O resultado final S estará em AC




Acrescentando o estado inicial "S0"

 


Processadores Dedicados

 Exemplo 2: Passo 1 (Captura do comportamento por meio de uma FSM)



 1. $AC \leftarrow 0$; $T \leftarrow ent$; // A está estável em ent
2. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow ent$; // B está estável em ent
3. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow ent$; // C está estável em ent
4. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow ent$; // D está estável em ent
5. $AC \leftarrow AC + T$; // O resultado final S estará em AC

Como nunca vai ocorrer *overflow* quando chegar a S5, a FSM volta a S0 (e a execução termina com o resultado correto).




Processadores Dedicados

Exemplo 2: Passo 2 (Projeto do BO)

1ª questão para guiar o projeto do BO:
Quais são os sinais de interface do BO?

- “ent” e “soma”

FSMD

 

ent
↓ 8

soma
↓ 10

Por que 10 bits??

Processadores Dedicados

Exemplo 2: Passo 2 (Projeto do BO)

Analisando o número mínimo de bits de todas as adições que o algoritmo realiza, a fim de evitar *overflow* ...

2ª adição

		binário	decimal	Nro de bits
AC		1111 1111	255	8
	+			
T		1111 1111	255	8
		11111 1110	510	9

3ª adição

		binário	decimal	Nro de bits
AC		11111 1110	510	9
	+			
T		1111 1111	255	8
		10 1111 1101	765	10

4ª adição


		binário	decimal	Nro de bits
AC		10 1111 1101	765	10
	+			
T		1111 1111	255	8
		11 1111 1100	1020	10

Conclusão: na 4ª soma há um operando de entrada e a própria saída do somador com 10 bits

Processadores Dedicados

Exemplo 2: Passo 2 (Projeto do BO)

FSMD

 


2ª questão para guiar o projeto do BO:

Quais variáveis são usadas para armazenar dados?

- “AC” e “T”

 Logo, o BO precisa ter dois registradores. Chamemo-los de “AC” e “T”.





Processadores Dedicados

Exemplo 2: Passo 2 (Projeto do BO)

3ª questão para guiar o projeto do BO:

- Quais operações são realizadas?
- Adição para números de 10 bits e o somador não precisa testar *overflow*

FSMD

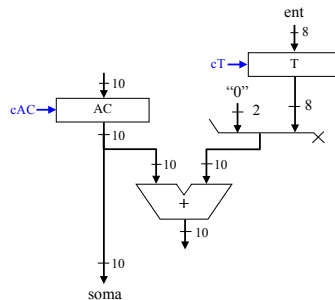 

Processadores Dedicados



Exemplo 2: Passo 2 (Projeto do BO) 4ª questão para guiar o projeto do BO:

Quais operações são realizadas sobre quais dados (incluindo-se as condições)?

• $T \leftarrow \text{ent}$, $AC \leftarrow 0$; $AC \leftarrow AC + T$


Logo, deve haver um mux2:1 na entrada de AC e conexões entre AC e +, T e + e e AC.

FSMD

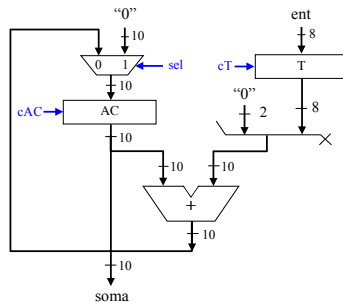 


Processadores Dedicados

 Exemplo 2: Passo 3 (Esboçando o Diagrama BO/BC)





Processadores Dedicados

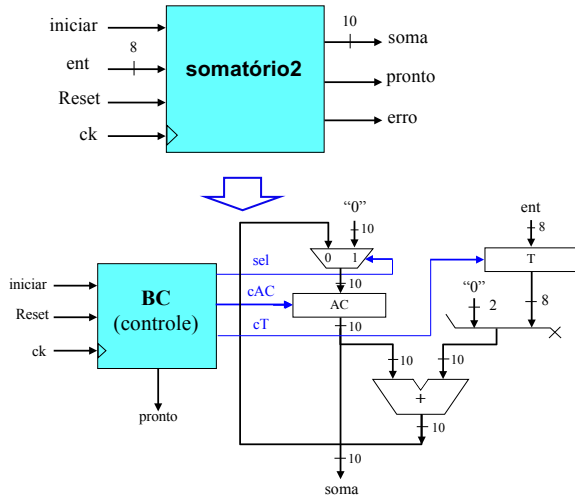Exemplo 2: Passo 3 (Esboçando o Diagrama BO/BC)




Processadores Dedicados

 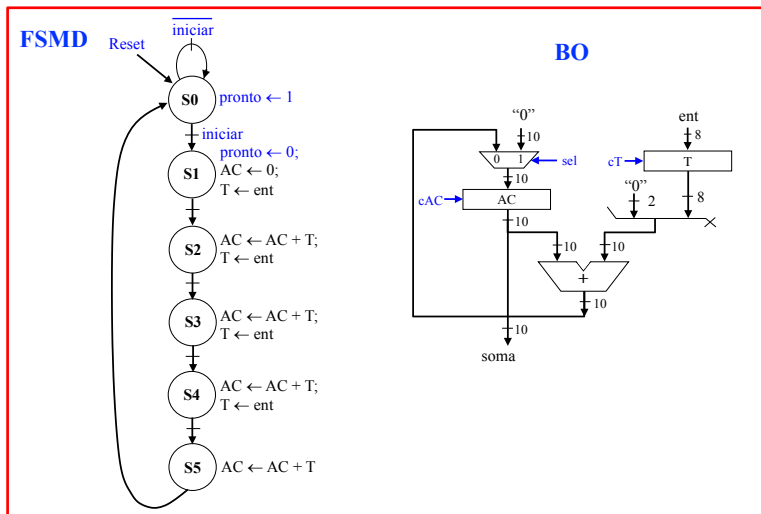Exemplo 2: Passo 4 (Projeto do BC): Criando uma FSM a partir da FSMD e do BO




Processadores Dedicados

 Exemplo 2: Passo 4 (Projeto do BC): Definindo o número de flip-flops




Quantos flip-flops são necessários para implementar a FSM?

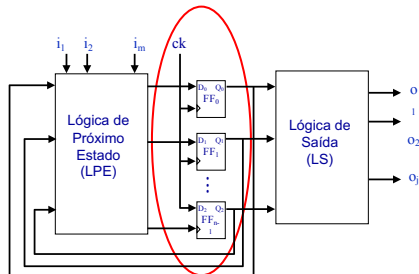Resp.: como são **6** estados (=6 combinações), o cálculo do número de flip-flops é $\log_2 6 = 3$




Processadores Dedicados

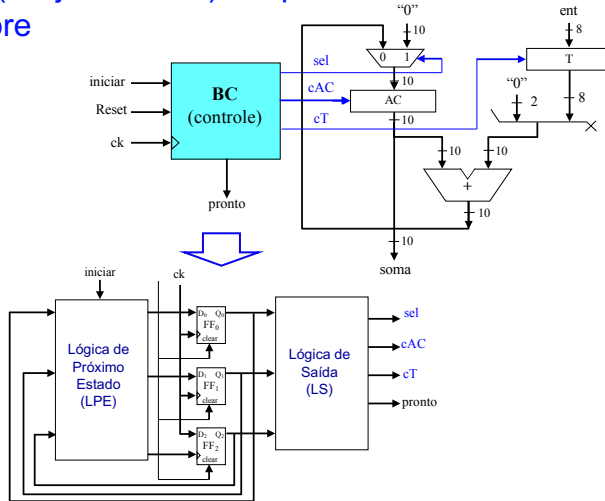Exemplo 2: Passo 4 (Projeto do BC): Mapeando as interfaces do BC para o modelo de FSM de Moore



Processadores Dedicados

 Exemplo 2: Passo 4 (Projeto do BC): Assinalamento de Estados



Corresponde a:

- Escolher uma codificação binária para representar cada estado...
- Se for para minimizar o número de bits, usar $\log_2 N$, onde N é o número de estados. Exemplo de assinalamento:

Estado	Código binário dos estados		
	Q2	Q1	Q0
S0	0	0	0
S1	0	0	1
S2	0	1	0
S3	0	1	1
S4	1	0	0
S5	1	0	1

← Estado inicial: este é o estado para o qual a FSM vai caso o Reset seja acionado!!

Processadores Dedicados

Exemplo 2: Passo 4 (Projeto do BC): projetando a LPE

 
 


Tabela de Transição de Estados (LPE)

Estado atual	iniciar	Próximo estado
S0	0	S0
S0	1	S1
S1	X	S2
S2	X	S3
S3	X	S4
S4	X	S5
S5	X	S0

Processadores Dedicados

Exemplo 2: Passo 4 (Projeto do BC): projetando a LPE

Estado	Código binário dos estados		
	Q2	Q1	Q0
S0	0	0	0
S1	0	0	1
S2	0	1	0
S3	0	1	1
S4	1	0	0
S5	1	0	1

Substituindo os nomes dos estados pelos respectivos códigos binários...

Tabela de Transição de Estados (LPE)

Estado atual	iniciar	Próximo estado
S0	0	S0
S0	1	S1
S1	X	S2
S2	X	S3
S3	X	S4
S4	X	S5
S5	X	S0



Tarefa: completar

Processadores Dedicados

Exemplo 2: Passo 4 (Projeto do BC): projetando a LS

 
 


Tabela-Verdade da LS

Estado atual	Sinais de comando			pronto
	sel	cAC	cT	
S0	X	0	0	1
S1	1	1	1	0
S2	0	1	1	0
S3	0	1	1	0
S4	0	1	0	0
S5	0	1	0	0

Processadores Dedicados

Exemplo 2: Passo 4 (Projeto do BC): projetando a LS

Estado	Código binário dos estados		
	Q2	Q1	Q0
S0	0	0	0
S1	0	0	1
S2	0	1	0
S3	0	1	1
S4	1	0	0
S5	1	0	1

Tabela-Verdade da LS

Estado atual	Sinais de comando			pronto
	sel	cAC	cT	
S0	X	0	0	1
S1	1	1	1	0
S2	0	1	1	0
S3	0	1	1	0
S4	0	1	0	0
S5	0	1	0	0

Substituindo os nomes dos estados pelos respectivos códigos binários...



Tarefa: completar

Processadores Dedicados

Exemplo 2: Passo 4 (Projeto do BC): projetando a LS

Os passos faltantes são similares ao Exemplo 1

Tarefa:

1. Completar os passos faltantes do Exemplo 2
2. Comparar (de maneira qualitativa) esta FSM com a do Exemplo 1