



**Universidade Federal de Santa Catarina**  
**Centro Tecnológico**  
Departamento de Informática e Estatística  
Ciências da Computação & Engenharia Eletrônica



# Sistemas Digitais

INE 5406

## Aula 11-T

**4. O Processador MIPS multiciclo: execução das instruções e construção do bloco de controle.**

**Profs. José Luís Güntzel e Cristina Meinhardt**  
{j.guntzel, cristina.meinhardt}@ufsc.br


# O Processador MIPS Multiciclo

## Passos Necessários para Qualquer Instrução no MIPS Multiciclo

Nome do passo	Instrução tipo R	Instrução lw	Instrução sw	Instrução beq	Instrução j
Busca da instrução	$RI = Mem[PC]$ $PC = PC + 4$				
Decodificação da instrução & leitura dos registradores Rs e Rt & cálculo do endereço de desvio (cond.)	$A = Reg [RI[25-21]]$ $B = Reg [RI[20-16]]$ $ULASaída = PC + (extensão\ de\ sinal(RI[15-0]) << 2)$				
Execução, cálculo do endereço de acesso à memória, término de uma instrução branch/jump	$ULASaída = A\ op\ B$	$ULASaída = A + extensão\ de\ sinal\ (RI[15-0])$		Se $(A == B)$ então $PC = ULASaída$	$PC = PC[31-28]    (RI[25-0] << 2)$
Término de uma instrução store word ou de tipo R	$Reg [RI[15-11]] = ULASaída$	$RDM = Mem [ULASaída]$	$Mem [ULASaída] = B$		
Término de uma instrução load word		$Reg[RI[20-16]] = RDM$			
Número de passos	4	5	4	3	3


# O Processador MIPS Multiciclo
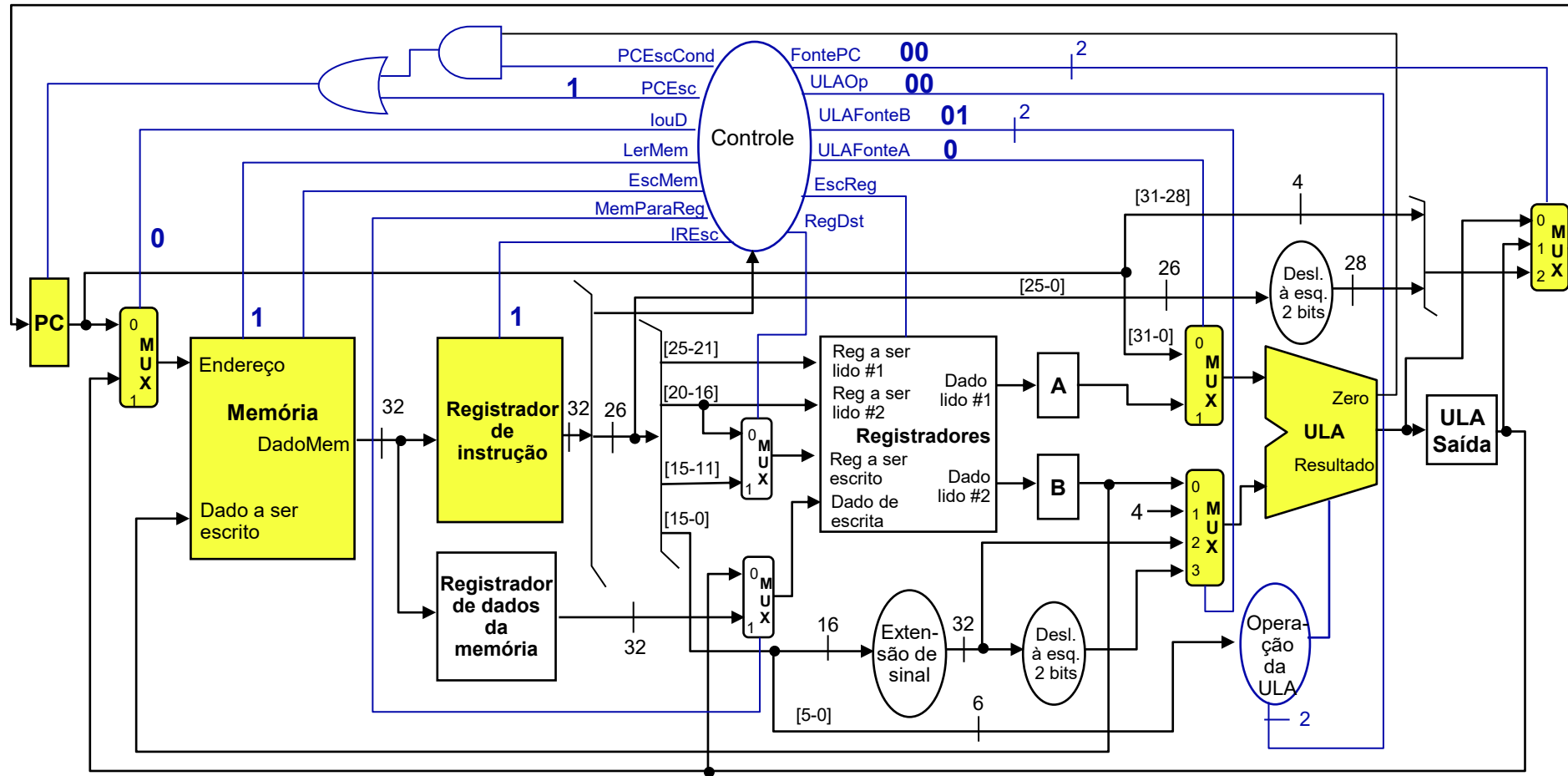
## Busca da Instrução (e $PC \leftarrow PC+4$ )



# O Processador MIPS Multiciclo

## Máquina de Estados

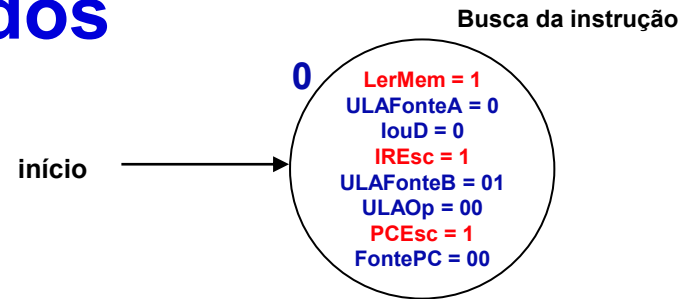


# O Processador MIPS Multiciclo

## Passos Necessários para Qualquer Instrução no MIPS Multiciclo

Nome do passo	Instrução tipo R	Instrução lw	Instrução sw	Instrução beq	Instrução j
Busca da instrução	$RI = Mem[PC]$ $PC = PC + 4$				
Decodificação da instrução & leitura dos registradores Rs e Rt & cálculo do endereço de desvio (cond.)	$A = Reg [RI[25-21]]$ $B = Reg [RI[20-16]]$ $ULASaída = PC + (extensão\ de\ sinal(RI[15-0]) << 2)$				
Execução, cálculo do endereço de acesso à memória, término de uma instrução branch/jump	$ULASaída = A\ op\ B$	$ULASaída = A + extensão\ de\ sinal\ (RI[15-0])$		Se $(A == B)$ então $PC = ULASaída$	$PC = PC[31-28]    (RI[25-0] << 2)$
Término de uma instrução store word ou de tipo R	$Reg [RI[15-11]] = ULASaída$	$RDM = Mem [ULASaída]$	$Mem [ULASaída] = B$		
Término de uma instrução load word		$Reg[RI[20-16]] = RDM$			
Número de passos	4	5	4	3	3


# O Processador MIPS Multiciclo
 
## Decodificação da instrução & Leit. Rs e Rt (cálculo do end. p/ beq)



# O Processador MIPS Multiciclo

## Máquina de Estados

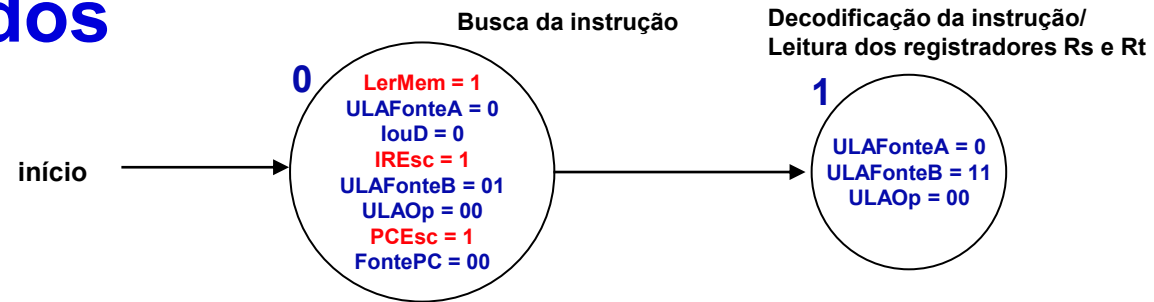

# O Processador MIPS Multiciclo


## Passos Necessários para Instrução beq no MIPS Multiciclo

Nome do passo	Instrução tipo R	Instrução lw	Instrução sw	Instrução beq	Instrução j
Busca da instrução	$RI = Mem[PC]$ $PC = PC + 4$				
Decodificação da instrução & leitura dos registradores Rs e Rt & cálculo do endereço de desvio (cond.)	$A = Reg [RI[25-21]]$ $B = Reg [RI[20-16]]$ $ULASaída = PC + (extensão\ de\ sinal(RI[15-0]) \ll 2)$				
Execução, cálculo do endereço de acesso à memória, término de uma instrução branch/jump	$ULASaída = A\ op\ B$	$ULASaída = A + extensão\ de\ sinal\ (RI[15-0])$		Se $(A == B)$ então $PC = ULASaída$	$PC = PC[31-28] \parallel (RI[25-0] \ll 2)$
Término de uma instrução store word ou de tipo R	$Reg\ [RI[15-11]] = ULASaída$	$RDM = Mem\ [ULASaída]$	$Mem\ [ULASaída] = B$		
Término de uma instrução load word		$Reg[RI[20-16]] = RDM$			
Número de passos	4	5	4	3	3




# O Processador MIPS Multiciclo
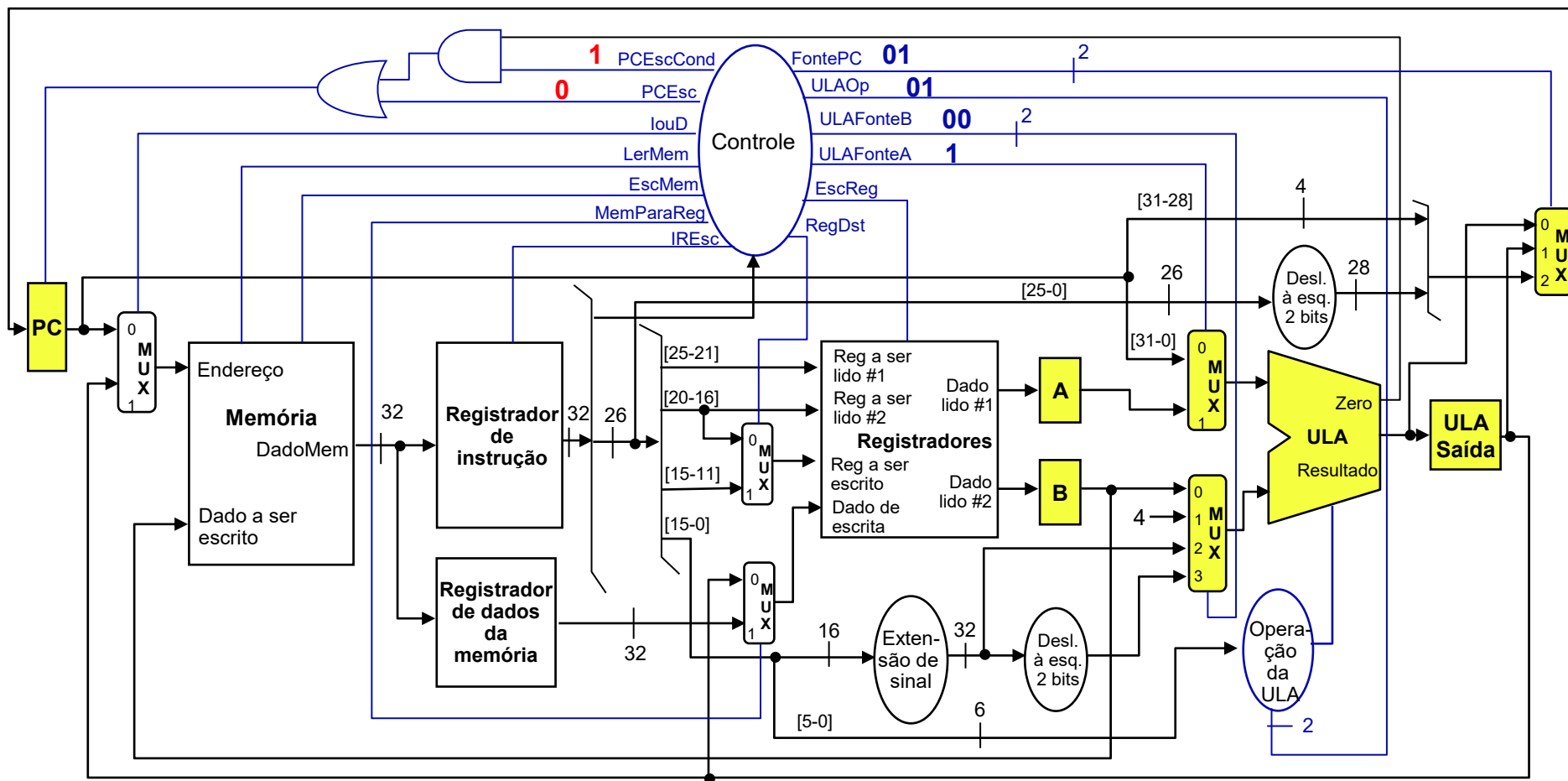
## Execução da Instrução beq: testa se A == B




# O Processador MIPS Multiciclo

## Máquina de Estados

 

# O Processador MIPS Multiciclo

## Máquina de Estados

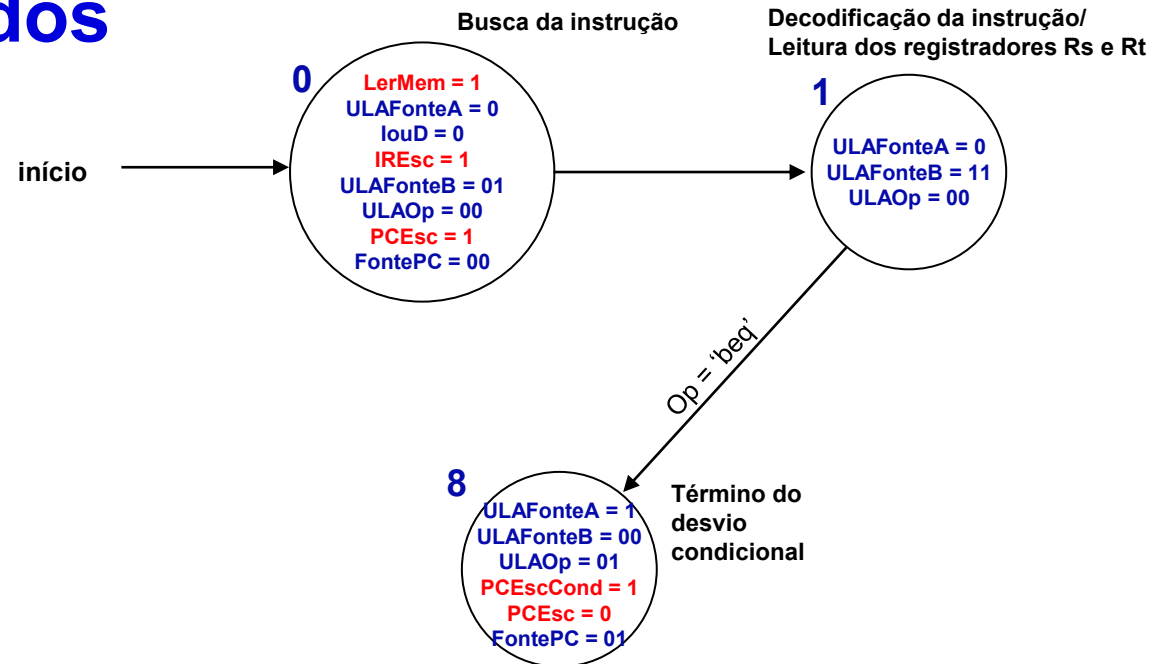


# O Processador MIPS Multiciclo

## Passos Necessários para Instrução jump no MIPS Multiciclo

Nome do passo	Instrução tipo R	Instrução lw	Instrução sw	Instrução beq	Instrução j
Busca da instrução	$RI = Mem[PC]$ $PC = PC + 4$				
Decodificação da instrução & leitura dos registradores Rs e Rt & cálculo do endereço de desvio (cond.)	$A = Reg [RI[25-21]]$ $B = Reg [RI[20-16]]$ $ULASaída = PC + (extensão\ de\ sinal(RI[15-0]) << 2)$				
Execução, cálculo do endereço de acesso à memória, término de uma instrução branch/jump	$ULASaída = A\ op\ B$	$ULASaída = A + extensão\ de\ sinal\ (RI[15-0])$		Se $(A == B)$ então $PC = ULASaída$	$PC = PC[31-28]    (RI[25-0] << 2)$
Término de uma instrução store word ou de tipo R	$Reg [RI[15-11]] = ULASaída$	$RDM = Mem [ULASaída]$	$Mem [ULASaída] = B$		
Término de uma instrução load word		$Reg[RI[20-16]] = RDM$			
Número de passos	4	5	4	3	3


# O Processador MIPS Multiciclo
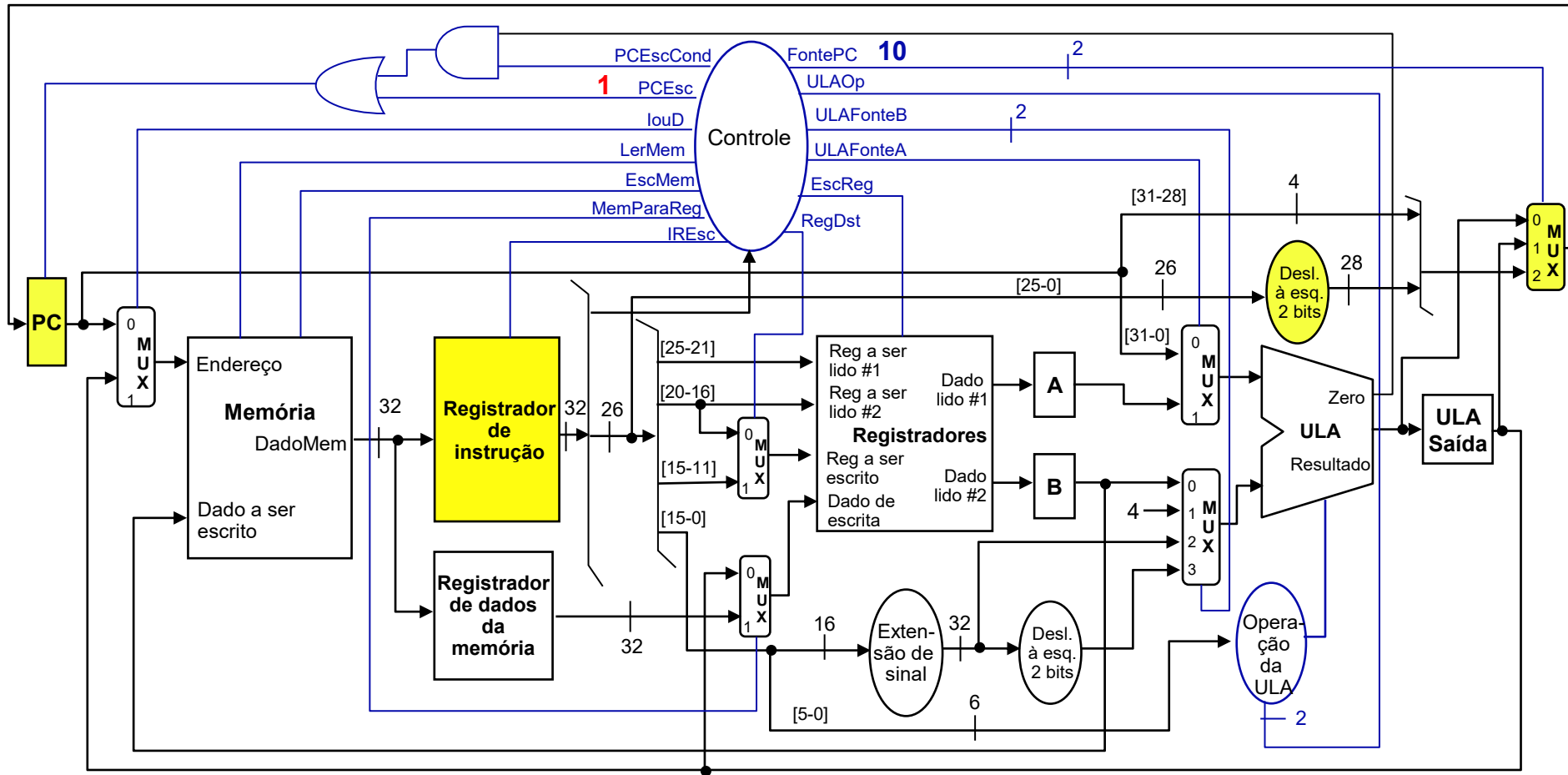
## Execução da Instrução jump: somente seleção de caminho




# O Processador MIPS Multiciclo

## Máquina de Estados

 

# O Processador MIPS Multiciclo

## Máquina de Estados

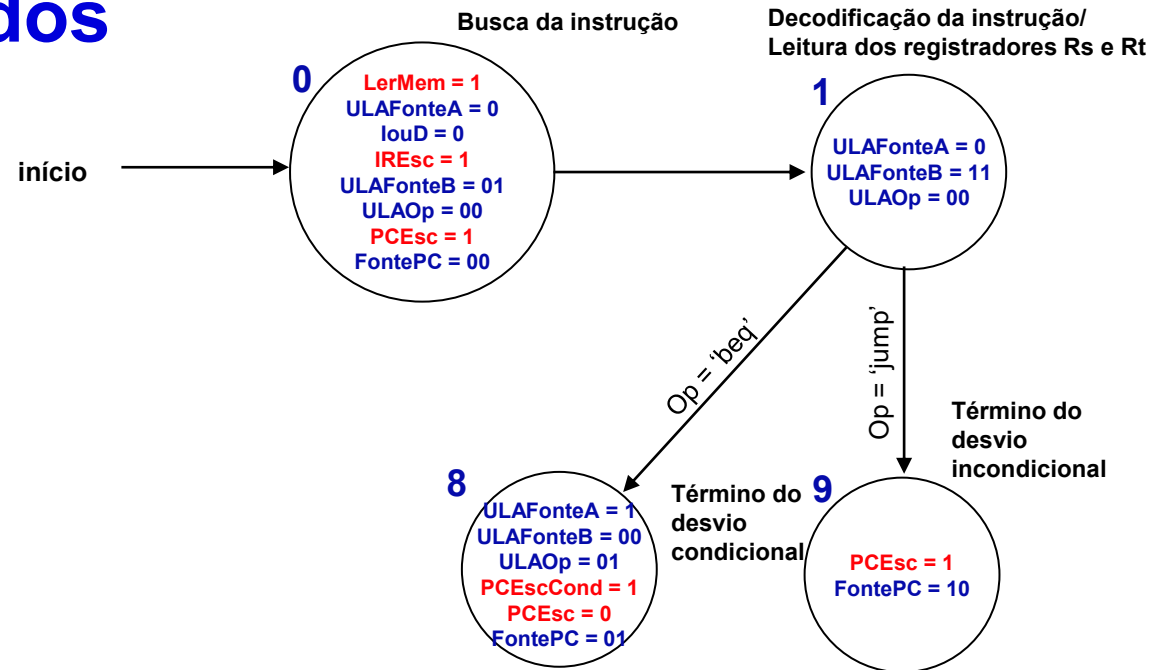

# O Processador MIPS Multiciclo


## Passos Necessários para Instruções Tipo R no MIPS Multiciclo

Nome do passo	Instrução tipo R	Instrução lw	Instrução sw	Instrução beq	Instrução j
Busca da instrução	$RI = Mem[PC]$ $PC = PC + 4$				
Decodificação da instrução & leitura dos registradores Rs e Rt & cálculo do endereço de desvio (cond.)	$A = Reg [RI[25-21]]$ $B = Reg [RI[20-16]]$ $ULASaída = PC + (extensão\ de\ sinal(RI[15-0]) << 2)$				
Execução, cálculo do endereço de acesso à memória, término de uma instrução branch/jump	$ULASaída = A\ op\ B$	$ULASaída = A + extensão\ de\ sinal\ (RI[15-0])$		Se $(A == B)$ então $PC = ULASaída$	$PC = PC[31-28]    (RI[25-0] << 2)$
Término de uma instrução store word ou de tipo R	$Reg [RI[15-11]] = ULASaída$	$RDM = Mem [ULASaída]$	$Mem [ULASaída] = B$		
Término de uma instrução load word		$Reg[RI[20-16]] = RDM$			
Número de passos	4	5	4	3	3




# O Processador MIPS Multiciclo
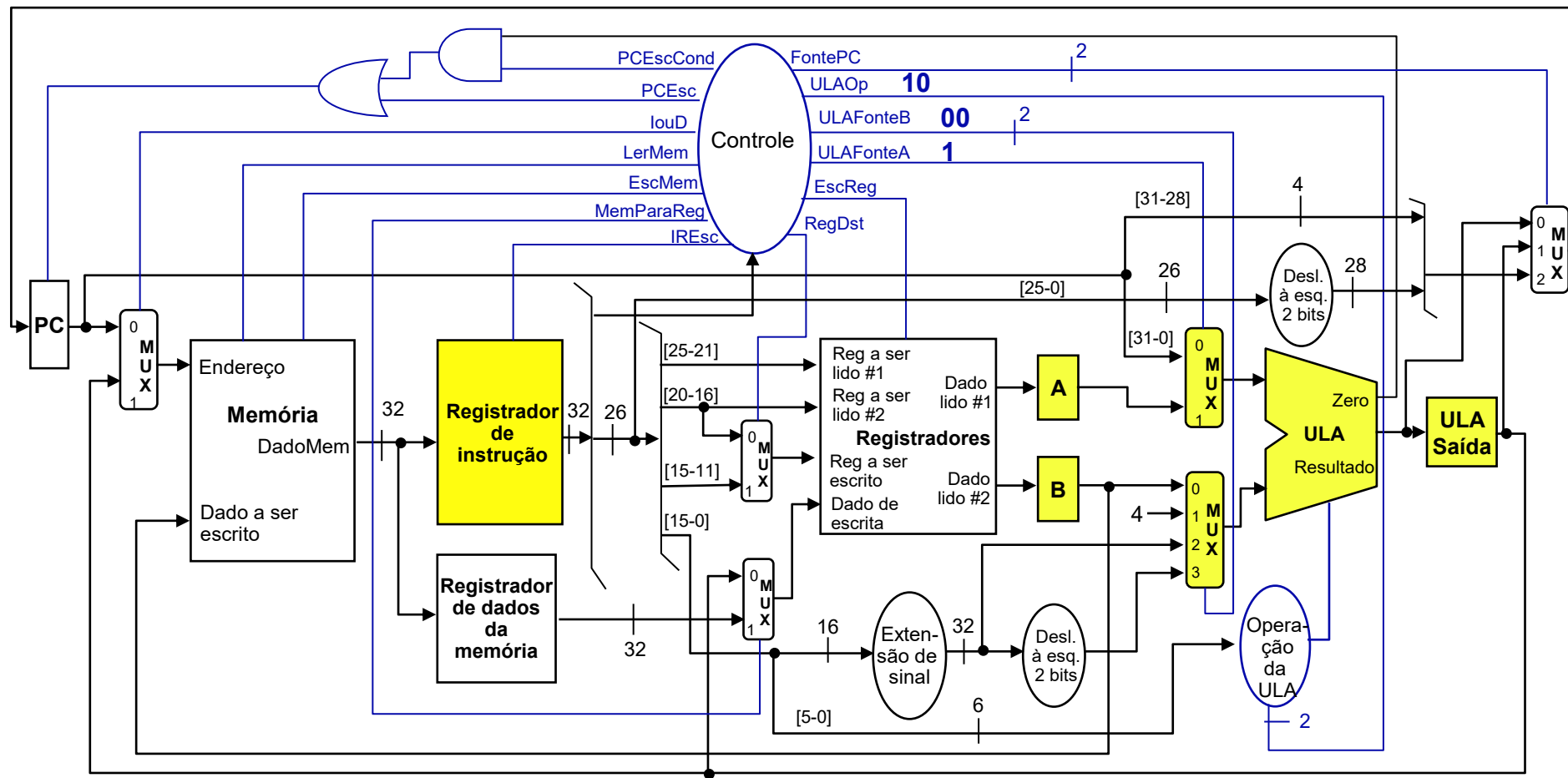
## Execução de Instruções Tipo R: execução na ULA



# O Processador MIPS Multiciclo

## Máquina de Estados

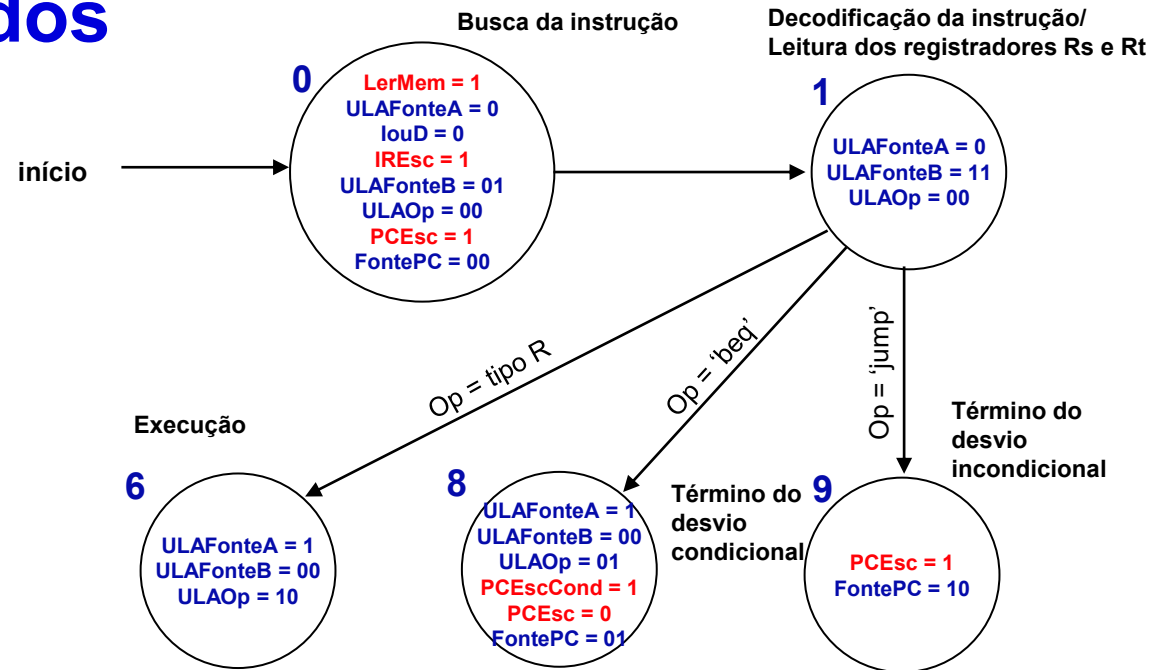


# O Processador MIPS Multiciclo

## Passos Necessários para Instruções Tipo R no MIPS Multiciclo

Nome do passo	Instrução tipo R	Instrução lw	Instrução sw	Instrução beq	Instrução j
Busca da instrução	$RI = Mem[PC]$ $PC = PC + 4$				
Decodificação da instrução & leitura dos registradores Rs e Rt & cálculo do endereço de desvio (cond.)	$A = Reg [RI[25-21]]$ $B = Reg [RI[20-16]]$ $ULASaída = PC + (extensão\ de\ sinal(RI[15-0]) \ll 2)$				
Execução, cálculo do endereço de acesso à memória, término de uma instrução branch/jump	$ULASaída = A \text{ op } B$	$ULASaída = A + extensão\ de\ sinal\ (RI[15-0])$		Se $(A == B)$ então $PC = ULASaída$	$PC = PC[31-28] \parallel (RI[25-0] \ll 2)$
Término de uma instrução store word ou de tipo R	$Reg [RI[15-11]] = ULASaída$	$RDM = Mem [ULASaída]$	$Mem [ULASaída] = B$		
Término de uma instrução load word		$Reg[RI[20-16]] = RDM$			
Número de passos	4	5	4	3	3


# O Processador MIPS Multiciclo
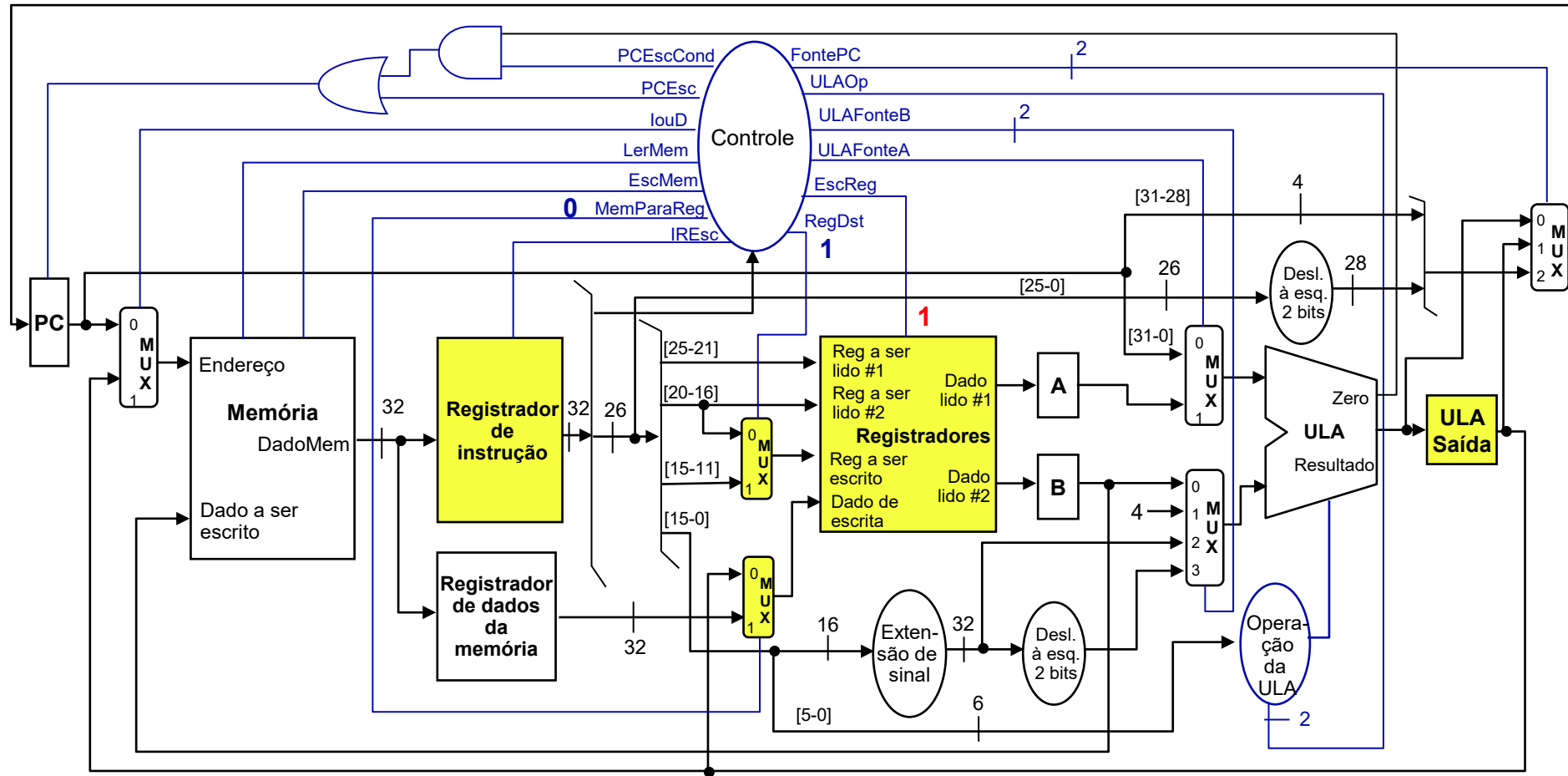
## Execução de Instruções Tipo R: escreve em registrador



# O Processador MIPS Multiciclo

## Máquina de Estados

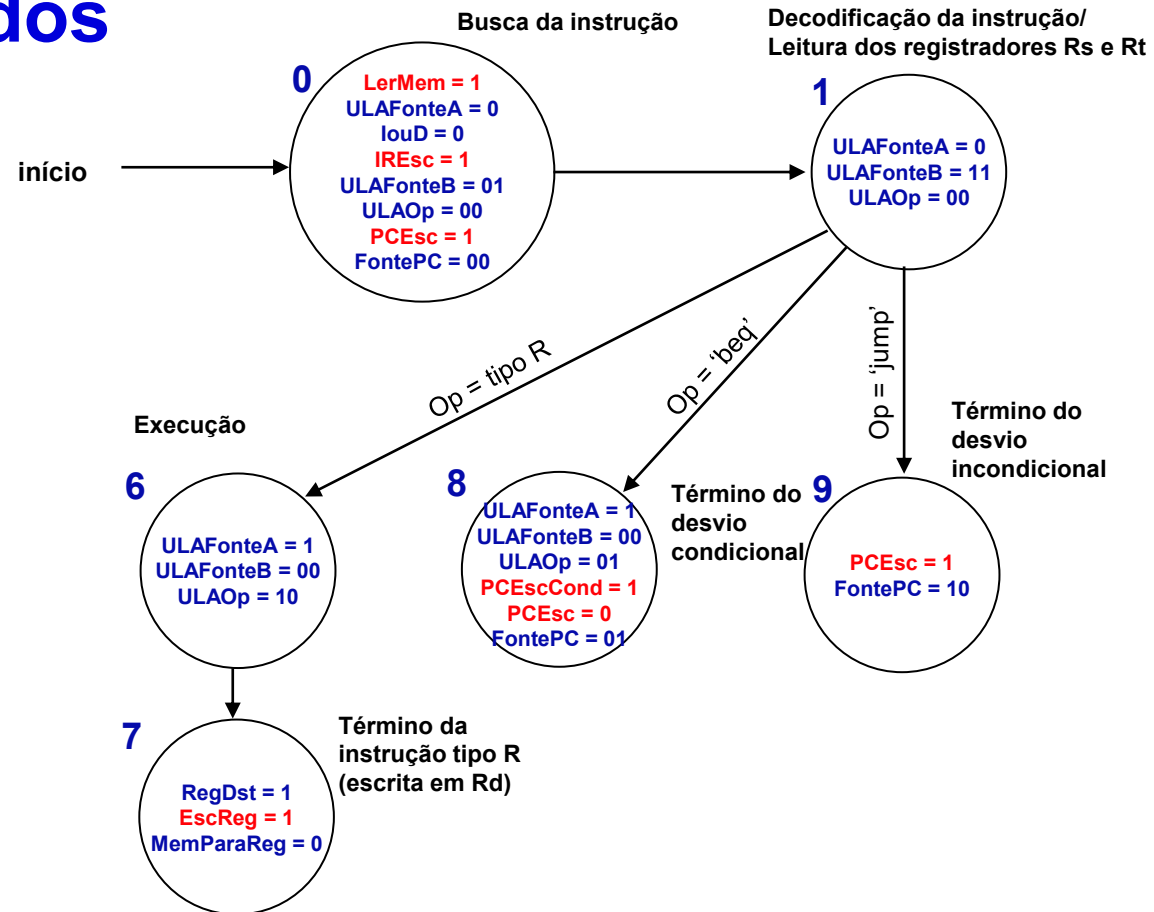


# O Processador MIPS Multiciclo

## Passos Necessários para Instruções lw e sw no MIPS Multiciclo

Nome do passo	Instrução tipo R	Instrução lw	Instrução sw	Instrução beq	Instrução j
Busca da instrução	$RI = \text{Mem}[\text{PC}]$ $\text{PC} = \text{PC} + 4$				
Decodificação da instrução & leitura dos registradores Rs e Rt & cálculo do endereço de desvio (cond.)	$A = \text{Reg} [RI[25-21]]$ $B = \text{Reg} [RI[20-16]]$ $\text{ULASaída} = \text{PC} + (\text{extensão de sinal}(RI[15-0]) \ll 2)$				
Execução, cálculo do endereço de acesso à memória, término de uma instrução branch/jump	$\text{ULASaída} = A \text{ op } B$	$\text{ULASaída} = A + \text{extensão de sinal} (RI[15-0])$		Se $(A == B)$ então $\text{PC} = \text{ULASaída}$	$\text{PC} = \text{PC}[31-28] \parallel (RI[25-0] \ll 2)$
Término de uma instrução store word ou de tipo R	$\text{Reg} [RI[15-11]] = \text{ULASaída}$	$\text{RDM} = \text{Mem} [\text{ULASaída}]$	$\text{Mem} [\text{ULASaída}] = B$		
Término de uma instrução load word		$\text{Reg}[RI[20-16]] = \text{RDM}$			
Número de passos	4	5	4	3	3


# O Processador MIPS Multiciclo
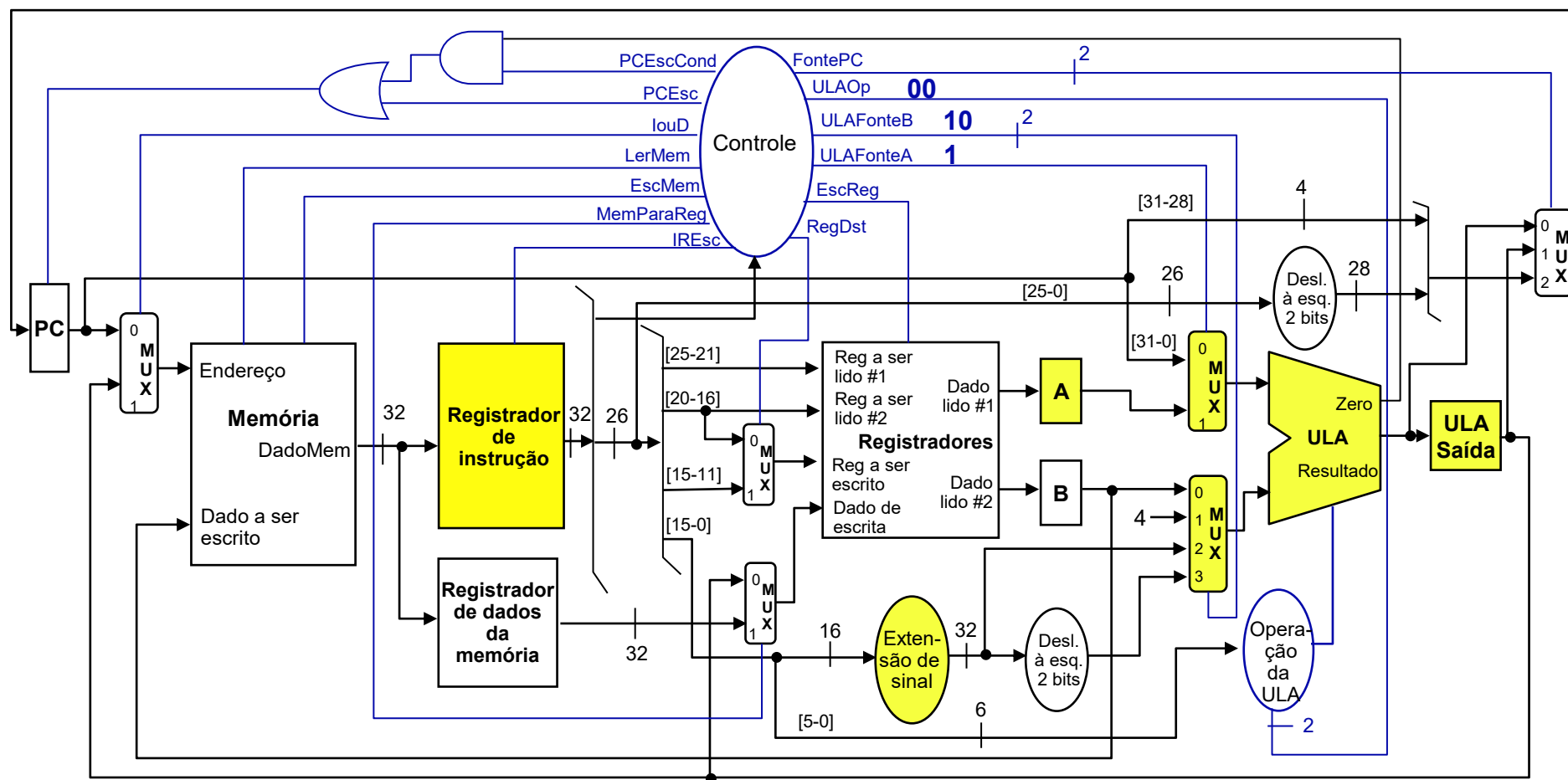
## Execução de Instruções: execução lw/sw (calc. endereço desvio)



# O Processador MIPS Multiciclo

## Máquina de Estados

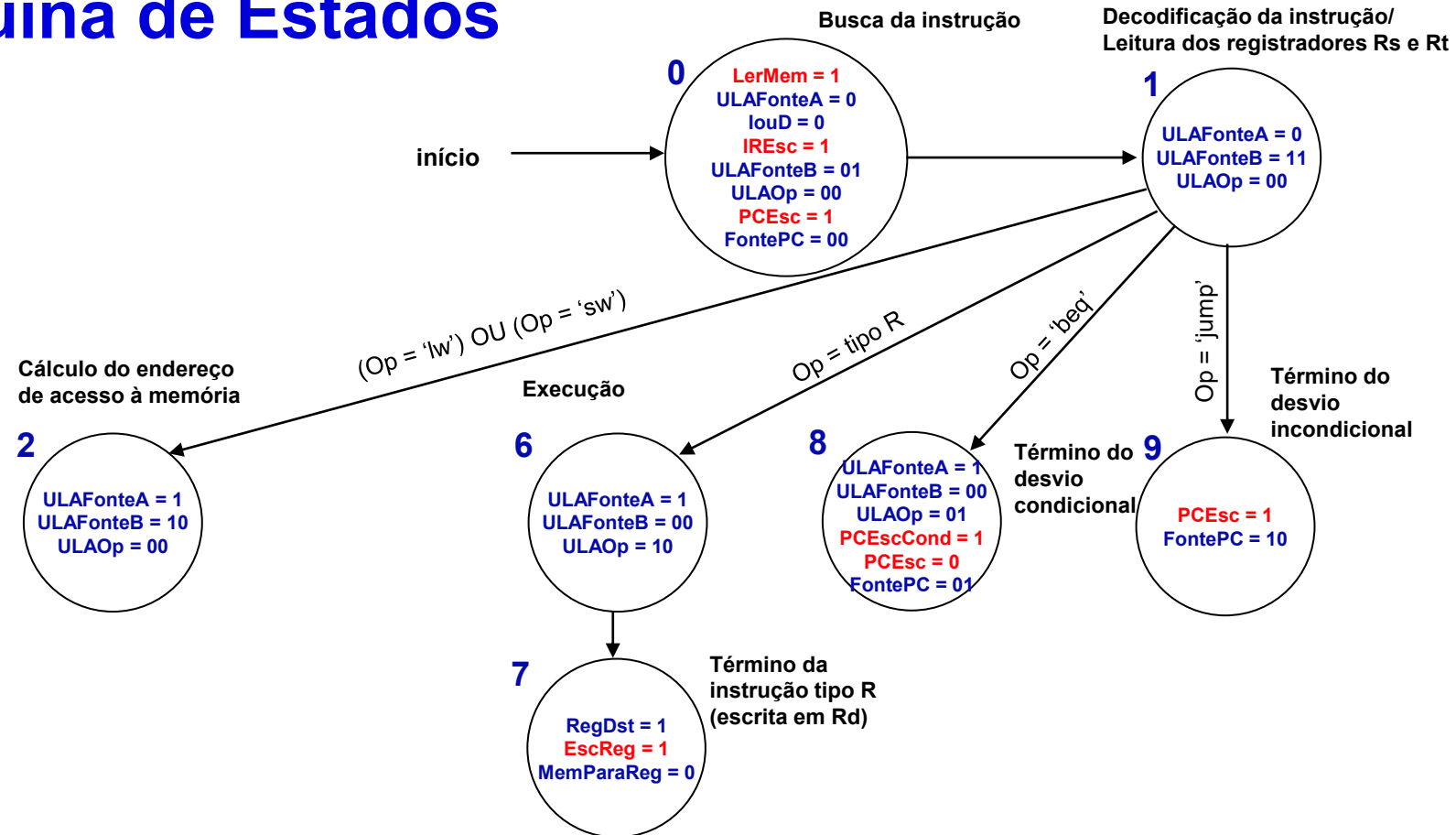



# O Processador MIPS Multiciclo

## Passos Necessários para Instrução sw no MIPS Multiciclo


Nome do passo	Instrução tipo R	Instrução lw	Instrução sw	Instrução beq	Instrução j
Busca da instrução	$RI = Mem[PC]$ $PC = PC + 4$				
Decodificação da instrução & leitura dos registradores Rs e Rt & cálculo do endereço de desvio (cond.)	$A = Reg [RI[25-21]]$ $B = Reg [RI[20-16]]$ $ULASaída = PC + (extensão\ de\ sinal(RI[15-0]) << 2)$				
Execução, cálculo do endereço de acesso à memória, término de uma instrução branch/jump	$ULASaída = A\ op\ B$	$ULASaída = A + extensão\ de\ sinal\ (RI[15-0])$		Se $(A == B)$ então $PC = ULASaída$	$PC = PC[31-28]    (RI[25-0] << 2)$
Término de uma instrução store word ou de tipo R	$Reg [RI[15-11]] = ULASaída$	$RDM = Mem [ULASaída]$	$Mem [ULASaída] = B$		
Término de uma instrução load word		$Reg[RI[20-16]] = RDM$			
Número de passos	4	5	4	3	3

## Término da Instrução sw: escreve na memória



# O Processador MIPS Multiciclo

## Máquina de Estados

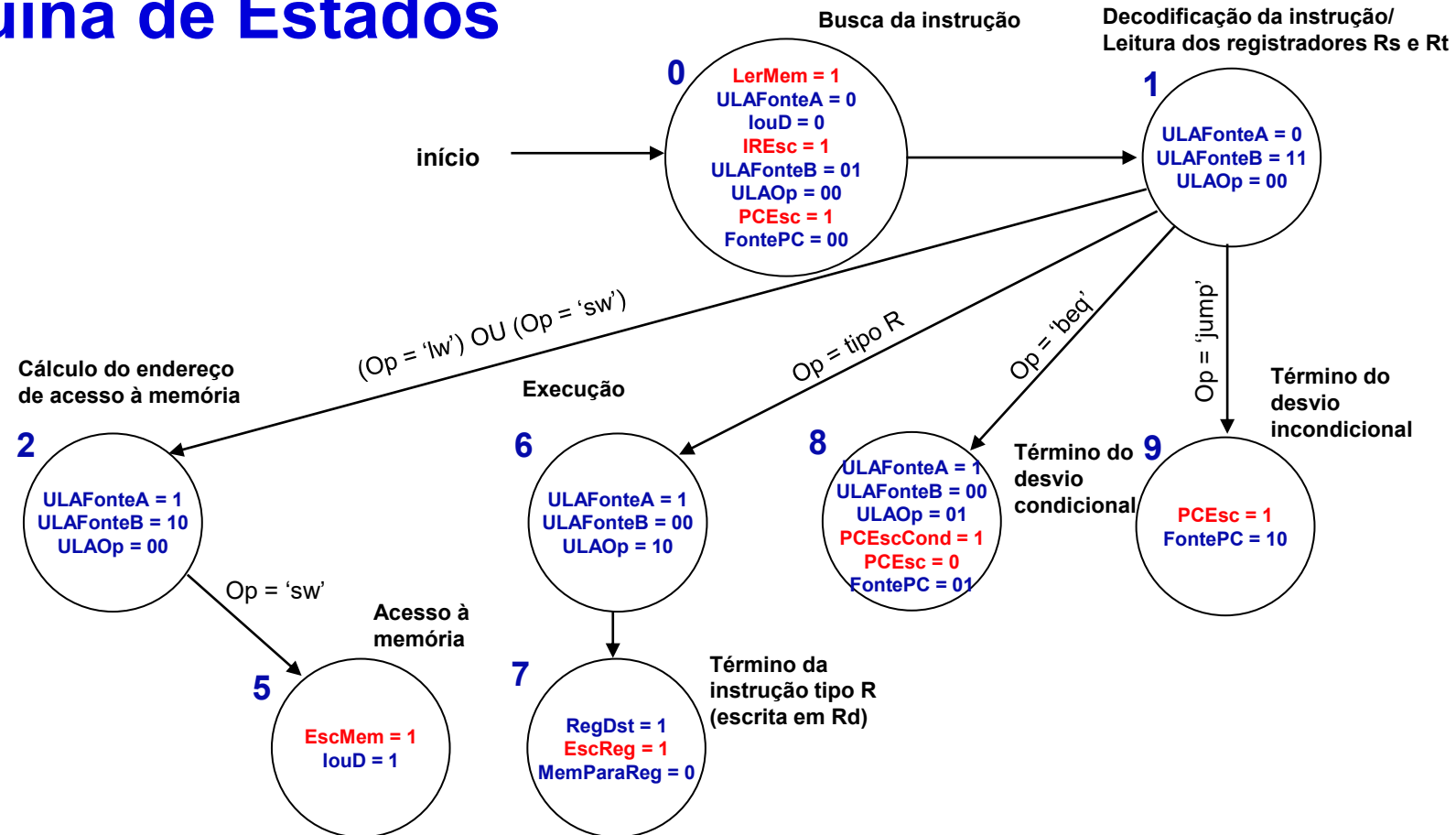

# O Processador MIPS Multiciclo

## Passos Necessários para Instrução lw no MIPS Multiciclo


Nome do passo	Instrução tipo R	Instrução lw	Instrução sw	Instrução beq	Instrução j
Busca da instrução	$RI = \text{Mem}[PC]$ $PC = PC + 4$				
Decodificação da instrução & leitura dos registradores Rs e Rt & cálculo do endereço de desvio (cond.)	$A = \text{Reg}[RI[25-21]]$ $B = \text{Reg}[RI[20-16]]$ $ULASaída = PC + (\text{extensão de sinal}(RI[15-0]) \ll 2)$				
Execução, cálculo do endereço de acesso à memória, término de uma instrução branch/jump	$ULASaída = A \text{ op } B$	$ULASaída = A + \text{extensão de sinal}(RI[15-0])$		Se $(A == B)$ então $PC = ULASaída$	$PC = PC[31-28] \parallel (RI[25-0] \ll 2)$
Término de uma instrução store word ou de tipo R	$\text{Reg}[RI[15-11]] = ULASaída$	<b><math>RDM = \text{Mem}[ULASaída]</math></b>	$\text{Mem}[ULASaída] = B$		
Término de uma instrução load word		$\text{Reg}[RI[20-16]] = RDM$			
Número de passos	4	5	4	3	3

## Acesso à Memória na Instrução lw: lê dado da memória



# O Processador MIPS Multiciclo

## Máquina de Estados

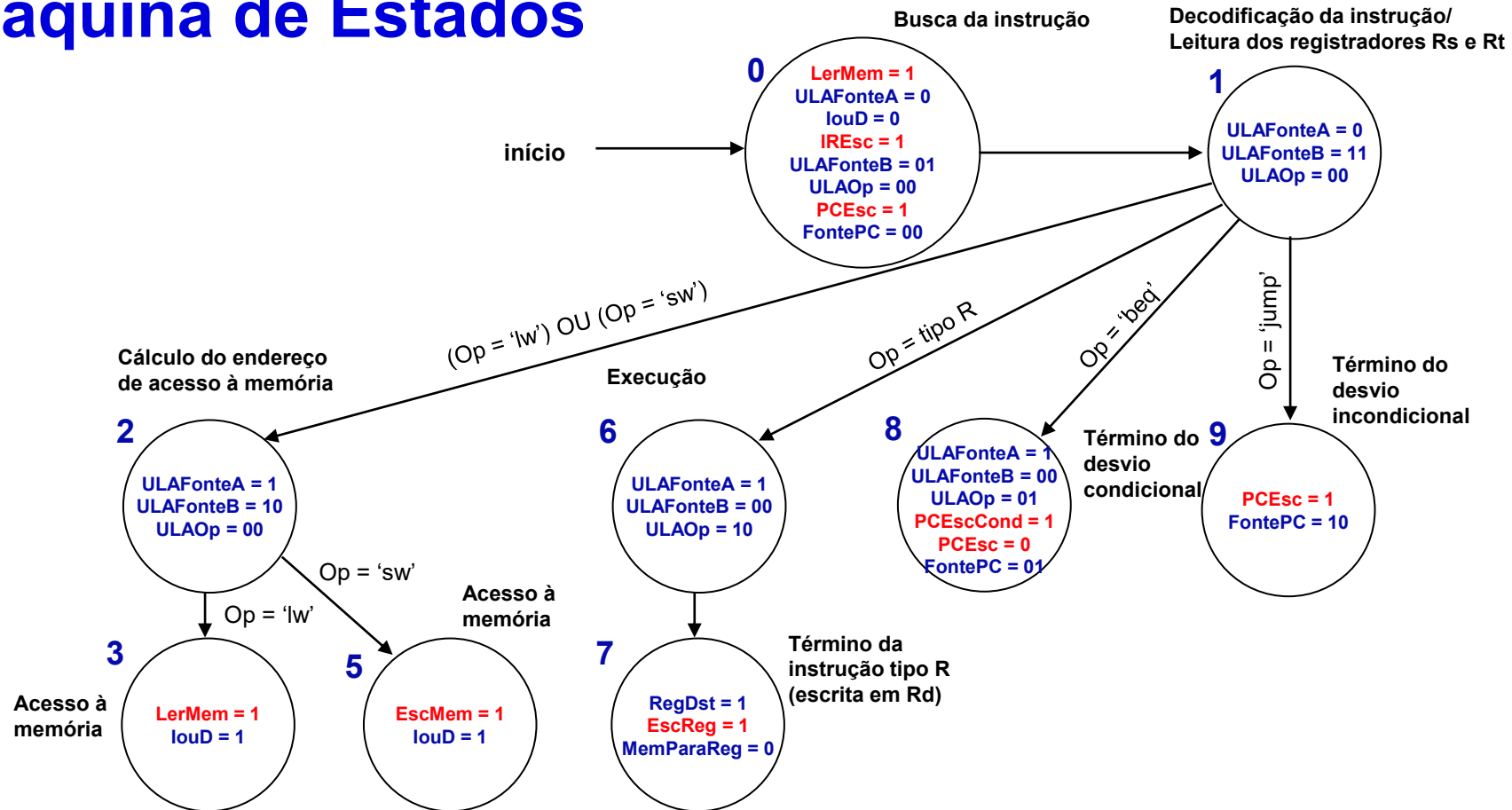


# O Processador MIPS Multiciclo

## Passos Necessários para Instrução lw no MIPS Multiciclo

Nome do passo	Instrução tipo R	Instrução lw	Instrução sw	Instrução beq	Instrução j
Busca da instrução	$RI = Mem[PC]$ $PC = PC + 4$				
Decodificação da instrução & leitura dos registradores Rs e Rt & cálculo do endereço de desvio (cond.)	$A = Reg [RI[25-21]]$ $B = Reg [RI[20-16]]$ $ULASaída = PC + (extensão\ de\ sinal(RI[15-0]) << 2)$				
Execução, cálculo do endereço de acesso à memória, término de uma instrução branch/jump	$ULASaída = A\ op\ B$	$ULASaída = A + extensão\ de\ sinal\ (RI[15-0])$		Se $(A == B)$ então $PC = ULASaída$	$PC = PC[31-28]    (RI[25-0] << 2)$
Término de uma instrução store word ou de tipo R	$Reg [RI[15-11]] = ULASaída$	$RDM = Mem [ULASaída]$	$Mem [ULASaída] = B$		
Término de uma instrução load word		$Reg[RI[20-16]] = RDM$			
Número de passos	4	5	4	3	3

# O Processador MIPS Multiciclo

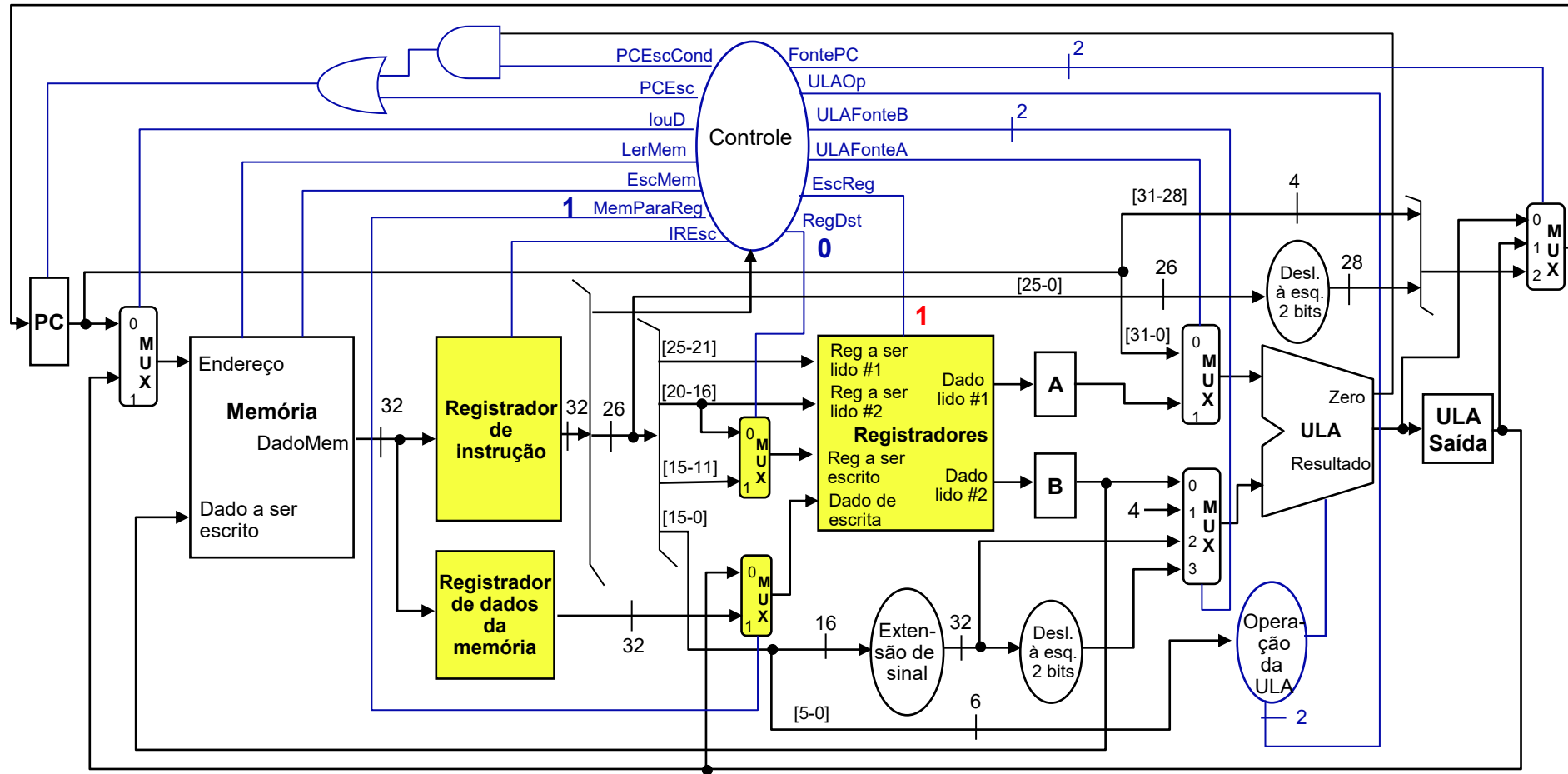
## Término da Instrução lw: escreve em registrador






# O Processador MIPS Multiciclo

## Máquina de Estados

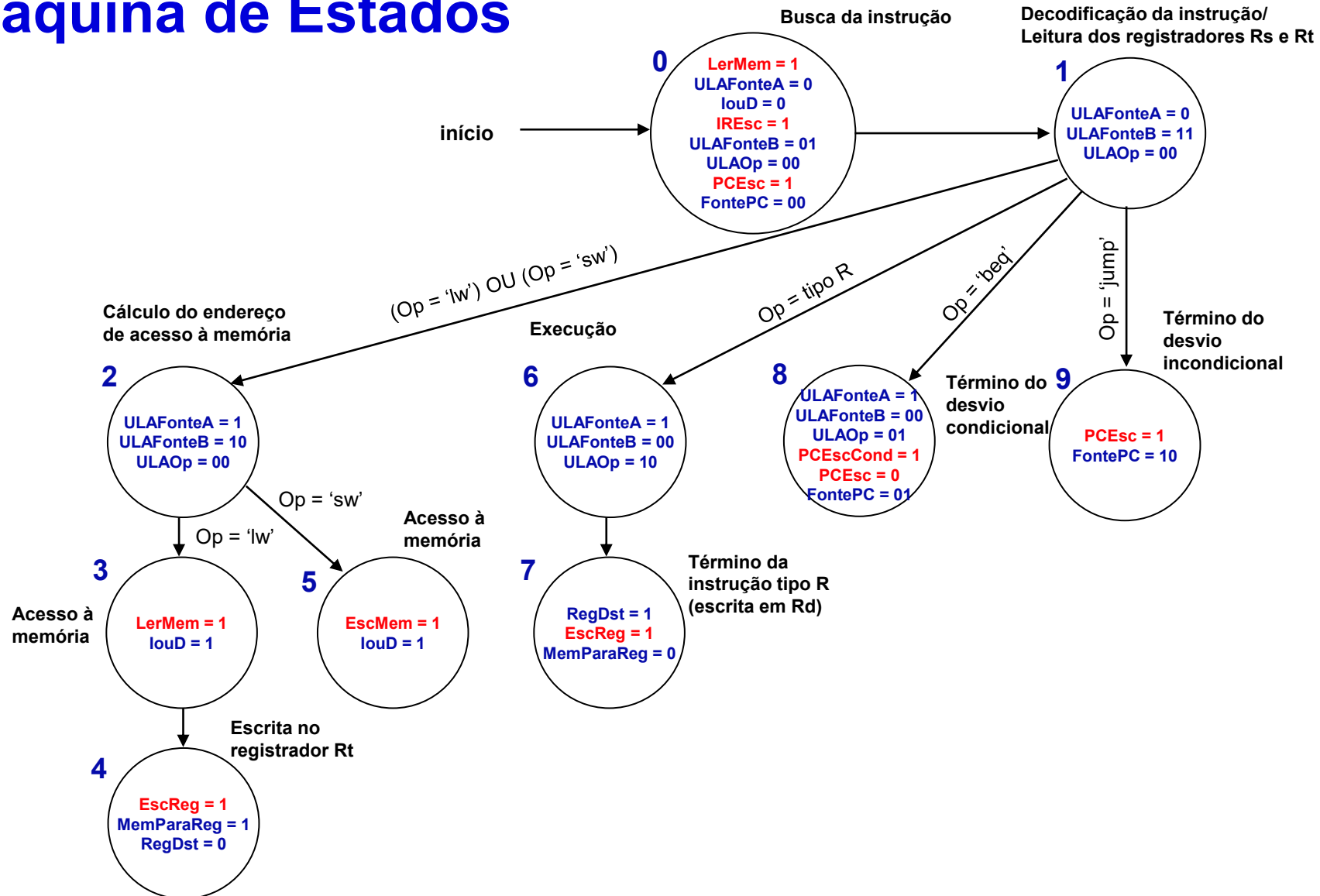


# O Processador MIPS Multiciclo

## Máquina de Estados

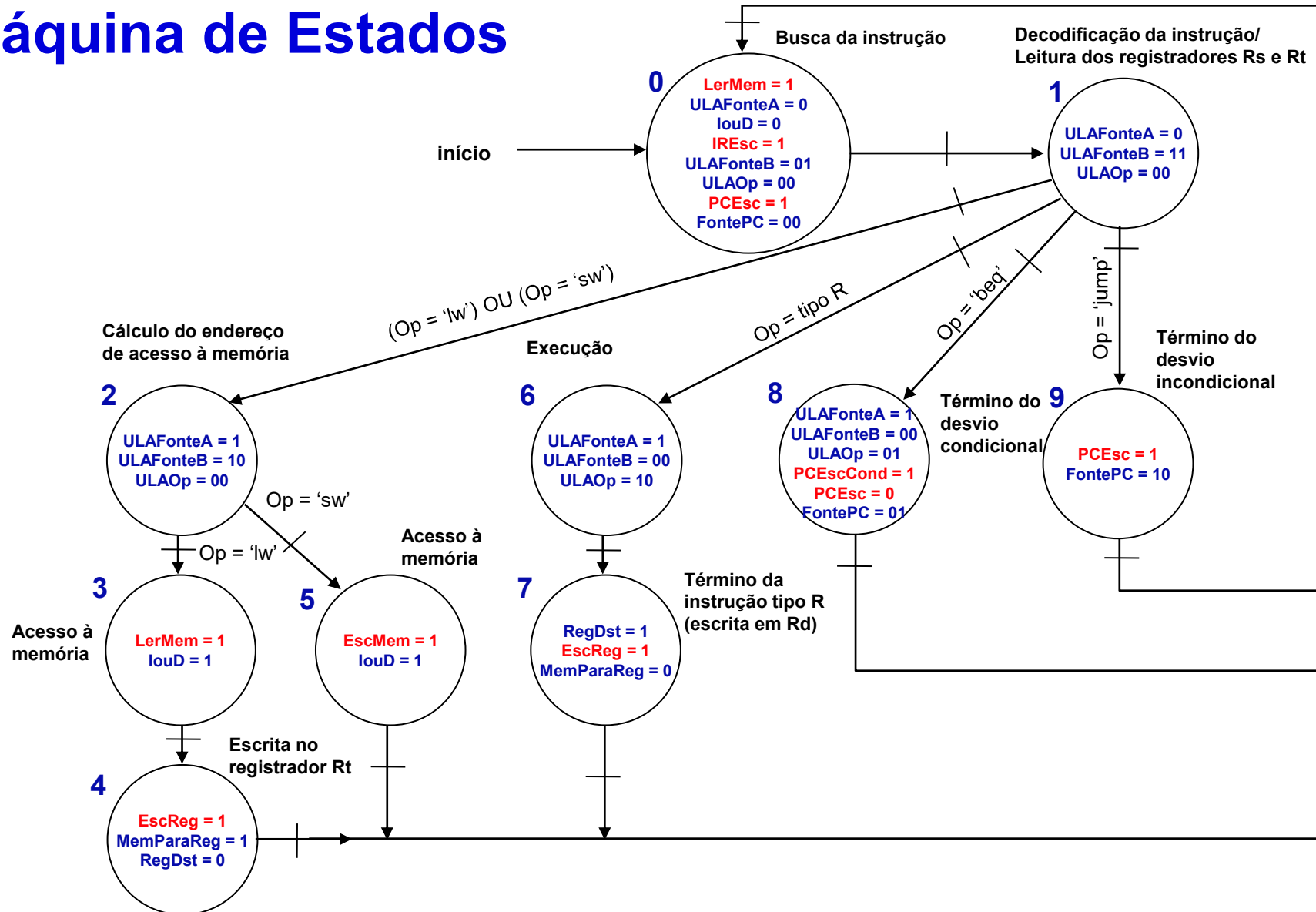


# O Processador MIPS Multiciclo
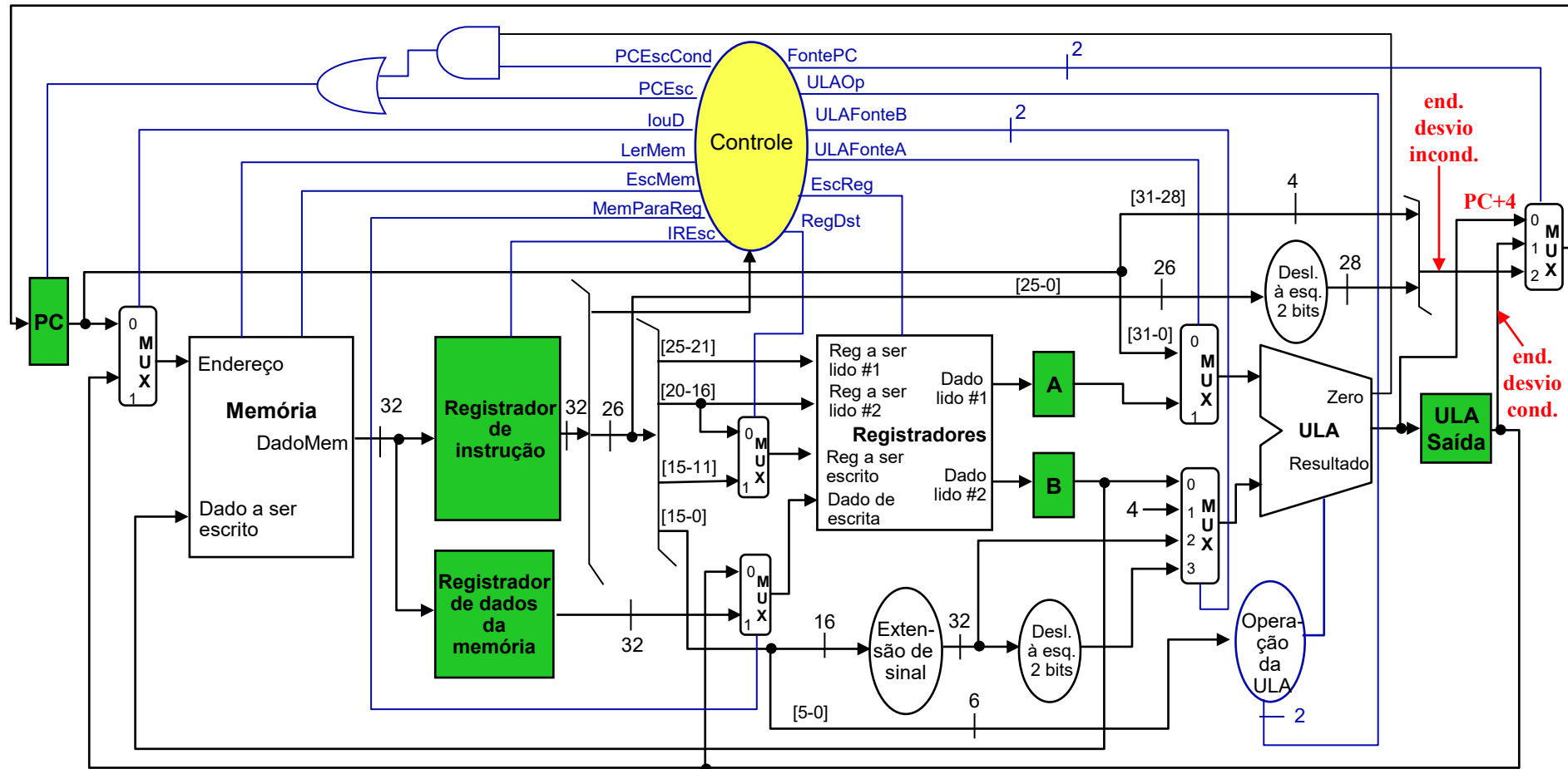
## Caminhos Críticos (para Estimar o Relógio)



# O Processador MIPS Multiciclo
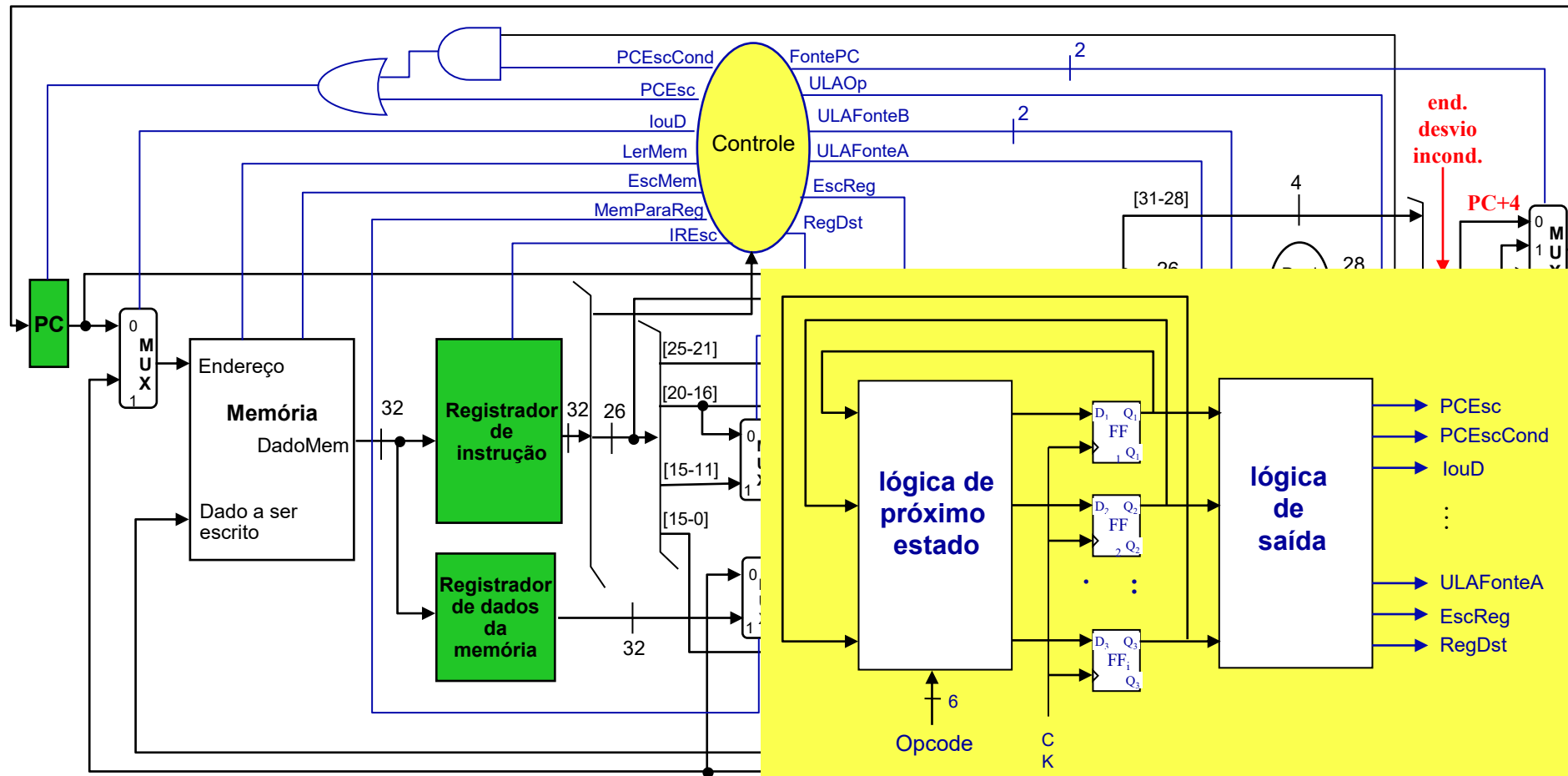
## Caminhos Críticos (para Estimar o Relógio)




# O Processador MIPS Multiciclo

## Modelo de Máquina de Estados de Moore

Qual é o número mínimo de flip-flops?


**Resposta: 4**

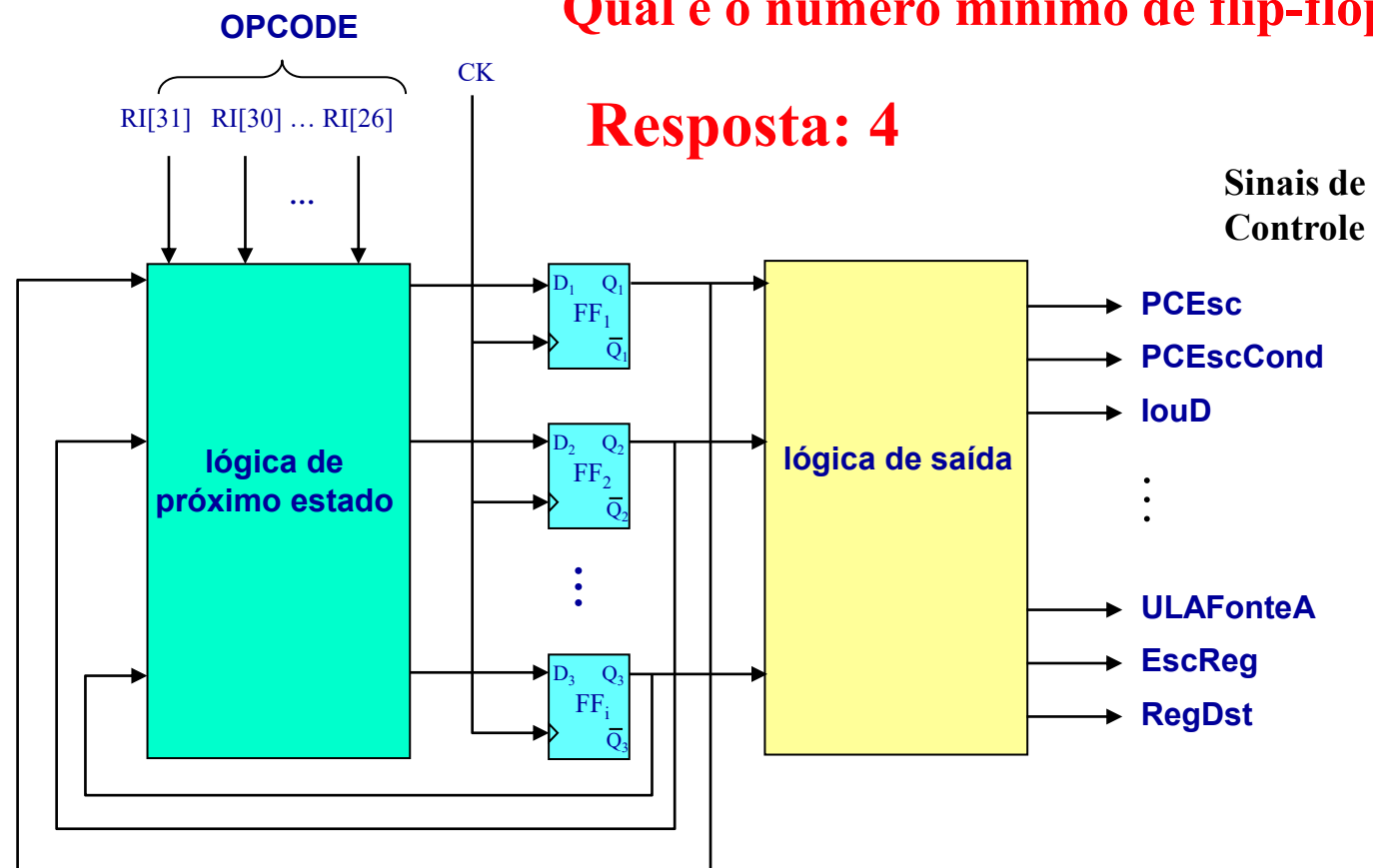

# O Processador MIPS Multiciclo

## Tabela de Transição de Estados

Estado Atual	Opcode	Próximo Estado
0	-	1
1	'lw' ou 'sw'	2
	tipo R	6
	'beq'	8
	'j'	9
2	'lw'	3
	'sw'	5
3	-	4
4	-	0
5	-	0
6	-	7
7	-	0
8	-	0
9	-	0

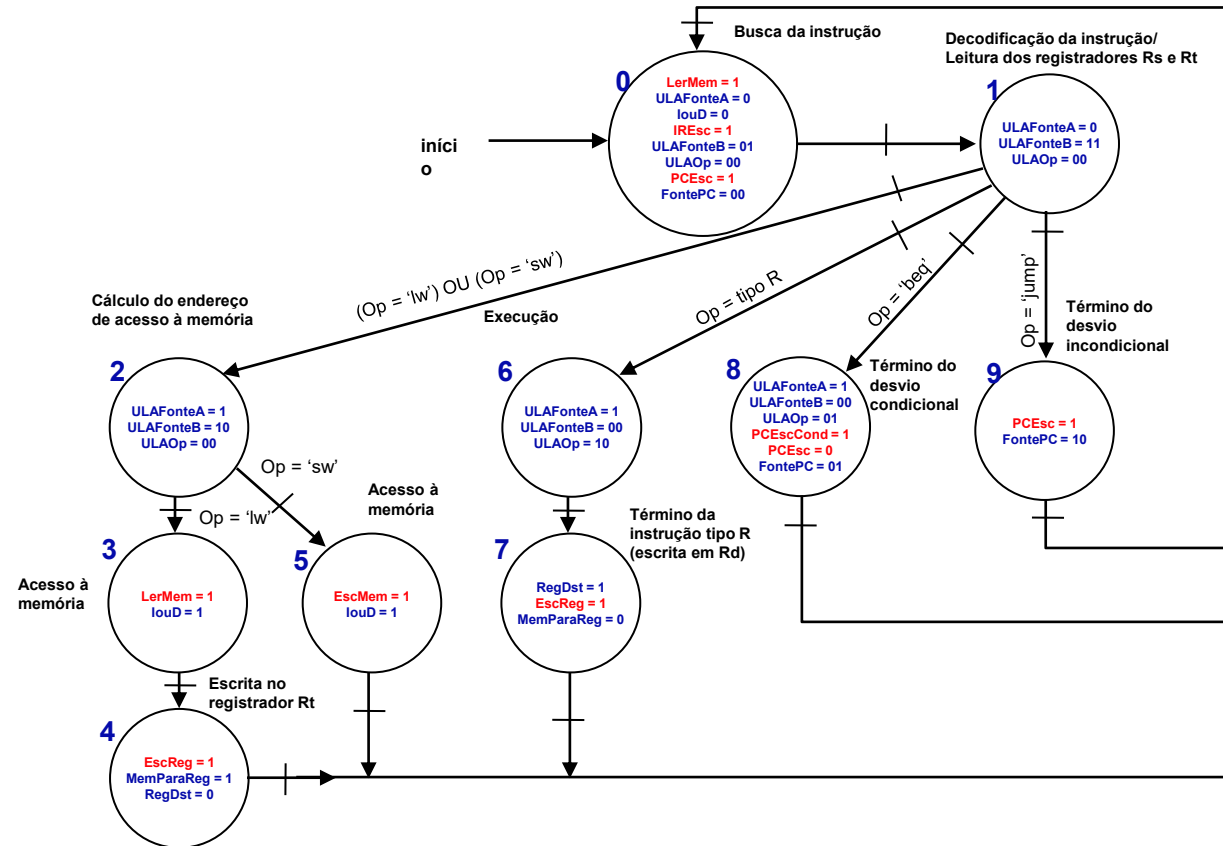

# O Processador MIPS Multiciclo

## Tabela de Transição de Estados

Estado Atual	Opcode	Próximo Estado
0	-	1
1	'lw' ou 'sw'	2
	tipo R	6
	'beq'	8
	'j'	9
2	'lw'	3
	'sw'	5
3	-	4
4	-	0
5	-	0
6	-	7
7	-	0
8	-	0
9	-	0

Opcode = IR[31-26]:

tipo R = 000000 (0)

lw= 100011 (35)

sw= 101011 (43)

beq= 000100 (4)

j= 000010 (2)



Estado Atual	Opcode	Próximo Estado
0	-	1
1	100011	2
	101011	2
	000000	6
	000100	8
	000010	9
2	100011	3
	101011	5
3	-	4
4	-	0
5	-	0
6	-	7
7	-	0
8	-	0
9	-	0

# O Processador MIPS Multiciclo

## Tabela de Transição de Estados

Estado Atual	Opcode	Próximo Estado
0	-	1
1	100011	2
	101011	2
	000000	6
	000100	8
	000010	9
2	100011	3
	101011	5
3	-	4
4	-	0
5	-	0
6	-	7
7	-	0
8	-	0
9	-	0

- Vars. do estado atual:  
 $Q3, Q2, Q1, Q0$


- Vars. Do próximo estado:  
 $Q3^+, Q2^+, Q1^+, Q0^+$

1. Codificar os estados
2. Substituir a codificação na tabela ao lado
3. Encontrar as equações minimizadas para as 4 saídas (variáveis de próximo estado)



# O Processador MIPS Multiciclo

## Tabela de Saída

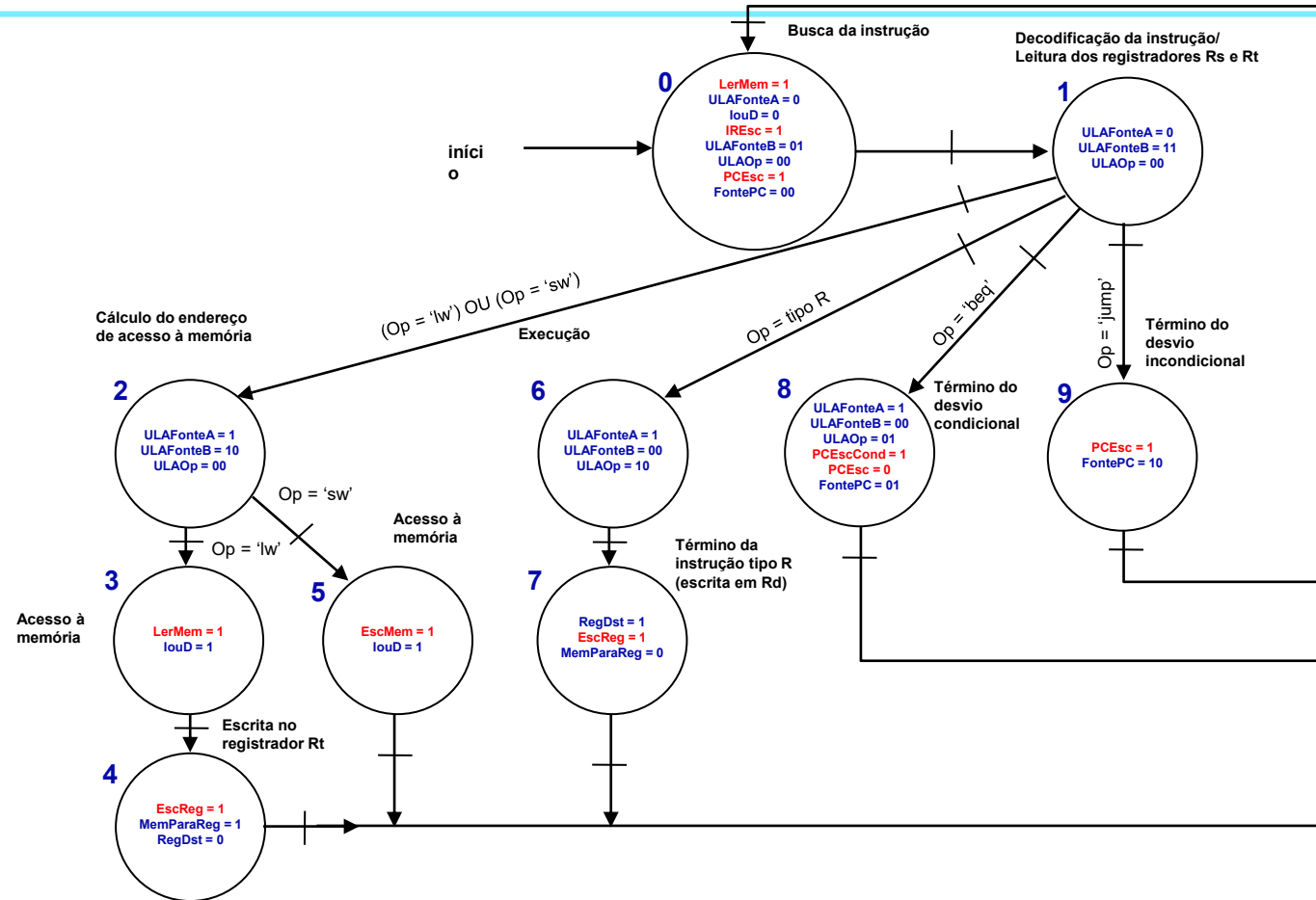

Quando omitidos, sinais de controle devem valer '0', exceto:  
Controles de muxes e *ULAOp*

# O Processador MIPS Multiciclo

Usar a codificação do estado atual

Estado	PCEsc	PCEscCond	loutD	LerMem	EscMem	IREsc	MemParaReg	FontePC	ULAOp	ULAFonteB	ULAFonteA	EscReg	RegDst
0													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													

# O Processador MIPS Multiciclo

---

## Exercício:

1. Determinar as equações de estado para o bloco de controle do MIPS multiciclo
2. Determinar as equações de saída para o bloco de controle do MIPS multiciclo

Responder os itens acima de duas formas:

- Sem necessariamente encontrar as equações mínimas
- Encontrando as equações mínimas com a ajuda de algum programa de minimização lógica (exemplo: Espresso de Berkeley)

# O Processador MIPS Multiciclo

## Leitura da Semana

### Livro:

PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. "Computer Organization and Design: the hardware/software Interface", 3<sup>rd</sup> edition, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, California, USA, 2007.

Se usar a 2ª Edição: Seção 5.4 e Apêndice B.

Se usar a 3ª Edição: Seção 5.5.

