



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**

## **Laboratório 3: Projeto Hierárquico**

---

**EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais**

## Objetivos

---

- Entender o conceito de **Projeto Hierárquico**.
- Implementar um **Projeto Hierárquico** em **VHDL** usando **component** e **port map**.
- Realizar **implementações** visando fixar os conceitos e as estruturas estudadas.

# Introdução


---

- **Projeto Hierárquico**
  - Abordagem de projeto usada não somente em **VHDL**.
  - **Idéia**: compartimentalizar o projeto em múltiplos **componentes** que podem ser **criados separadamente** e depois **integrados** e **reutilizados**.
  - Facilita a **leitura, entendimento** e **manutenção** do código.

# Introdução

- Projeto Hierárquico

 - Exemplo 1:** somador de números de **4 bits** construído usando um *half adder* e *full adders*



# Introdução

- Projeto Hierárquico


- Exemplo 1:** somador de números de **4 bits** construído usando um *half adder* e *full adders*

- Componentes** internos são primeiramente projetados:

**Full  
Adder**

**Half  
Adder**

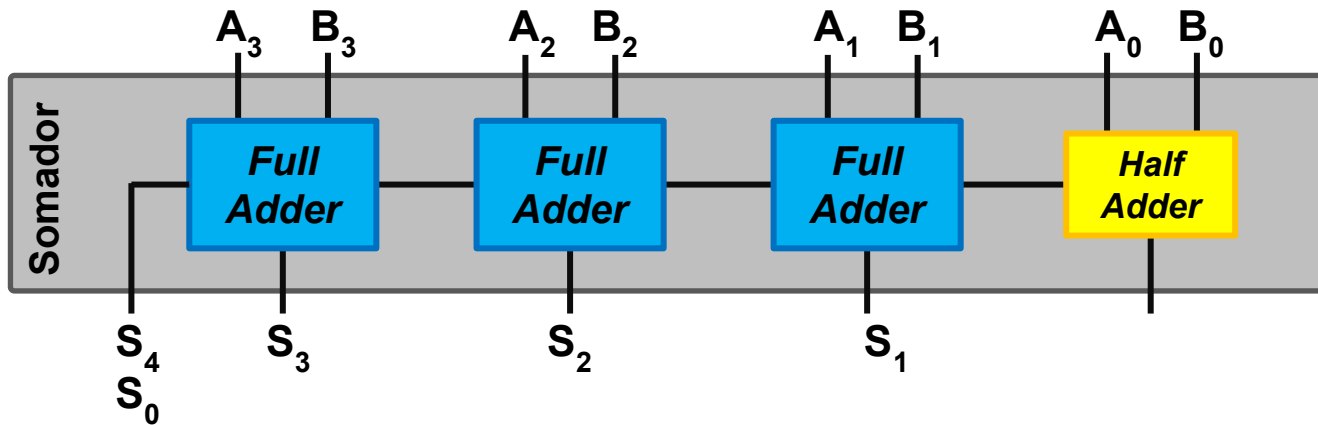- Em seguida, são **integrados** para construir o somador desejado:



# Introdução

---

- **Projeto Hierárquico**
  - **Exemplo 1** em **VHDL**: Componentes internos como na aula anterior.

`fulladder.vhd`

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity fulladder is
port (A: in std_logic;
      B: in std_logic;
      Cin: in std_logic;
      S: out std_logic;
      Cout: out std_logic
      );
end fulladder;

architecture ...
```

**Full  
Adder**

`halfadder.vhd`

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity halfadder is
port (A: in std_logic;
      B: in std_logic;
      S: out std_logic;
      Cout: out std_logic
      );
end halfadder;


architecture ...
```

**Half  
Adder**



# Introdução

- Exemplo 1 em **VHDL**:

 

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
entity somador is
port (A,B: in std_logic_vector(3 downto 0);
      S: out std_logic_vector(4 downto 0));
end somador;
```

```
architecture soma4 of somador is
```

```
  signal C0,C1,C2: std_logic;
```

```
  component halfadder is
  port (A: in std_logic;
        B: in std_logic;
        S: out std_logic;
        Cout: out std_logic);
  end component;
```

```
  component fulladder is
  port (A: in std_logic;
        B: in std_logic;
        Cin: in std_logic;
        S: out std_logic;
        Cout: out std_logic);
  end component;
```

```
begin
```

```
  HA: halfadder port map (A => A(0),
                          B => B(0),
                          S => S(0),
                          Cout => C0);
```

```
  FA1: fulladder port map (A => A(1),
                           B => B(1),
                           Cin => C0,
                           S => S(1),
                           Cout => C1);
  FA2: fulladder port map (A => A(2),
                           B => B(2),
                           Cin => C1,
                           S => S(2),
                           Cout => C2);
```

```
  FA3: fulladder port map (A => A(3),
                           B => B(3),
                           Cin => C2,
                           S => S(3),
                           Cout => S(4));
```


```
end soma4;
```

Declarações dos componentes já existentes (de outros arquivos)



# Introdução

- Exemplo 1 em **VHDL**:

 

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
entity somador is
port (A,B: in std_logic_vector(3 downto 0);
      S: out std_logic_vector(4 downto 0));
end somador;
architecture soma4 of somador is
  signal C0,
  component
  port (A:
        B:
        S:
        Cout:
  end compon
  component fulladder is
  port (A: in std_logic;
        B: in std_logic;
        Cin: in std_logic;
        S: out std_logic;
        Cout: out std_logic);
  end component;
```

**Descrição das conexões dos componentes**  
(note que múltiplas instâncias de um mesmo componente podem ser utilizadas)

begin

HA: halfadder port map (A => A(0),  
B => B(0),  
S => S(0),  
Cout => C0);


FA1: fulladder port map (A => A(1),  
B => B(1),  
Cin => C0,  
S => S(1),  
Cout => C1);

FA2: fulladder port map (A => A(2),  
B => B(2),  
Cin => C1,  
S => S(2),  
Cout => C2);

FA3: fulladder port map (A => A(3),  
B => B(3),  
Cin => C2,  
S => S(3),  
Cout => S(4));

end soma4;

# Introdução

 

- **Projeto Hierárquico**
  - **Exemplo 1** em **VHDL** (forma alternativa para **port map**):

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity somador is
port (A,B: in std_logic_vector(3 downto 0);
      S: out std_logic_vector(4 downto 0)
);
end somador;


architecture soma4 of somador is
  signal C0,C1,C2: std_logic;

  component halfadder is
    port (A: in std_logic;
          B: in std_logic;
          S: out std_logic;
          Cout: out std_logic);
  end component;
```

```
component fulladder is
  port (A: in std_logic;
        B: in std_logic;
        Cin: in std_logic;
        S: out std_logic;
        Cout: out std_logic);
end component;

begin
  HA: halfadder port map (A(0),B(0),S(0),C0);
  FA1: fulladder port map (A(1),B(1),C0,S(1),C1);
  FA2: fulladder port map (A(2),B(2),C1,S(2),C2);
  FA3: fulladder port map (A(3),B(3),C2,S(3),S(4));
end soma4;
```

# Introdução

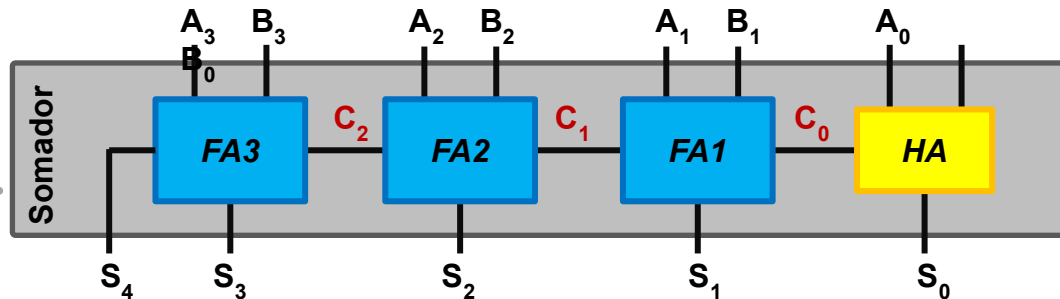

- Projeto Hierárquico

- Exemplo 1 em VHDL (forma alternativa para port map):

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity somador
port (A,B: in std_logic;
      S: out std_logic;
);
end somador;
```


Declarações dos  
componentes já  
existentes (de  
outros arquivos)

```
architecture soma4 of somador is
  signal C0,C1,C2: std_logic;
```

```
component halfadder is
  port (A: in std_logic;
        B: in std_logic;
        S: out std_logic;
        Cout: out std_logic);
end component;
```

```
component fulladder is
  port (A: in std_logic;
        B: in std_logic;
        Cin: in std_logic;
        S: out std_logic;
        Cout: out std_logic);
end component;
```

```
begin
  HA: halfadder port map (A(0),B(0),S(0),C0);
  FA1: fulladder port map (A(1),B(1),C0,S(1),C1);
  FA2: fulladder port map (A(2),B(2),C1,S(2),C2);
  FA3: fulladder port map (A(3),B(3),C2,S(3),S(4));
end soma4;
```

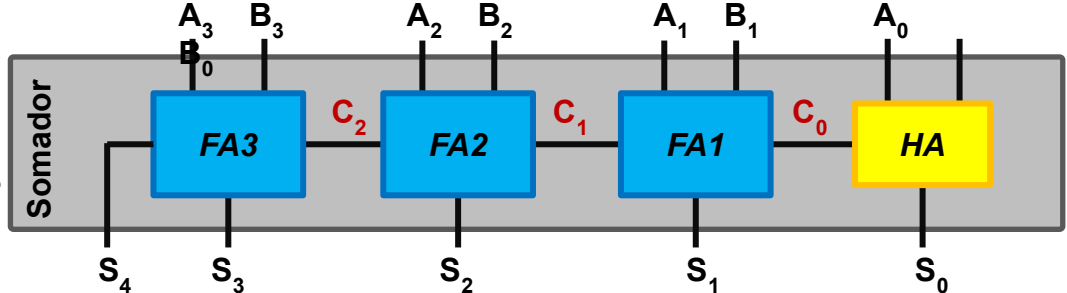[illegible]

- **Projeto Hierárquico**
  - **Exemplo 1** em **VHDL** (forma alternativa para **port map**):

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity somador is
port (A,B: in std_logic_vector(3 downto 0);
      S: out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end somador;

architecture soma4 of somador is

    signal C0,C1,C2: std_logic;

    component halfadder is
    port (A: in std_logic;
          B: in std_logic;
          S: out std_logic;
          Cout: out std_logic);
    end component;
```

## Descrição das conexões dos componentes

```
component fulladder is
    port (A: in std_logic;
          B: in std_logic;
          Cin: in std_logic;
          S: out std_logic;
          Cout: out std_logic);
end component;

begin



HA: halfadder port map (A(0),B(0),S(0),C0);
FA1: fulladder port map (A(1),B(1),C0,S(1),C1);
FA2: fulladder port map (A(2),B(2),C1,S(2),C2);
FA3: fulladder port map (A(3),B(3),C2,S(3),S(4));

end soma4;
```

# Introdução

- Projeto Hierárquico

 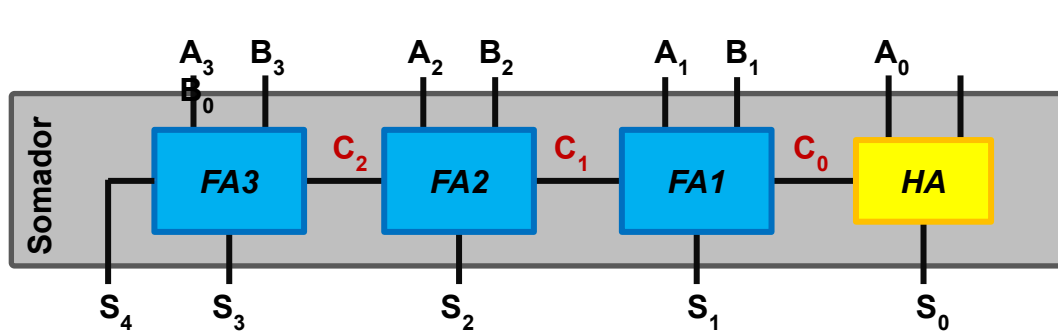
- Exemplo 2:** multiplicador por 3 construído usando somadores, que por sua vez foram construídos com *half adder* e *full adders*


 
# Introdução


---

- **Projeto Hierárquico**
  - **Exemplo 2:** multiplicador por 3 construído usando somadores, que por sua vez foram construídos com *half adder* e *full adders*



# Introdução

- Projeto Hierárquico
  - Exemplo 2:

 

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity mult3 is
port (X: in std_logic_vector(3 downto 0);
      Y: out std_logic_vector(4 downto 0) );
end mult3;

architecture mult3arch of mult3 is

    signal S: std_logic_vector(4 downto 0);

    component somador is
        port (A,B: in std_logic_vector(3 downto 0);
              S: out std_logic_vector(4 downto 0) );
    end component;

begin


    SUM1: somador port map (A => X,
                           B => X,
                           S => S);

    SUM2: somador port map (A => X,
                           B => S(3 downto 0),
                           S => Y);

end mult3arch;
```
 
# Introdução

- Projeto Hierárquico
  - Exemplo 2 em **VHDL**:



```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity mult3 is
port (X: in std_logic_vector(3 downto 0);
      Y: out std_logic_vector(4 downto 0));
end mult3;

architecture mult3arch of mult3 is
  signal S: std_logic_vector(4 downto 0);

  component somador is
    port (A,B: in std_logic_vector(3 downto 0);
          S: out std_logic_vector(4 downto 0) );
  end component;

begin
  SUM1: somador port map (X, X, S);
  SUM2: somador port map (X, S(3 downto 0), Y);
end mult3arch;
```




## Tarefas

A horizontal dotted line consisting of 30 small grey dots, extending across the width of the slide.
 
# Tarefa 1

---


- Implemente o **Somador de 4 Bits** seguindo os seguintes passos:
  - Faça a implementação do **half adder** no arquivo **halfadder.vhd**.
  - Faça a implementação do **full adder** no arquivo **fulladder.vhd**.
  - Faça a implementação do **somador de 4 bits** mostrado anteriormente no arquivo **somador.vhd**.
  - Finalmente, crie um arquivo **usertop.vhd**, contendo uma entity **usertop**, visando conectar as **chaves** e **LEDRs** do kit/emulador ao **somador de 4 bits**.
    - **Ports** devem ser **SW** e **LEDR** com 18 bits.
    - Declarar **component somador** para poder usá-lo.
    - Fazer conexões via **port map**.


 
## Tarefa 2

---


- Faça a implementação do **Multiplicador por 3** discutido anteriormente.
  - Para tal, passos similares aos usados para o **Somador de 4 Bits** devem ser seguidos.
  - Com o circuito e funcionamento, observe que esse multiplicador por 3 produz resultados incorretos para  $X > 7$ . **Por quê?**



## Tarefa 3


- Implementar um **circuito somador/subtrator de 4 bits** capaz de realizar **soma** ou **subtração** com dois operandos, ou ainda **incremento** e **decremento** de um dos operandos.

c	Operação
0 0	$A + B$
0 1	$A + 1$
1 0	$A - 1$
1 1	$A - B$

 

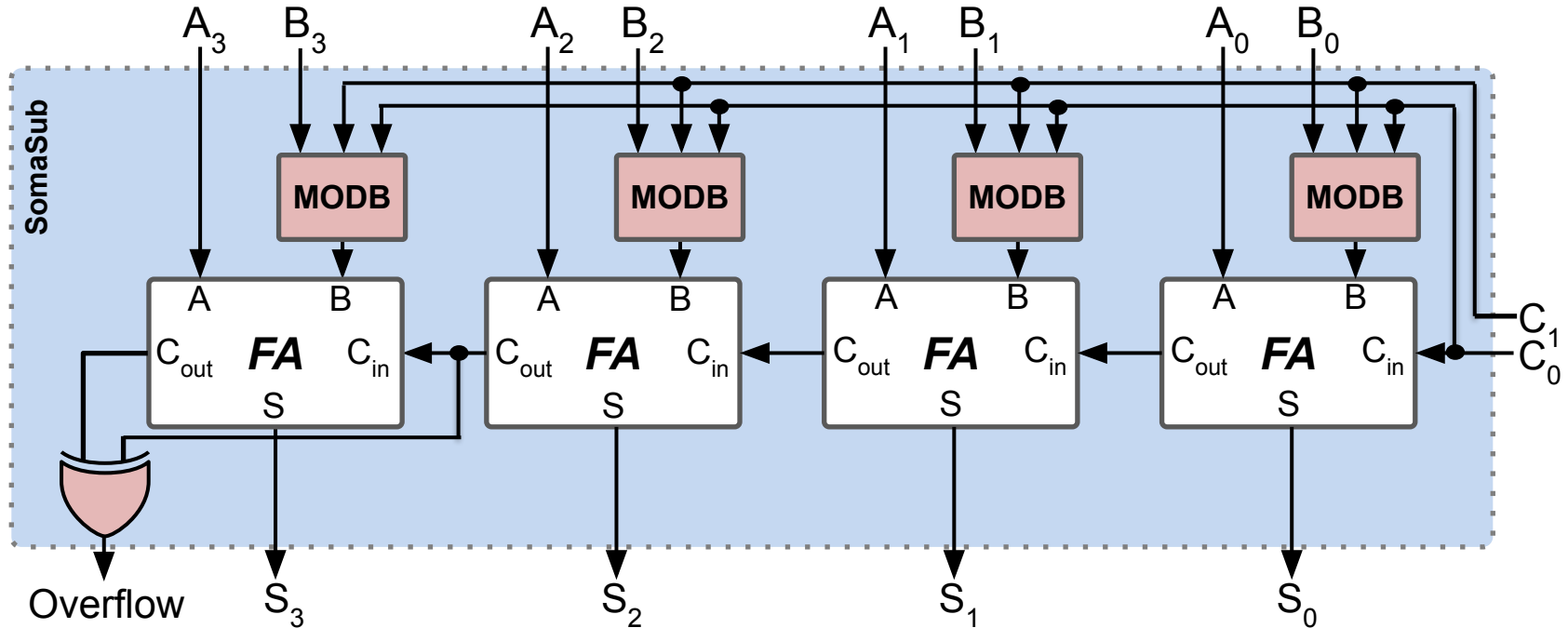
## Tarefa 3

- Somador/subtrator** a ser implementado:  
(*FA = Full Adder*)



 
## Tarefa 3

- Implementação do **Somador/subtrator**
  - Primeiramente implementar **componentes** básicos:



A	B	C <sub>in</sub>	S	C <sub>out</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 


C <sub>1</sub>	C <sub>0</sub>	B	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

 
## Tarefa 3

---

- Implementação do **Somador/subtrator**
  - Primeiramente implementar **componentes** básicos:



 - Em seguida, integrá-los em um arquivo **somasub.vhd**.
- Finalmente, usar **usertop.vhd** para conectar o **somasub** com as chaves e leds do kit.



## Sugestão de Estudo Avançado

---

- Implemente um **somador de números de 8 bits** usando um **half adder** e **full adders**. Para tal, pesquise sobre a estrutura **for generate** disponível em **VHDL** e use-a para fazer essa implementação.