

EEL 5105 - Circuitos Digitais

Turma: 01208 BD

Aluno: Rafael B. Castilhos

Matrícula: 20205642



Tarefa 10)

Questão número 2)

1)

bloques:

estados:

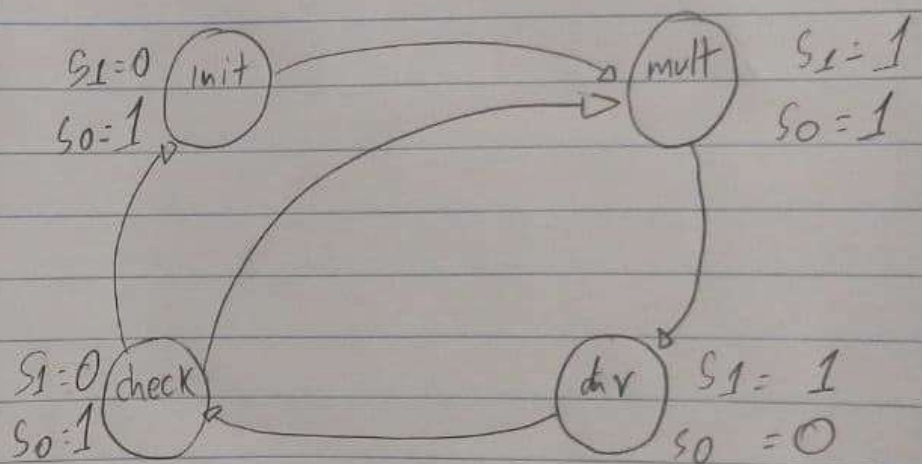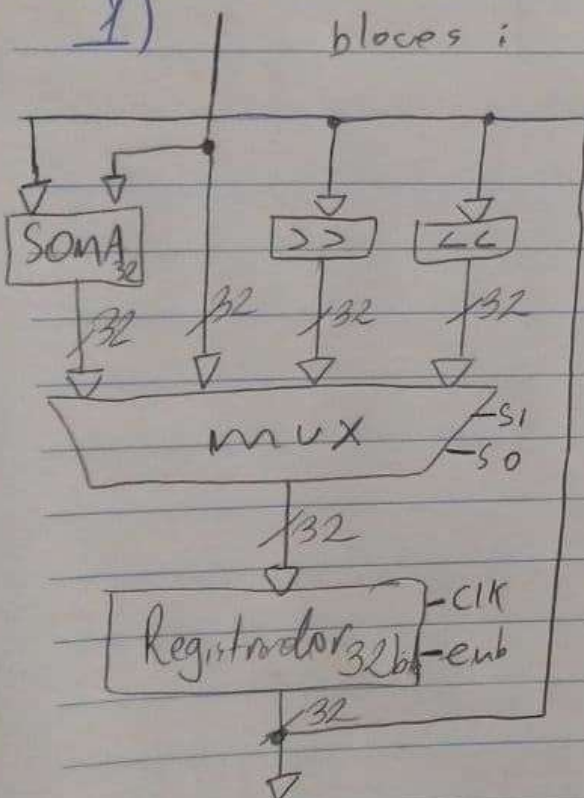

LOAD, SHL(1), SHR(1), LOAD,

2) Contagem	C	X	F	R	Tc	Próximo
00000	0	0	0	1	0	000000
00000	0	1	0	1	0	000000
00000	1	0	0	0	0	000001
00000	1	1	1	0	1	100001
00001	0	0	0	1	0	000001
00001	0	1	0	1	0	000001
00001	1	0	0	0	0	000010
00001	1	1	1	0	1	100010
						...