

DOM ☐ SEG ☐ TER ☐ QUA ☐ QUI ☐ SEX ☐ SÁB ☐  
DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

EEL Circuitos Digitais


Turma: 01208BD

Aluno: Rafael B. Castilhos

Matrícula: 20205642

Tarefa 11)

1)

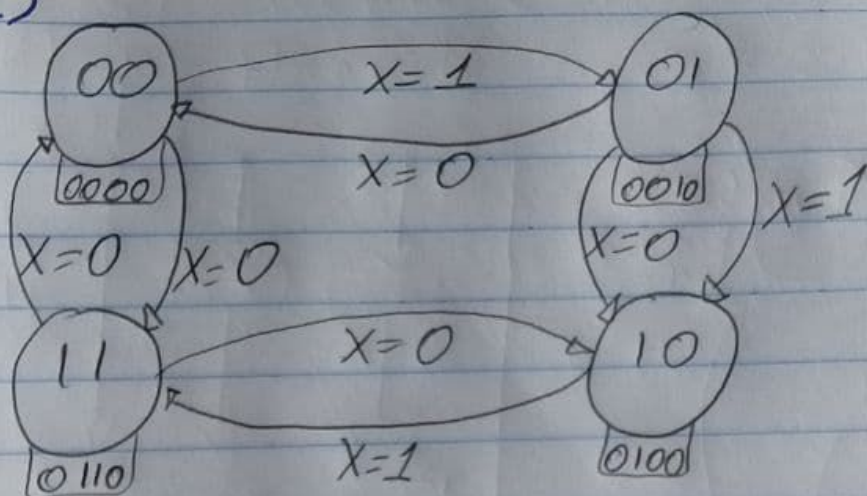

2) Endergo

A<sub>1</sub> A<sub>0</sub>

0 0

0 1

1 0

1 1

Dados

D<sub>5</sub> D<sub>4</sub> D<sub>3</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>0</sub>

0 0 0 0 1 0

1 0 1 1 0 0

0 1 1 0 1 0

0 1 1 1 1 1