



# Sistemas Digitais

## Aulas práticas de laboratório


Parametrização e Hierarquia no VHDL

Prof. Dr. Eng. Rafael Luiz Cancian





# Conteúdo

 



# Projeto Parametrizado

- Reuso de projeto é um dos maiores objetivos ao desenvolver código VHDL.
- Idealmente queremos projetar alguns módulos comuns que possam ser compartilhados por muitas aplicações.
- VHDL suporta projeto parametrizado de muitas formas, incluindo
  - passagem de parâmetros para a entidade;
  - extração de atributos de objetos;
  - sobrecarga de operadores;
  - *unconstrained arrays*;
  - Construções de linguagem, como *generic*, *for* (*generate* e *loop*)



# Parametrização - Generics

- Um projeto parametrizado precisa de um mecanismo para especificar parâmetros.
  - *generics, array attribute, unconstrained array.*
- Generics são “constantes simbólicas” passadas para a declaração da entidade.
- Para usar um generic, precisamos substituir a declaração constante no código original pela declaração genérica na declaração da entidade.



# Parametrização - Generics

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity reduced_xor is
  generic(WIDTH: natural); — generic declaration
  port(
    a: in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
    y: out std_logic
  );
end reduced_xor;

architecture loop_linear_arch of reduced_xor is
  signal tmp: std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
begin
  process(a,tmp)
  begin
    tmp(0) <= a(0); — boundary bit
    for i in 1 to (WIDTH-1) loop
      tmp(i) <= a(i) xor tmp(i-1);
    end loop;
  end process;
  y <= tmp(WIDTH-1);
end loop_linear_arch;
```





# Parametrização – Array Attributes

- Um atributo provê informação sobre um objeto, como um tipo de dados ou um sinal.
- Atributos são acessados utilizando ' após o nome do objeto, seguido pelo atributo desejado. Alguns atributos utilizados na parametrização são:
  - *s'left* , *s'right* : os limites da esquerda e da direita de *s*;
  - *s'low* , *s'high* : os limites inferior e superior de *s*;
  - *s'length* : o comprimento do índice de *s*;
  - *s'range* : a faixa do índice de *s*;



# Parametrização – Array Attributes

```
signal s1: std_logic_vector(31 downto 0);  
signal s2: std_logic_vector(8 to 15);
```

- s1'left = 31; s1'right = 0;
- s1'low = 0; s1'high = 31;
- s1'length = 32;
- s1'range = 31 downto 0
- s1'reverse\_range = 0 to 31

- s2'left = 8; s2'right = 15;
- s2'low = 8; s2'high = 15;
- s2'length = 8;
- s2'range = 8 to 15
- s2'reverse\_range = 15 downto 8

```
architecture attr_arch of reduced_xor is  
    signal tmp: std_logic_vector(a'length-1 downto 0);  
begin  
    process(a, tmp)  
    begin  
        tmp(0) <= a(0);  
        for i in 1 to (a'length-1) loop  
            tmp(i) <= a(i) xor tmp(i-1);  
        end loop;  
    end process;  
    y <= tmp(a'length-1);  
end attr_arch;
```



# Parametrização – Array

- Sinais normalmente usam tipo de dados *array*, como *std\_logic\_vector*, *unsigned* ou *signed*.
- O projeto parametrizado utiliza descrições sem referências fixas de tamanho. Exemplos:

~~s <= "00000000";~~      prefira:    s <= (others=>'0');

~~s <= "00000101";~~      prefira:    s <= (0,2=>'1', others=>'0');

s <= '1' when (a=(a'range=>'0')) else ...      para verificar se a tem todos os bits '0'

constant zero: std\_logic\_vector(width-1 downto 0) := (others=>'0');

...

s <= '1' when a=zero else ...

signal src: std\_logic\_vector(7 downto 0);

...

~~dest <= src(6 downto 0);~~      prefira:    dest <= src(src'left-1 downto src'right+1);





# Parametrização – For Generate

- O comando concorrente *for generate* é muito útil para gerar uma quantidade parametrizável de hardware.
- Exemplo:




# Parametrização – For Generate

```
entity adder is
  generic( N: positive );
  port(    a, b: in std_logic_vector(N-1 downto 0);
         result: out std_logic_vector(N-1 downto 0);
         ovf, cout: out std_logic );
end entity;
architecture arch1 of adder is
  component fulladder1bit is
    port(    cin, a, b: in std_logic;
           sum: out std_logic;
           cout: out std_logic );
  end component;
  signal carry: std_logic_vector(N downto 0);
begin
  gera: for i in result'range generate
    fa: fulladder1bit port map (carry(i), a(i), b(i), result(i), carry(i+1));
  end generate;
  carry(0) <= '0';
  cout <= carry(N);
  ovf <= carry(N) xor carry(N-1);
end architecture;
```



# Parametrização – If Generate

 



# Parametrização – If Generate

```
entity addersubtractor is
  generic(  N: positive;
            isAdder: boolean;
            isSubtractor: boolean );
  port( op: in std_logic;
        a, b: in std_logic_vector(N-1 downto 0);
  ...
  signal operandB: std_logic_vector(N-1 downto 0);
begin
  gera: for i in result'range generate
    fa: fulladder1bit port map (carry(i), a(i), operandB(i), result(i), carry(i+1));
  end generate;
  generateAdder: if isAdder and not isSubtractor generate
    carry(0) <= '0';
    operandB <= b;
  end generate;
  generateSubtractor: if not isAdder and isSubtractor generate
    carry(0) <= '1';
    operandB <= not b;
  end generate;
  generateBoth: if isAdder and isSubtractor generate
    carry(0) <= op;
    operandB <= b when op='0' else not b;
  end generate;
  ...
end;
```



# Referências Bibliográficas

- Vahid, Frank. Sistemas Digitais: projeto, otimização e HDLs. Porto Alegre: Bookman, 2008. ISBN 978-85-7780-190-9
- Chu, Pomg P. RTL Hardware Design Using VHDL: Coding for Efficiency, Portability, and Scalability. Wiley-Interscience, 2006.
- Pedroni, Volnei. Circuit Design with VHDL. The MIT Press, 3<sup>th</sup> edition, 2020.

