



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Laboratório 2: Introdução à Linguagem VHDL

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais

Objetivos

- Primeiros passos em **VHDL**
- Estudar **exemplos básicos de descrição de hardware** em VHDL
- Implementar circuitos usando **VHDL** no **Emulador do kit DE2**

Introdução

- **VHDL - Visão Geral**
 - **VHDL** é uma linguagem para descrição de hardware.
 - **VHDL** = **V**HSIC **H**ardware **D**escription **L**anguage.
 - No final da década de 80, **VHDL** se tornou uma linguagem padrão para o **IEEE** (*Institute of Electrical and Electronic Engineers*).
 - Existem diversas ferramentas para simular e sintetizar (gerar hardware) circuitos descritos em **VHDL**.
 - Outras linguagens de descrição de hardware: Verilog, SystemC, AHDL, Handel-C, System Verilog, Abel, Ruby, ...


Introdução

- **VHDL - Visão Geral**

- Permite descrever um circuito digital de diferentes formas (ex.: **estrutural**, **comportamental**, **fluxo de dados**).
- Descrições em **VHDL** podem então ser utilizadas para gerar **hardware** (arquivo para configuração de um FPGA ou projeto de um circuito integrado, por exemplo).
- Descrições em **VHDL** podem ser **simuladas**, permitindo eliminar problemas antes da **síntese do hardware**.
- A geração de estímulos para simulação **VHDL** é comumente realizada por intermédio de **testbenches**, onde são definidos estímulos a serem aplicados ao circuito, dentre outras coisas.

Introdução

 - VHDL – Exemplo de código: **Majority Detector**
 - **Majority Detector**: saída em nível lógico alto sempre que a maioria dos bits de entrada estiver em nível lógico alto



$$Y = (A \text{ and } B) \text{ or } (A \text{ and } C) \text{ or } (B \text{ and } C)$$

$$Y = (A \cdot B) + (A \cdot C) + (B \cdot C)$$

Tabela verdade

A B C	Y
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	1

Introdução

- VHDL – *Majority Detector*

LIBRARIES


```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
```

ENTITY

```
entity majority is  
  port (A: in std_logic;  
        B: in std_logic;  
        C: in std_logic;  
        Y: out std_logic  
        );  
end majority;
```

ARCHITECTURE
 
```
architecture circuito_logico of majority is  
  signal D,E,F: std_logic;  
begin  
  Y <= D or E or F;  
  D <= A and B;  
  E <= A and C;  
  F <= B and C;  
end circuito_logico;
```



Introdução

- VHDL – *Majority Detector*
 - **LIBRARIES** : bibliotecas necessárias.


```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
```

- Basicamente, essa biblioteca define os tipos **std_logic** e **std_logic_vector**, os quais são versões aperfeiçoadas dos tipos nativos **bit** e **bit_vector** do VHDL.
- **std_logic**: '0' ou '1' (com aspas simples).
- **std_logic_vector**: "001010" ou "011" ou "01110" etc... (com aspas duplas).

Introdução

- VHDL – *Majority Detector*

 - **ENTITY**: define as **portas** do circuito digital, ou seja, a **interface** entre a lógica implementada e o mundo externo.




```
entity majority is
port (A: in std_logic;
      B: in std_logic;
      C: in std_logic;
      Y: out std_logic );
end majority;
```

Poderia ser também:

```
entity majority is
port (A, B, C: in std_logic;
      Y: out std_logic );
end majority;
```


Introdução

 - VHDL – *Majority Detector*
 - **ENTITY** : define as **portas** do circuito digital, ou seja, a **interface** entre a lógica implementada e o mundo externo.



```
entity majority is
port (A: in std_logic;
      B: in std_logic;
      C: in std_logic;
      Y: out std_logic);
end majority;
```


nome

direção

tipo

Introdução

 - VHDL – *Majority Detector*
 - **ARCHITECTURE** : define a funcionalidade do circuito digital, utilizando as **portas** listadas na **ENTITY**, além de **signals** para fazer as conexões internas.



```
architecture circuito of majority is
    signal D,E,F: std_logic;
begin
    Y <= D or E or F;
    D <= A and B;
    E <= A and C;
    F <= B and C;
end circuito;
```

Introdução

- VHDL – *Majority Detector*

- **ARCHITECTURE**

Declaração
dos *signals*

```
architecture circuito of majority is
  signal D,E,F: std_logic;
begin
  Y <= D or E or F;
  D <= A and B;
  E <= A and C;
  F <= B and C;
end circuito;
```

Operador de
atribuição

Operadores lógicos: not,
and, nand, or, nor, xor e
xnor.

Introdução

- Exemplo com `std_logic_vector`:

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
entity silly is
port (A: in std_logic_vector(7 downto 0);
      Y: out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end silly;
architecture myarch of silly is
  signal AUX: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  Y <= A(7 downto 4) & AUX;
  AUX <= not A(3 downto 0);
end myarch;
```

Operador de concatenação



Pergunta que você deve ser capaz de responder: **o que faz esse circuito para A = 11110000?**


Pouco importa a sequência das atribuições aqui, pois elas são concorrentes.

Tarefas

- **Tarefa 1:** Adaptar o código mostrado anteriormente visando implementar o **Majority Detector** no **Emulador do DE2**
 - **Atenção:** se o nome da **entity/arquivo** não for **usertop/usertop.vhd**, é preciso aplicar **Set Top Level** ao arquivo utilizado.
 - Além disso, as **ports** devem ser adaptadas de tal forma a serem mapeadas pelo emulador para **chaves** e **leds**. Utilize então as seguintes **ports** para sua entidade **usertop**:

```
SW: in std_logic_vector(17 downto 0);  
LEDR: out std_logic_vector(17 downto 0)
```

 Você usará apenas 3 bits de **SW** e 1 bit de **LEDR**, mas mesmo assim a porta toda precisa ser declarada no Emulador.




Tarefas

- **Tarefa 1:** Adaptar o código mostrado anteriormente visando implementar o **Majority Detector** no **Emulador do DE2**
 - **Dica:** Se quiser tornar o código mais legível, você pode declarar **A**, **B**, **C** e **Y** (entradas e saída do **majority detector**) como **signals**, e fazer as seguintes atribuições dentro da sua arquitetura:

```
A <= SW(0) ;  
B <= SW(1) ;  
C <= SW(2) ;  
LEDR(0) <= Y;
```

 Assim, o seu código do **majority detector** poderá ser escrito em função de **A**, **B**, **C** e **Y**.



Tarefas


- **Tarefa 2:** Adaptar o código do exemplo “*silly*” para observar seu funcionamento no **Emulador**.
 - Novamente, se o nome da **entity/arquivo** não for **usertop/usertop.vhd**, é preciso aplicar **Set Top Level** ao arquivo utilizado. ,
 - **Ports** precisam ser adaptadas como na Tarefa 1.



```
SW: in std_logic_vector(17 downto 0);  
LEDR: out std_logic_vector(17 downto 0)
```


Tarefas

 - **Tarefa 3:** Implementar um meio somador ou *half adder* (HA) e um somador completo ou *full adder* (FA).




Tarefa

- Half Adder**

 



A	B	S	C _{out}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

Tarefa

- **Full Adder**

  
- **Observação:** **signals** são necessários para conexões internas



A B C _{in}	S	C _{out}
0 0 0	0	0
0 0 1	1	0
0 1 0	1	0
0 1 1	0	1
1 0 0	1	0
1 0 1	0	1
1 1 0	0	1
1 1 1	1	1

Tarefa Avançada

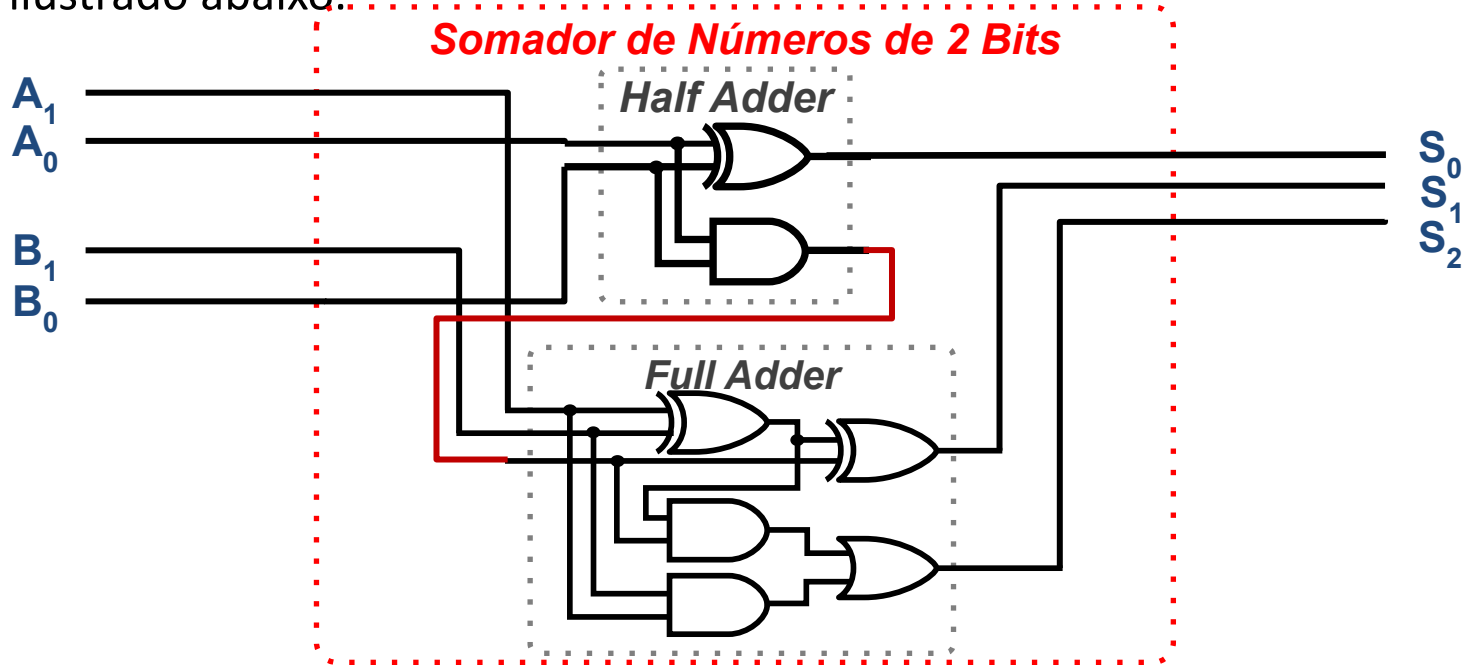- Tarefa 4:** Faça a implementação um somador de números de 2 bits. Tal circuito é construído associando um *half adder* com um *full adder* conforme ilustrado abaixo.



Tarefa Avançada

- **Tarefa 5:** Universalidade das operações **NAND** e **NOR**.
 - Obtenha a implementação equivalente somente com portas **NAND** do **Majority Detector** e faça a implementação de tal circuito no **Emulador do DE2**.
 - Realize o mesmo procedimento, agora com a representação equivalente com portas **NOR**.

