



**Universidade Federal de Santa Catarina**

**Centro Tecnológico**

Departamento de Informática e Estatística  
**Ciências da Computação & Engenharia Eletrônica**



# **Sistemas Digitais**

**INE 5406**

## **Aula 3-T**

**2. Processadores Dedicados (Blocos Aceleradores). O modelo BO/BC. Máquinas Sequenciais Síncronas. Método de Projeto no Nível RT. Exemplo 1 de somadores sequenciais.**

**Profs. José Luís Güntzel e Cristina Meinhardt**



`{j.guntzel, cristina.meinhardt}@ufsc.br`

# Formas de Implementação do Sistema Digital
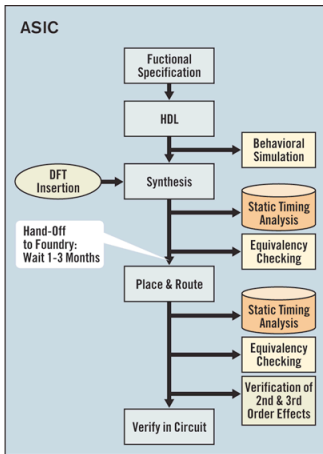 
## FPGAs:

- Chip pronto: projeto termina com a geração do arquivo que **configura o chip**
- É possível reconfigurar muitas vezes
- Desempenho e consumo de energia subótimos
- Intel (ex-Altera), Xilinx, Actel, Lucent

Nestes fluxos, HDL = Hardware Description Language: VHDL, Verilog, SystemC, SystemVerilog



Fonte: Xilinx



## ASIC:

- Chip é **fabricado do zero**, exclusivamente para o encomendante: **projeto termina com a descrição das máscaras a serem usadas na fabricação**
- Se houver erro de projeto, fabricar de novo!
- Mais liberdade para otimizar desempenho e consumo
- *Foundries*: TSMC, GlobalFoundries, Samsung Electronics, UMC, SMIC, Intel (somente para seus próprios produtos)

# Formas de Implementação do Sistema Digital
  
## FPGAs:

- Custo: número de “Logic Elements”(ou “Lookup Tables – LUTs” ou “Logic Blocks”) + número de bits de registradores + quantidade de blocos de memória + blocos de somadores etc)
- Desempenho: frequência máxima (período mínimo) do *clock*, obtida por análise de timing (*Static Timing Analysis*)



## ASIC:

- Custo: **número de transistores**
- Desempenho: frequência máxima (período mínimo) do *clock*, obtida por análise de timing (*Static Timing Analysis*)

Na parte teórica desta disciplina, assumiremos que os sistemas digitais serão implementados desta forma, pois ela é mais genérica do que FPGAs.

Fonte: Xilinx

# Requisitos e Especificações do Projeto

---


1. Qual é o custo máximo admitido?
2. Qual é o desempenho (velocidade) mínimo requerido?
3. Qual é o consumo máximo de energia admitido?
4. Qual é a potência máxima a ser dissipada?

Nesta disciplina, consideraremos apenas estes dois requisitos

Em geral, a otimização simultânea das variáveis custo, desempenho, consumo de energia e potência dissipada é difícil, pois elas são conflitantes.

# O Modelo BO/BC

 
## O Modelo Bloco Operativo / Bloco de Controle



Este é um modelo simples de sistemas digitais, porém didático e aplicável na maioria dos casos.

# O Modelo BO/BC


## Bloco Operativo: funções

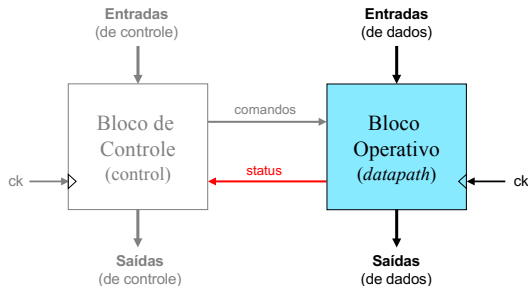

- Realiza transformações sobre dados, geralmente provenientes do ambiente externo
- As transformações são realizadas em um ou mais passos, cada passo demorando um ciclo de relógio
- Gera sinais de “status” que são usados pelo Bloco de Controle para definir a sequência de operações a serem realizadas (às vezes são chamados de “*flags*”)

# O Modelo BO/BC


## Bloco Operativo: componentes

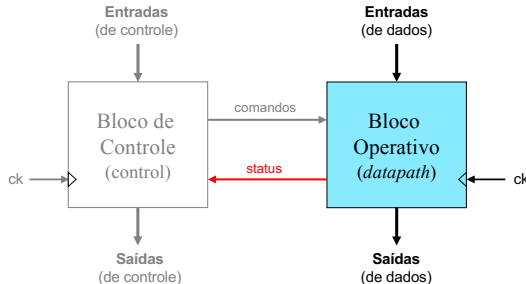

- Unidades Funcionais (UFs): somadores, subtratores, deslocadores, multiplicadores, UFs combinadas (somadores/subtratores, ULAs)
- Elementos de armazenamento: registradores ou banco de registradores, memórias (SRAM)
- Rede de interconexão: fios, multiplexadores, barramentos + *buffers tri-state*

# O Modelo BO/BC

## Bloco de Controle: funções

 


- Gera comandos, que são sinais de controle na ordem necessária para que o bloco operativo realize os passos desejados
- Recebe sinais de controle do ambiente externo: opcode, no caso de CPUs, sinais específicos (por exemplo, “iniciar”), no caso de CPUs dedicadas e de blocos aceleradores
- Pode gerar uma ou mais saídas de controle para se comunicar com outros sistemas digitais (p. ex.: “done”, “bus request”, “ack”)



# O Modelo BO/BC

## Bloco de Controle: componentes

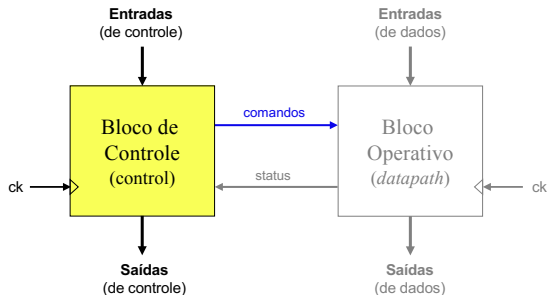

- Em um esquema monociclo: é um bloco combinacional
- Em um esquema multiciclo: é uma máquina de estados (FSM – Finite State Machine)


# Processadores Dedicados

## Classificação dos Sistemas Digitais Quanto à Aplicação

### 2. Processadores Dedicados ou Blocos Aceleradores (Single-Purpose Processors)

- Projetados para executar somente um **algoritmo específico** (uma aplicação)
- A aplicação é implementada via **hardware**
- **Alta eficiência energética & execução em tempo real**
- Exemplos: codecs de fotos e vídeos (jpeg, MPEG, H.264/AVC, VP9, HEVC), codecs de áudio, cifradores/decifradores (criptografia) etc

Tegra 2 (Nvidia)

 

Fonte: <https://www.bdti.com/InsideDSP/2011/10/20/NvidiaQualcomm>

# Projeto no Nível RT

## Método de Projeto

Passo 0

Definição do comportamento do sistema (algoritmo) e identificação de suas entradas e saídas

Passo 1

Captura do comportamento por meio de uma máquina de estados de alto nível (FSMD)

Passo 2

Projeto do BO (datapath)

Passo 3

Esboço do diagrama de blocos usando o modelo BO/BC


Passo 4

Projeto do BC (controle)

- O comportamento do sistema pode ser descrito textualmente, em linguagem humana, ou pode ser descrito sob a forma de um algoritmo, usando uma linguagem no nível de sistema, como **SystemC**, **SystemVerilog** ou mesmo **C/C++**. Esta segunda opção é preferencial para sistemas muito complexos.
- Dependendo do nível de abstração (RT ou sistema), a identificação das interfaces pode envolver o número de bits dos sinais ou os tipos de dados dos sinais (inteiros sinalizados ou não, ponto-flutuante etc).
- Sistemas muito complexos podem requerer simulação de alto nível. Neste caso, a descrição do sistema completo em SystemC, SystemVerilog ou C/C++ é imprescindível.
- Caso exista mais de um algoritmo para resolver o problema, a simulação também ajuda na decisão.

# Projeto no Nível RT

## Método de Projeto

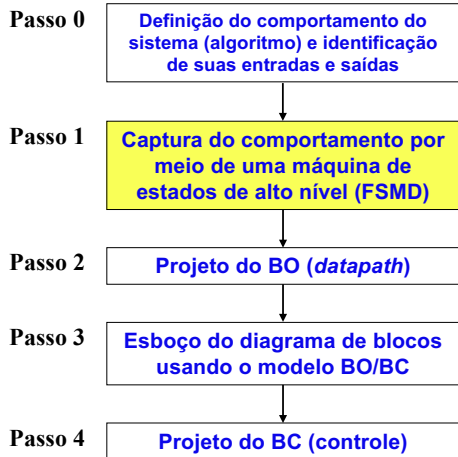


**FSMD** é uma extensão de uma máquina de estados, na qual:

- Entradas e saídas correspondem a dados com mais de um bit.
- Há variáveis locais para armazenar dados temporários e entradas/saídas (se necessário)
- Ações e condições podem envolver equações e expressões aritméticas (ao invés de apenas equações e expressões Booleanas).

# Projeto no Nível RT

## Método de Projeto

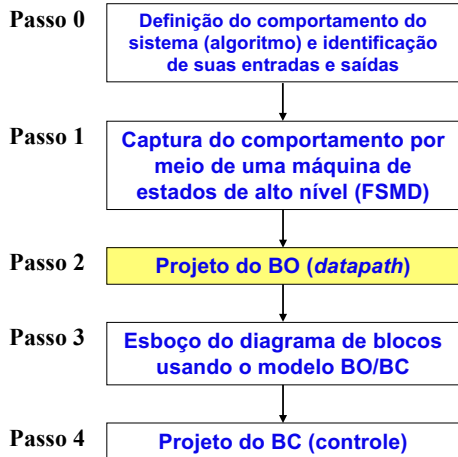


Analisando a **FSMD**, identificar:

- Os registradores para armazenar dados.
- As operações aritméticas (e lógicas) necessárias para operar os dados e para as expressões a serem usadas como condições de troca de estados.
- Selecionar os componentes do nível RT para implementar, conforme identificado no passo anterior.
- Conectar os componentes do nível RT selecionados no passo anterior.

# Projeto no Nível RT


## Método de Projeto

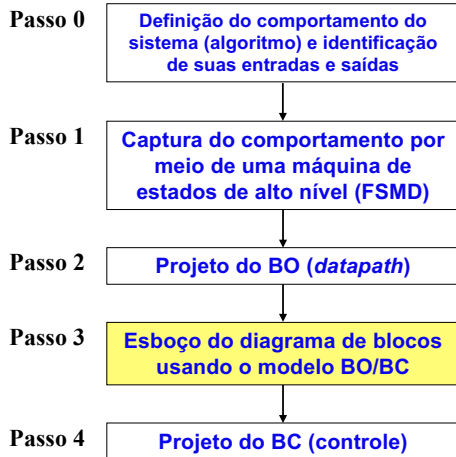

- Desenhar o diagrama de blocos segundo o modelo BO/BC.
- No desenho, identificar todas os sinais (nome e número de bits): entradas, saídas, sinais de status, sinais de comando.

# Projeto no Nível RT

## Método de Projeto

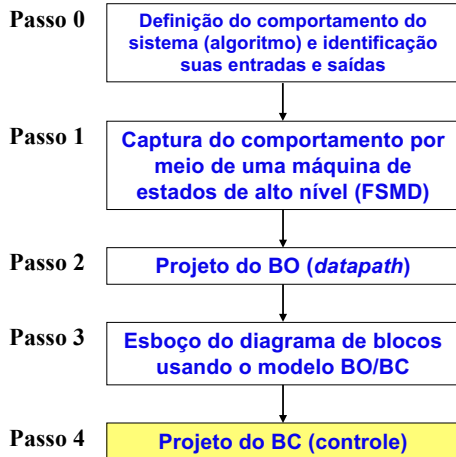

- A partir da FSMD e do BO projetado no passo 2, projetar a FSM que deve controlar o BO.

# Projeto no Nível RT


## Máquinas de Estados Finitos (FSM)

- Podem ser síncronas (cadenciadas por um sinal monótono chamado relógio ou *clock*) ou assíncronas (sem relógio).
- Máquina Sequenciais Síncronas são mais utilizadas porque:
  - São mais fáceis de projetar e de validar.
  - Têm operação mais segura, são mais robustas.
- Há dois modelos: Moore e Mealy.
- Registradores podem ser vistos como Máquina Sequenciais Síncronas.


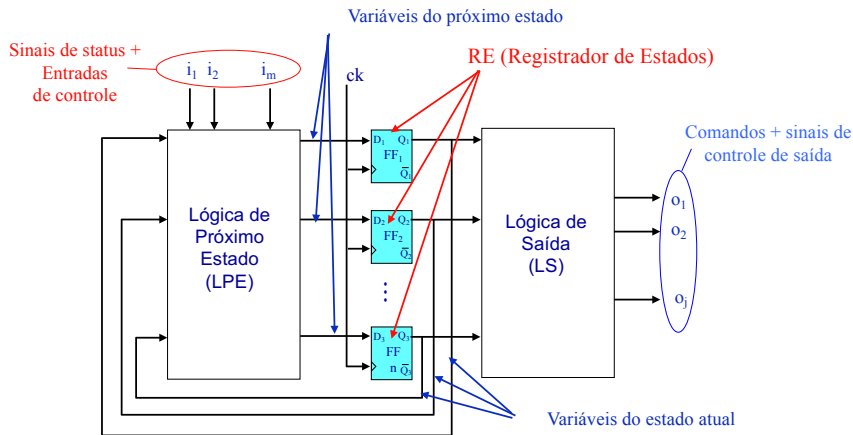
# Processadores Dedicados


**Modelo de Moore** Característica principal: as saídas dependem apenas do estado atual.



# Processadores Dedicados
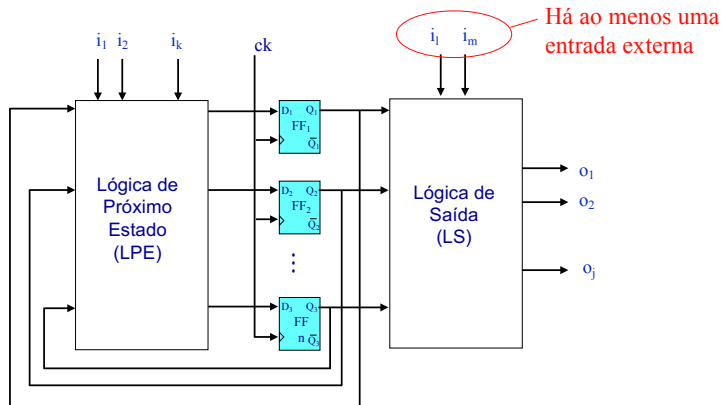
## Modelo de Mealy

Característica principal: as saídas dependem do estado atual e de entrada(s) primária(s)



# Processadores Dedicados

## Síntese de Circuitos Sequenciais

Roteiro para a Síntese (=Projeto)


1. Determinar quantos estados são necessários (e o nº de variáveis de estado)
2. Construir o diagrama de estados, observando com cuidado o comportamento solicitado para a FSM e adotando um modelo de FSM (Moore ou Mealy):
  - Determinar as transições entre estados necessárias
  - Selecionar um estado para servir como estado inicial
3. Construir a tabela de próximo estado e a tabela das saídas
4. Escolher uma codificação para os estados e definir o tipo de flip-flops para compor o registrador de estados.
5. Sintetizar (projetar) os circuitos combinacionais: lógica de próximo estado e lógica de saída.

# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Enunciado
 
### SD (bloco acelerador) para cálculo de um somatório de 4 números

**Especificação das interfaces:** Necessita-se de um sistema digital (SD) dedicado (i.e., um bloco acelerador) capaz de realizar o cálculo  $A+B+C+D$ , onde  $A$ ,  $B$ ,  $C$  e  $D$  são números\* **inteiros sem sinal**, representados em **binário com 8 bits**. Este sistema digital, doravante denominado de “somatório1”, possui uma entrada de relógio (“ck”), uma entrada de reset assíncrono (“Reset”), uma entrada de dados com 8 bits (“ent”), uma entrada de controle denominada “iniciar”, duas saídas de controle (“pronto” e “erro”) e uma saída de dados de 8 bits (“soma”).



\* Os números fornecidos como entrada do sistema são comumente chamados de “operandos (de entrada)”.

# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Enunciado


**SD (bloco acelerador) para cálculo de um somatório de 4 números**

Especificação do comportamento:

- Há dois estados iniciais, **S0** e **E**. Enquanto um novo cálculo não inicia, “somatório1” permanece em um destes dois estados (ver explicação no último item);
- O sinal externo “iniciar” dá o comando para iniciar um cálculo **A+B+C+D**.
- À medida que o cálculo é realizado, os valores dos operandos **A**, **B**, **C** e **D** vão sendo fornecidos pela entrada “ent”, em bordas de relógio consecutivas;
- Uma vez iniciado, o cálculo é realizado de maneira sequencial e cumulativa (i.e., cada novo operando de entrada que chega é somado ao valor acumulado até então);
- Caso ocorra *overflow* em alguma das adições, o cálculo deve terminar imediatamente, com o SD parando no estado **E** (que indica término com erro). Caso não ocorra *overflow*, o cálculo termina com o SD parando no estado **S0**.

# Processadores Dedicados
 
## Exemplo 1: Passo 0 (Definição do comportamento e identificação entradas e saídas)



$$S \leftarrow A + B + C + D$$



Execução sequencial

```
1. AC ← 0; T ← ent;           // A está estável em ent
2. AC ← AC + T; T ← ent;       // B está estável em ent
3. AC ← AC + T; T ← ent;       // C está estável em ent
4. AC ← AC + T; T ← ent;       // D está estável em ent
5. AC ← AC + T;                // O resultado final S estará em AC
```

**Em cada linha do algoritmo (convenção somente para esta disciplina!!!):**

- Cada operação terá um ciclo de relógio para terminar
- Operação na mesma linha serão feitas em paralelo
- **As atribuições ocorrerão nas bordas de relógio...**

Observe que ao término da execução, o resultado estará na variável AC (logo, AC faz o papel de S)

# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Passo 0 (Definição do comportamento e identificação entradas e saídas)

### Análise do Comportamento por meio de exemplo numérico

- A, B, C, D possuem 8 bits  $\rightarrow$  intervalo de representação: [0, 255]
- **Suponha que A=40, B=30, C=20, D=10** (fornecidos em bordas de relógio sucessivas, nesta ordem).
- Simulação da execução:

```
1. AC  $\leftarrow$  0; T  $\leftarrow$  ent;      // A está estável em ent
2. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // B está estável em ent
3. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // C está estável em ent
4. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // D está estável em ent
5. AC  $\leftarrow$  AC + T;           // O resultado final S estará em AC
```

# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Passo 0 (Definição do comportamento e identificação entradas e saídas)

### Análise do Comportamento por meio de exemplo numérico

- A, B, C, D possuem 8 bits  $\rightarrow$  intervalo de representação: [0, 255]
- **Suponha que A=40, B=30, C=20, D=10** (fornecidos em bordas de relógio sucessivas, nesta ordem).
- Simulação da execução:

```
1. AC  $\leftarrow$  0; T  $\leftarrow$  ent;      // A está estável em ent
2. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // B está estável em ent
3. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // C está estável em ent
4. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // D está estável em ent
5. AC  $\leftarrow$  AC + T;           // O resultado final S estará em AC
```

passo	AC	T
1.	0	40



# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Passo 0 (Definição do comportamento e identificação entradas e saídas)

### Análise do Comportamento por meio de exemplo numérico

- A, B, C, D possuem 8 bits  $\rightarrow$  intervalo de representação:  $[0, 255]$
- **Suponha que  $A=40$ ,  $B=30$ ,  $C=20$ ,  $D=10$**  (fornecidos em bordas de relógio sucessivas, nesta ordem).
- Simulação da execução:

```
1. AC  $\leftarrow$  0; T  $\leftarrow$  ent;      // A está estável em ent
2. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // B está estável em ent
3. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // C está estável em ent
4. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // D está estável em ent
5. AC  $\leftarrow$  AC + T;           // O resultado final S estará em AC
```

passo	AC	T
1.	0	40
2.	40	30

# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Passo 0 (Definição do comportamento e identificação entradas e saídas)

### Análise do Comportamento por meio de exemplo numérico

- A, B, C, D possuem 8 bits  $\rightarrow$  intervalo de representação: [0, 255]
- **Suponha que A=40, B=30, C=20, D=10** (fornecidos em bordas de relógio sucessivas, nesta ordem).
- Simulação da execução:

```
1. AC  $\leftarrow$  0; T  $\leftarrow$  ent;      // A está estável em ent
2. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // B está estável em ent
3. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // C está estável em ent
4. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // D está estável em ent
5. AC  $\leftarrow$  AC + T;           // O resultado final S estará em AC
```

passo	AC	T
1.	0	40
2.	40	30
3.	70	20

Observe que a partir do passo 3, a adição "AC + T" pode resultar em *overflow* (inclusive o enunciado ressalta a importância de detectar a ocorrência de *overflow*, o que se justifica pelo fato de a saída "soma" possui somente 8 bits...)

# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Passo 0 (Definição do comportamento e identificação entradas e saídas)

### Análise do Comportamento por meio de exemplo numérico

- A, B, C, D possuem 8 bits  $\rightarrow$  intervalo de representação:  $[0, 255]$
- **Suponha que  $A=40$ ,  $B=30$ ,  $C=20$ ,  $D=10$**  (fornecidos em bordas de relógio sucessivas, nesta ordem).
- Simulação da execução:

```
1. AC  $\leftarrow$  0; T  $\leftarrow$  ent;      // A está estável em ent
2. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // B está estável em ent
3. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // C está estável em ent
4. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // D está estável em ent
5. AC  $\leftarrow$  AC + T;           // O resultado final S estará em AC
```

passo	AC	T
1.	0	40
2.	40	30
3.	70	20
4.	90	10

# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Passo 0 (Definição do comportamento e identificação entradas e saídas)

### Análise do Comportamento por meio de exemplo numérico

- A, B, C, D possuem 8 bits  $\rightarrow$  intervalo de representação: [0, 255]
- **Suponha que A=40, B=30, C=20, D=10** (fornecidos em bordas de relógio sucessivas, nesta ordem).
- Simulação da execução:


```
1. AC  $\leftarrow$  0; T  $\leftarrow$  ent;      // A está estável em ent
2. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // B está estável em ent
3. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // C está estável em ent
4. AC  $\leftarrow$  AC + T; T  $\leftarrow$  ent; // D está estável em ent
5. AC  $\leftarrow$  AC + T;           // O resultado final S estará em AC
```

passo	AC	T
1.	0	40
2.	40	30
3.	70	20
4.	90	10
5.	100	10

No passo 5 não faz sentido atualizar a variável "T"  
(e portanto, ela pode permanecer com o valor  
anterior...)



# Processadores Dedicados
 
## Exemplo 1: Passo 1 (Captura do comportamento por meio de uma FSMD)



  
1.  $AC \leftarrow 0$ ;  $T \leftarrow \text{ent}$ ; // A está estável em ent
2.  $AC \leftarrow AC + T$ ;  $T \leftarrow \text{ent}$ ; // B está estável em ent
3.  $AC \leftarrow AC + T$ ;  $T \leftarrow \text{ent}$ ; // C está estável em ent
4.  $AC \leftarrow AC + T$ ;  $T \leftarrow \text{ent}$ ; // D está estável em ent
5.  $AC \leftarrow AC + T$ ; // O resultado final S estará em AC

Criando um estado para cada passo do algoritmo





# Processadores Dedicados
 
## Exemplo 1: Passo 1 (Captura do comportamento por meio de uma FSMD)




1.  $AC \leftarrow 0$ ;  $T \leftarrow \text{ent}$ ; // A está estável em ent
2.  $AC \leftarrow AC + T$ ;  $T \leftarrow \text{ent}$ ; // B está estável em ent
3.  $AC \leftarrow AC + T$ ;  $T \leftarrow \text{ent}$ ; // C está estável em ent
4.  $AC \leftarrow AC + T$ ;  $T \leftarrow \text{ent}$ ; // D está estável em ent
5.  $AC \leftarrow AC + T$ ; // O resultado final S estará em AC

Adicionando os estados iniciais

  


# Processadores Dedicados
 
## Exemplo 1: Passo 1 (Captura do comportamento por meio de uma FSMD)



 1.  $AC \leftarrow 0$ ;  $T \leftarrow ent$ ; // A está estável em ent
2.  $AC \leftarrow AC + T$ ;  $T \leftarrow ent$ ; // B está estável em ent
3.  $AC \leftarrow AC + T$ ;  $T \leftarrow ent$ ; // C está estável em ent
4.  $AC \leftarrow AC + T$ ;  $T \leftarrow ent$ ; // D está estável em ent
5.  $AC \leftarrow AC + T$ ; // O resultado final S estará em AC


O 1º teste de overflow seria dispensável, uma vez que na primeira soma um dos operandos é zero. Porém, **iremos mantê-lo para permitir uma futura generalização do algoritmo.**



# Processadores Dedicados
 
## Exemplo 1: Passo 2 (Projeto do BO)

1ª questão para guiar o projeto do BO:  
Quais são os sinais de interface do BO?  
“ent” e “soma”




ent  
↓  
8

↓  
8  
soma




# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Passo 2 (Projeto do BO)

 


2ª questão para guiar o projeto do BO:

 - Quais variáveis são usadas para armazenar dados?
- “AC” e “T”
- Logo, o BO precisa ter dois registradores. Chamemo-los de “AC” e “T”.



# Processadores Dedicados


## Exemplo 1: Passo 2 (Projeto do BO)

 

3ª questão para guiar o projeto do BO:


Quais operações são realizadas?

 - Uma adição para números de 8 bits e o respectivo teste de *overflow*
- Logo, precisaremos de um somador para operandos de 8 bits com detector de *overflow*.




# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Passo 2 (Projeto do BO)

 

4ª questão para guiar o projeto do BO:

 
- Quais operações são realizadas sobre quais dados (incluindo-se as condições)?
- $T \leftarrow \text{ent}$ ,  $\text{AC} \leftarrow 0$ ;  $\text{AC} \leftarrow \text{AC} + T$
- Logo, deve haver um mux2:1 na entrada de AC e conexões entre AC e +, T e e + e AC.



O sinal de relógio (ck) foi omitido para aumentar a clareza do esquemático.


# Processadores Dedicados
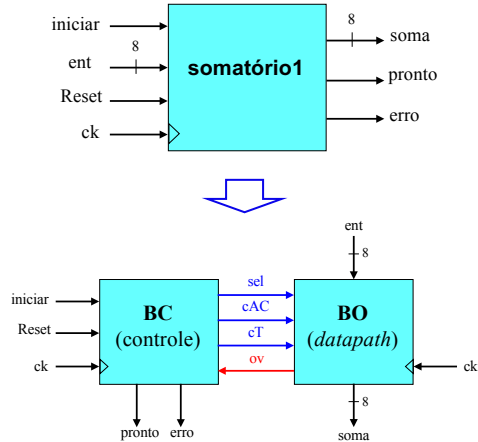
## Exemplo 1: Passo 3 (Esboçando o Diagrama BO/BC)





# Processadores Dedicados
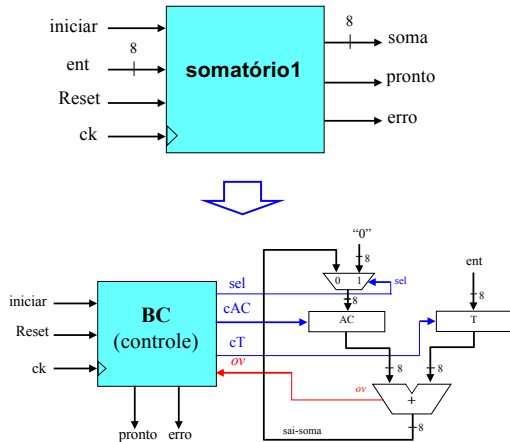
## Exemplo 1: Passo 3 (Esboçando o Diagrama BO/BC)





# Processadores Dedicados
 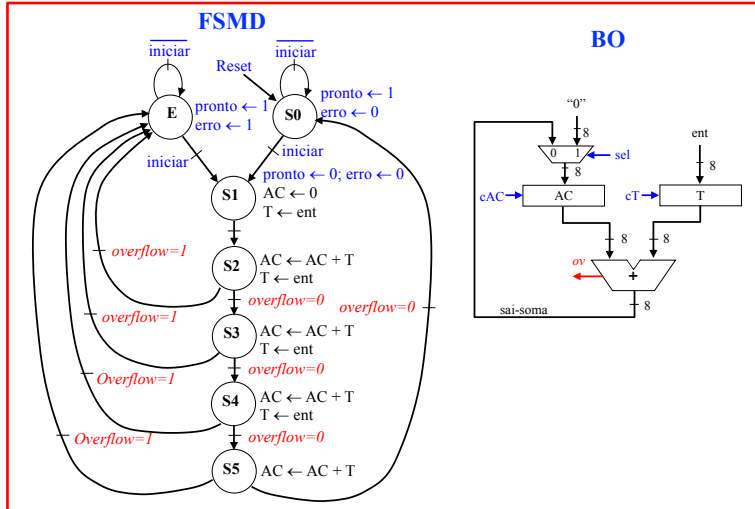
## Exemplo 1: Passo 4 (Projeto do BC): Criando uma FSM a partir da FSMD e do BO



# Processadores Dedicados

 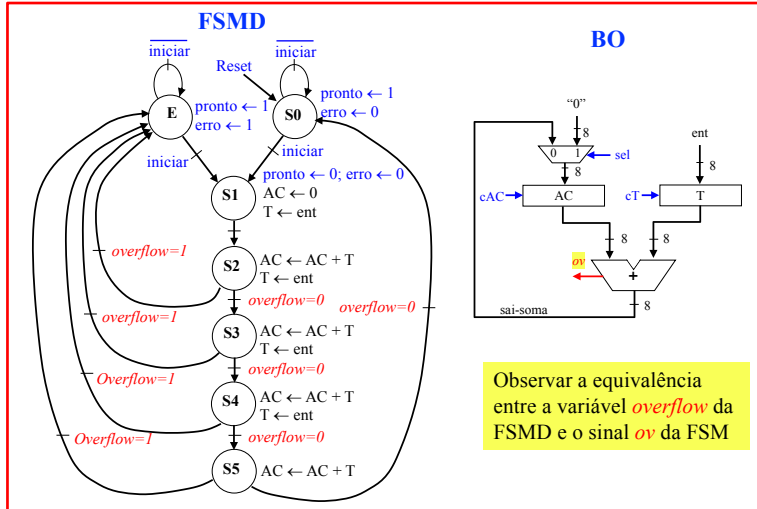
## Exemplo 1: Passo 4 (Projeto do BC): Criando uma FSM a partir da FSMD e do BO



# Processadores Dedicados
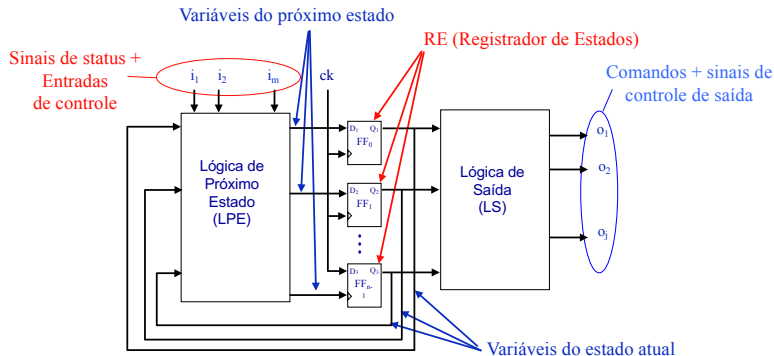
## Exemplo 1: Passo 4 (Projeto do BC): Definindo o número de flip-flops


Relembrando o modelo genérico de máquina de estados (FSM) do tipo “Moore”





# Processadores Dedicados

 
## Exemplo 1: Passo 4 (Projeto do BC): Definindo o número de flip-flops



Quantos flip-flops são necessários para implementar a FSM?


# Processadores Dedicados
 
## Exemplo 1: Passo 4 (Projeto do BC): Definindo o número de flip-flops





Quantos flip-flops são necessários para implementar a FSM?

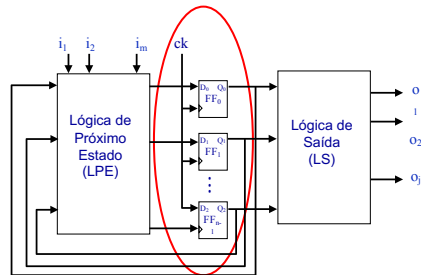Resp.: como são 7 estados (=7 combinações), são necessário, no mínimo, é  $\log_2 7 = 3$  flip-flops





# Processadores Dedicados

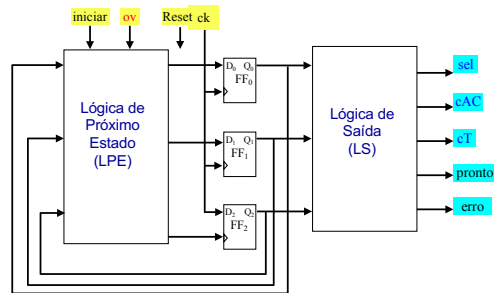   **Exemplo 1:** Passo 4 (Projeto do BC): Mapeando as interfaces do BC para o modelo de FSM de Moore



# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Passo 4 (Projeto do BC): projetando a Lógica de Próximo Estado (LPE)


 


**Tabela de Transição de Estados (LPE)**

Estado atual	iniciar	ov	Próximo estado
E	0	X	E
E	1	X	S1
S0	0	X	S0
S0	1	X	S1
S1	X	X	S2
S2	X	0	S3
S2	X	1	E
S3	X	0	S4
S3	X	1	E
S4	X	0	S5
S4	X	1	E
S5	X	0	S0
S5	X	1	E

# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Passo 4 (Projeto do BC): projetando a Lógica de Saída (LS)

 


**Tabela-Verdade da LS**

Estado atual	Sinais de comando			Saídas de controle	
	sel	cAC	cT	pronto	erro
E	X	0	0	1	1
S0	X	0	0	1	0
S1	1	1	1	0	0
S2	0	1	1	0	0
S3	0	1	1	0	0
S4	0	1	1	0	0
S5	0	1	0	0	0

Os sinais cAC e cT só valem "1" nos estados em que houver carga nestes registradores. Caso contrário, eles devem valer "0" (nesta disciplina, eles jamais valem *don't care*)

# Processadores Dedicados
 
## Exemplo 1: Passo 4 (Projeto do BC): Assinalamento de Estados



### Corresponde a:


Escolher uma codificação binária para representar cada estado...  
Se for para minimizar o número de bits, usar  $\log_2 N$ , onde  $N$  é o número de estados. Exemplo de assinalamento:

Estado	Código binário dos estados		
	Q2	Q1	Q0
E	1	1	1
S0	0	0	0
S1	0	0	1
S2	0	1	0
S3	0	1	1
S4	1	0	0
S5	1	0	1

Estado inicial: este é o estado para o qual a FSM vai caso o Reset seja acionado!!


# Processadores Dedicados
 
## Exemplo 1: Passo 4 (Projeto do BC): Assinalamento de Estados



Estado	Código binário dos estados		
	Q2	Q1	Q0
E	1	1	1
S0	0	0	0
S1	0	0	1
S2	0	1	0
S3	0	1	1
S4	1	0	0
S5	1	0	1

 Estado inicial: este é o estado para o qual a FSM vai caso o Reset seja acionado!!



Consequência: a função do sinal de controle Reset corresponde a realizar um reset assíncrono no Registrador de Estados (ou seja, os flip-flops deste registrador deverão ter entrada de reset assíncrono!)

# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Passo 4 (Projeto do BC): projetando a Lógica de Próximo Estado (LPE)

Estado	Código binário dos estados		
	Q2	Q1	Q0
E	1	1	1
S0	0	0	0
S1	0	0	1
S2	0	1	0
S3	0	1	1
S4	1	0	0
S5	1	0	1

Tabela de Transição de Estados (LPE)

Estado atual	iniciar	ov	Próximo estado
E	0	X	E
E	1	X	S1
S0	0	X	S0
S0	1	X	S1
S1	X	X	S2
S2	X	0	S3
S2	X	1	E
S3	X	0	S4
S3	X	1	E
S4	X	0	S5
S4	X	1	E
S5	X	0	S0
S5	X	1	E

Substituindo os nomes dos estados pelos respectivos códigos binários...




Estado atual	Q2	Q1	Q0	iniciar	ov	Q2+	Q1+	Q0+	Próximo estado
E	1	1	1	0	X	1	1	1	E
E	1	1	1	1	X	0	0	1	S1
S0	0	0	0	0	X	0	0	0	S0
S0	0	0	0	1	X	0	0	1	S1
S1	0	0	1	X	X	0	1	0	S2
S2	0	1	0	X	0	0	1	1	S3
S2	0	1	0	X	1	1	1	1	E
S3	0	1	1	X	0	1	0	0	S4
S3	0	1	1	X	1	1	1	1	E
S4	1	0	0	X	0	1	0	1	S5
S4	1	0	0	X	1	1	1	1	E
S5	1	0	1	X	0	0	0	0	S0
S5	1	0	1	X	1	1	1	1	E



# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Passo 4 (Projeto do BC): projetando a Lógica de Próximo Estado (LPE)

 

**Tarefa 1:** encontrar as equações minimizadas para:

$$Q2^+ =$$

$$Q1^+ =$$

$$Q0^+ =$$

Q2	Q1	Q0	iniciar	ov	Q2 <sup>+</sup>	Q1 <sup>+</sup>	Q0 <sup>+</sup>
1	1	1	0	X	1	1	1
1	1	1	1	X	0	0	1
0	0	0	0	X	0	0	0
0	0	0	1	X	0	0	1
0	0	1	X	X	0	1	0
0	1	0	X	0	0	1	1
0	1	0	X	1	1	1	1
0	1	1	X	0	1	0	0
0	1	1	X	1	1	1	1
1	0	0	X	0	1	0	1
1	0	0	X	1	1	1	1
1	0	1	X	0	0	0	0
1	0	1	X	1	1	1	1

# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Passo 4 (Projeto do BC): projetando a Lógica de Saída (LS)

Estado	Código binário dos estados		
	Q2	Q1	Q0
E	1	1	1
S0	0	0	0
S1	0	0	1
S2	0	1	0
S3	0	1	1
S4	1	0	0
S5	1	0	1

Substituindo os nomes dos estados pelos respectivos códigos binários...

**Tabela-Verdade da LS**


Estado atual	Sinais de comando			Saídas de controle	
	sel	cAC	cT	pronto	erro
E	X	0	0	1	1
S0	X	0	0	1	0
S1	1	1	1	0	0
S2	0	1	1	0	0
S3	0	1	1	0	0
S4	0	1	1	0	0
S5	0	1	0	0	0



Estado atual	Q2	Q1	Q0	Sinais de comando			Saídas de controle	
				sel	cAC	cT	pronto	erro
E	1	1	1	X	0	0	1	1
S0	0	0	0	X	0	0	1	0
S1	0	0	1	1	1	1	0	0
S2	0	1	0	0	1	1	0	0
S3	0	1	1	0	1	1	0	0
S4	1	0	0	0	1	1	0	0
S5	1	0	1	0	1	0	0	0

# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Passo 4 (Projeto do BC): projetando a Lógica de Saída (LS)

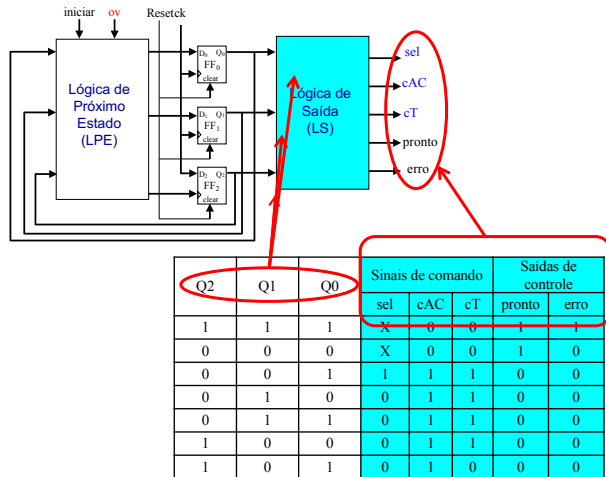

**Tarefa 2:** encontrar as equações minimizadas para:

sel =

cAC =

cT =


pronto =

erro =

# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Finalizando


### Sistema Digital somatório1

 

Bloco Operativo (BO)

### Lógica de Próximo Estado (LPE)

Q2	Q1	Q0	iniciar	ov	Q2 <sup>+</sup>	Q1 <sup>+</sup>	Q0 <sup>+</sup>
1	1	1	0	X	1	1	1
1	1	1	1	X	0	0	1
0	0	0	0	X	0	0	0
0	0	0	1	X	0	0	1
0	0	1	X	X	0	1	0
0	1	0	X	0	0	1	1
0	1	0	X	1	1	1	1
0	1	1	X	0	1	0	0
0	1	1	X	1	1	1	1
1	0	0	X	0	1	0	1
1	0	0	X	1	1	1	1
1	0	1	X	0	0	0	0
1	0	1	X	1	1	1	1

 


### Lógica de Saída (LS)

Q2	Q1	Q0	Sinais de comando			Saídas de controle	
			sel	cAC	cT	pronto	erro
1	1	1	X	0	0	1	1
0	0	0	X	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0

# Estimativa de Custo

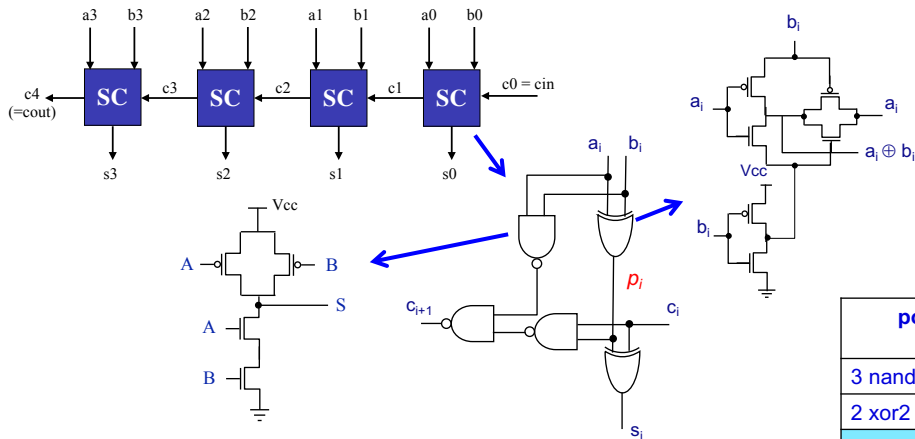
## O Somador Paralelo *Carry-Ripple*: número de transistores por bit




portas	Nº trans.
3 nand2	3x4
2 xor2	2x6
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

# Estimativa de Custo
 
## Subtrator e Somador/Subtrator: número de transistores por bit



portas	Nº trans.
3 nand2	3x4
2 xor2	2x6
1 inversor	1x2
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>

 



portas	Nº trans.
3 nand2	3x4
3 xor2	3x6
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>

# Estimativa de Custo
  
## Mux 2:1: número de transistores por bit

Um bit (nível lógico)



$$Y = \overline{\text{sel}} \cdot A + \text{sel} \cdot B$$



4 transistores

Lembrando que o custo do inversor é desprezado


Múltiplos bits (nível RT)

  

32 x 4 = 128 transistores

# Estimativa de Custo
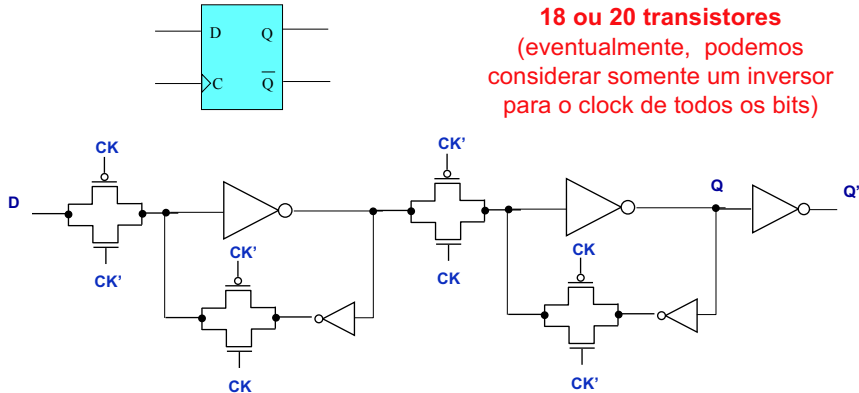
## Flip-flop D mestre-escravo CMOS: número de transistores por bit




OBS: para set ou reset assíncrono, adicionar 4 transistores



# Estimativa de Custo

## Flip-flop D mestre-escravo CMOS controlado\*:

número de transistores por bit

 

**18+4= 22 transistores**  
Para set ou reset assíncrono,  
adicionar 4 transistores


\* habilitação de carga ("load/reg enable") ou deslocamento para um lado

# Estimativa de Custo

## Número de Transistores: Resumo




Componente RT	Custo
Somador	24n
Subtrator	26n
Somador/subtrator	30n
Mux 2:1	4n
Registrador com carga paralela (+4 transistores para set ou reset assíncrono)	18n
Registrador com carga paralela controlada (+4 transistores para set ou reset assíncrono)	22n

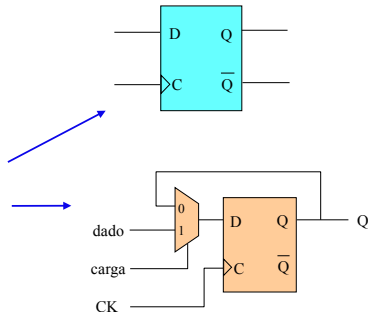Obs: sempre que for solicitada uma estimativa de custo de sistema digital, o número de transistores por bit será fornecido.



# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Estimativa de Custo

 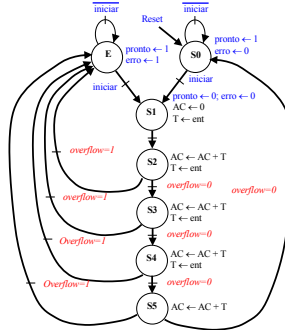 

Estimativa de custo para o BO:

Componente RT	nº de transistores
1 Somador	24n
1 Mux 2:1	4n
2 Reg. com carga paralela controlada	2 x 22n
<b>Total de transistores</b>	<b>72 n = 72 . 8 = 576</b>

Estimativa de custo para o BC:



- Número de estados da FSMD/FSM: 7
- Número de saídas distintas da LS\* = 5

\* = sinais de comando + sinais de controle de saída, diferentes entre si

# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Timing e Sinais de Controle

  1.  $AC \leftarrow 0; T \leftarrow \text{ent};$  // A está estável em ent
2.  $AC \leftarrow AC + T; T \leftarrow \text{ent};$  // B está estável em ent
3.  $AC \leftarrow AC + T; T \leftarrow \text{ent};$  // C está estável em ent
4.  $AC \leftarrow AC + T; T \leftarrow \text{ent};$  // D está estável em ent
5.  $AC \leftarrow AC + T;$  // O resultado final S estará em AC





# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Timing e Sinais de Controle

**MUITO IMPORTANTE** (convenção para esta disciplina):

- Valores possíveis para o **signal de habilitação de carga de um registrador**

1	Nos ciclos de relógio em que o registrador for carregado. Exemplo: $R1 \leftarrow R1 + R2$ significa que R1 deve ser carregado
0	Nos ciclos de relógio em que o registrador não for ser carregado.
X (don't care)	<b>Nesta disciplina, jamais!</b>

  


# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Estimativa de Desempenho

Tempo de Execução:

$$T_{\text{exec}} = n_{\text{ciclos}} \times T$$

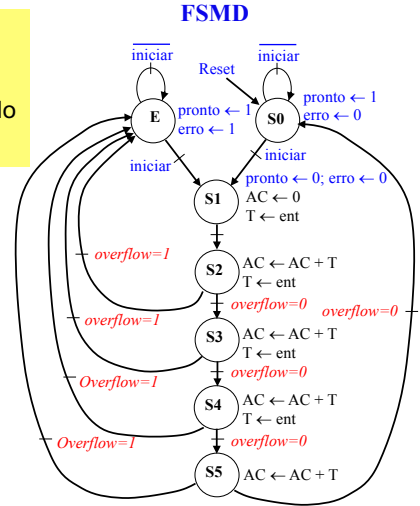- **n\_ciclos** é o nº de ciclos de relógio, no pior caso, para concluir o cálculo
- **T** é o período (mínimo) do relógio



# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Estimativa de Desempenho

**Tempo de Execução:**

$$T_{\text{exec}} = n_{\text{ciclos}} \times T$$

- **n\_ciclos** é o nº de ciclos de relógio, no pior caso, para concluir o cálculo
- **T** é o período (mínimo) do relógio


**Cálculo do nº de ciclos:**

- Para aprontar um cálculo de soma é necessário executar, na pior das hipóteses, a seguinte sequência de estados:

**S1, S2, S3, S4, S5**

 **Ou seja, 5 ciclos de relógio.**

- Os estados "E" e "S0" são desconsiderados, pois eles não realizam cálculos



# Processadores Dedicados

## Exemplo 1: Estimativa de Desempenho


Tempo de Execução:

$$T_{\text{exec}} = n_{\text{ciclos}} \times T$$

- **n\_ciclos** é o nº de ciclos de relógio, no pior caso, para concluir o cálculo
- **T** é o período (mínimo) do relógio

Estimativa de T:

- Análise de Timing, a seguir ...

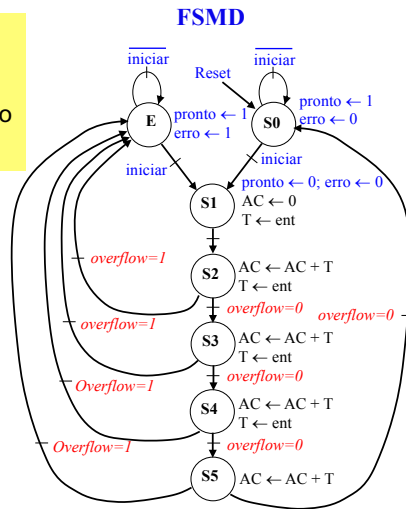




# Processadores Dedicados

## Análise de Timing: Tempos de Estabilização dos Sinais

Suponha as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores AC, T	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores AC, T	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores AC, T	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo ( <i>full adder</i> )	atraso	tds	0,25 ns
Mux 2:1	atraso	tdmux	1 ns
Sinal de controle (sel)	atraso	tdcontrol	0 ns

 Vamos assumir  $t_1$ , pois o ciclo de relógio  $t_1$ - $t_2$  é mais elucidativo




# Processadores Dedicados

## Análise de Timing: Tempos de Estabilização dos Sinais

Suponha as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores AC, T	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores AC, T	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores AC, T	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo ( <i>full adder</i> )	atraso	tds	0,25 ns
Mux 2:1	atraso	tdmux	1 ns
Sinal de controle (sel)	atraso	tdcontrol	0 ns

 


# Processadores Dedicados

## Análise de Timing: Tempos de Estabilização dos Sinais

Suponha as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores AC, T	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores AC, T	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores AC, T	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo ( <i>full adder</i> )	atraso	tds	0,25 ns
Mux 2:1	atraso	tdmux	1 ns
Sinal de controle (sel)	atraso	tdcontrol	0 ns

 


# Processadores Dedicados

## Análise de Timing: Tempos de Estabilização dos Sinais

Suponha as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores AC, T	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores AC, T	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores AC, T	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo ( <i>full adder</i> )	atraso	tds	0,25 ns
Mux 2:1	atraso	tdmux	1 ns
Sinal de controle (sel)	atraso	tdcontrol	0 ns

 

# Processadores Dedicados


## Análise de Timing: Tempos de Estabilização dos Sinais

Suponha as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores AC, T	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores AC, T	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores AC, T	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo ( <i>full adder</i> )	atraso	tds	0,25 ns
Mux 2:1	atraso	tdmux	1 ns
Sinal de controle (sel)	atraso	tdcontrol	0 ns

Considerando o tempo de setup do registrador AC

Logo, atraso crítico =  $D = 5$  ns

 

# Processadores Dedicados


## Análise de Timing: Caminho Crítico e Atraso Crítico

Suponha as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores AC, T	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores AC, T	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores AC, T	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo ( <i>full adder</i> )	atraso	tds	0,25 ns
Mux 2:1	atraso	tdmux	1 ns
Sinal de controle (sel)	atraso	tdcontrol	0 ns

Considerando o tempo de setup do registrador AC

Logo, atraso crítico =  $D = 5$  ns

 


# Processadores Dedicados

## Análise de Timing: Estimativa do Período (Mínimo) do Relógio


Considerando o tempo de setup do registrador R1

Logo, atraso crítico =  $D = 5 \text{ ns}$

E período mínimo  $T = D = 5 \text{ ns}$

 

T (período do relógio)

 


# Processadores Dedicados
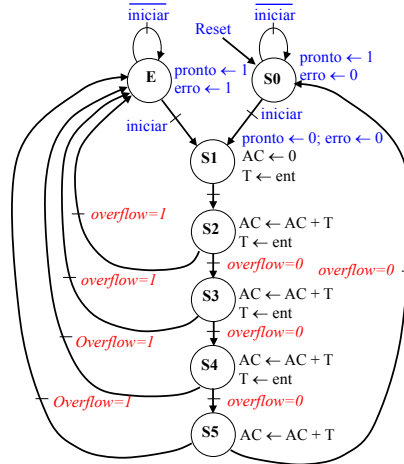
## Exemplo 1: Estimativa de Desempenho

Tempo de Execução:

$$\begin{aligned} T_{\text{exec}} &= n^{\circ} \text{ de ciclos} \times T \\ &= 5 \text{ ciclos} \times 5\text{ns} \\ &= 25 \text{ ns} \end{aligned}$$








# Processadores Dedicados

## Descrição VHDL de um Sistema Digital no Nível RT

### FSM: descrição comportamental

 


```

ENTITY bc IS
PORT (Reset, clk, c, menor : IN STD_LOGIC;
      sel, cAC, cT, pronto, erro : OUT STD_LOGIC);
END bc;

ARCHITECTURE estrutura OF bc IS
TYPE state_type IS (E, S0, S1, S2, S3, S4, S5);
SIGNAL state : state_type;
BEGIN
-- Logica de proximo estado (e registrador de estado)
PROCESS (clk, Reset)
BEGIN
if(Reset = '1') THEN
state <= S0;
ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
CASE state IS
WHEN S0=>

```
 
### Bloco Operativo (BO): descrição estrutural



```

ENTITY bo IS
PORT (clk, Clotal, Rttotal : IN STD_LOGIC;
      ent : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
      ov : OUT STD_LOGIC;
      soma : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
END bo;

```

ARCHITECTURE estrutura OF bo IS

```

COMPONENT somador IS
PORT (a, b : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
      s : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
END COMPONENT;

```

```

COMPONENT registrador IS
PORT (clk, carga, reset : IN STD_LOGIC;
      d : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
      q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
END COMPONENT;

```

.....