

# EEL Circuitos Digitais


Turma: 01208BD

Aluno: Rafael B. Castilhos

Matrícula: 20205642

Tarefa 11)

1)

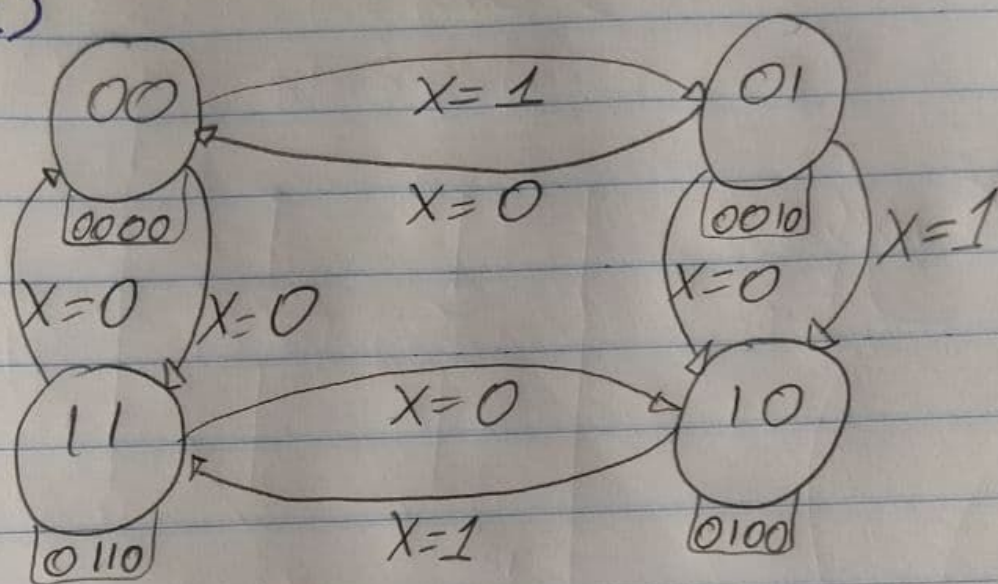

2) Endergo

$A_1$   $A_0$

0 0

0 1

1 0

1 1

Dados

$D_5$   $D_4$   $D_3$   $D_2$   $D_1$   $D_0$

0 0 0 0 1 0

1 1 0 0 1 0

0 0 1 1 1 0

0 1 1 1 1 1