



Sistemas Digitais

Aulas práticas de laboratório

Circuitos sequenciais no VHDL

Prof. Dr. Eng. Rafael Luiz Cancian






Introdução






Elementos Básicos de Memória

 


c	q*
0	q
1	d

(a) D latch

 


clk	q*
0	q
1	q
f	d

(b) positive-edge-triggered D FF

 

clk	q*
0	q
1	q
f	d

(c) negative-edge-triggered D FF



 


reset	clk	q*
1	-	0
0	0	q
0	1	q
0	f	d

(d) D FF with asynchronous reset



Elementos Básicos de Memória

   



Circuitos Síncronos e Assíncronos

- Há três tipos de circuitos sequenciais:
 - Circuitos globalmente síncronos (ou apenas síncronos): Usam FF como elementos de memória e todos os FF são controlados (sincronizados) por um único sinal global de clock. São o tipo mais importante de circuitos sequenciais para projetos complexos.
 - Circuitos assíncronos localmente síncronos: Um circuito composto por vários subsistemas. Cada subsistema é internamente síncrono e usa seu próprio clock, mas os subsistemas (e o circuito de forma global) são assíncronos entre si.
 - Circuitos globalmente assíncronos: Não usam qualquer sinal de clock para coordenar operações nos elementos de memória.



Conteúdo


 


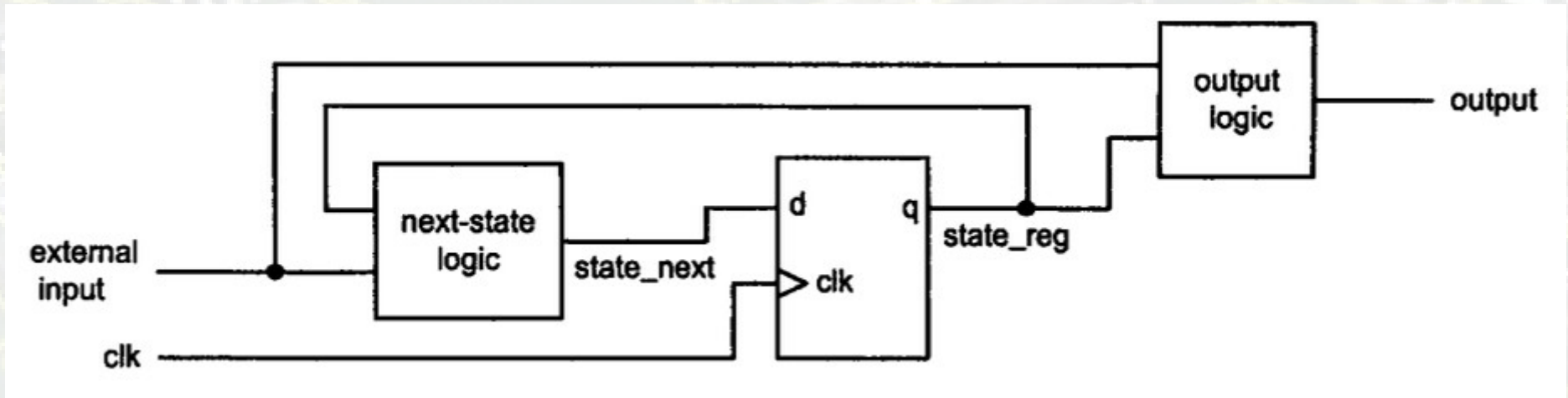

Diagrama Conceitual de TODOS os Circuitos Sequenciais

- TODOS os circuitos sequenciais seguem exatamente o mesmo diagrama conceitual.



- Pode haver um “*Output Logic*” para cada saída do circuito.
- Quando uma saída depende apenas de “state_reg” ela é dita “Saída de Moore”, senão é uma “Saída de Mealy”.




Descrição de Circuitos Sequenciais

- Os componentes “*Next-State Logic*” e “*Output Logic*” são combinacionais e devem ser descritos separadamente.
- Por serem combinacionais, esses elementos devem ser descritos usando apenas comandos concorrentes do VHDL.
 - A única exceção é quando a lógica (comportamento) do componente é complexa demais para ser descrita num comando concorrente com poucas linhas de código.
- O registrador (elemento de memória) é a única parte realmente “sequencial” do circuito, e é descrito usando um *process*.



Descrição de Circuitos Sequenciais

- Toda “Next-State Logic” tem como entradas as entradas do circuito e o estado atual do circuito (*state_reg*) e tem como única saída o próximo estado (*state_next*).
- Os únicos sinais internos de qualquer circuito sequencial são o estado atual e o próximo estado (*state_reg* e *state_next*).
- Cada saída tem sua própria “*Output Logic*”, que pode depender apenas do estado atual ou também de alguma entrada do circuito (saída assíncrona).

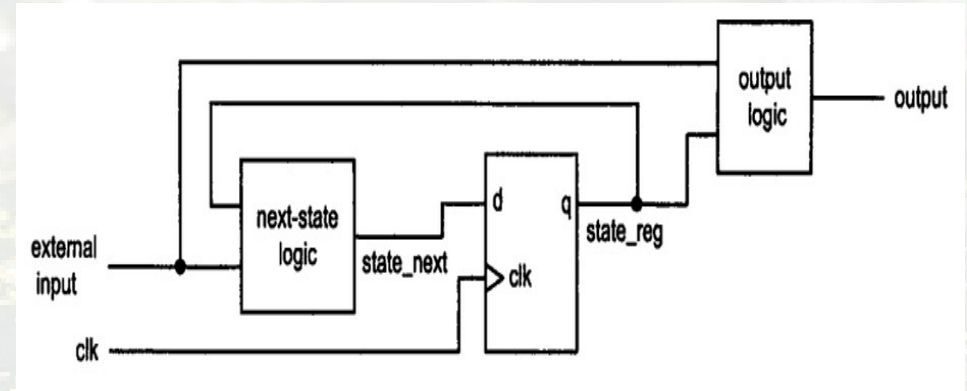



Descrição de Circuitos Sequenciais

- Base para qualquer circuito sequencial (um registrador de “*width*” bits):

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity registerN is  
  generic( width: positive;  
            resetValue: integer := 0 );  
  port(  
    -- control  
    clock, reset, load: in std_logic;  
    -- data  
    input: in std_logic_vector(width-1 downto 0);  
    output: out std_logic_vector(width-1 downto 0));  
  
end entity;
```

*sempre parametrizável, visando reuso.
Não usar valores default (ao menos nos
primeiros parâmetros),
evitando uso como top-level e forçando
generic map na instanciação.*

*separar sinais de
controle e de dados*



Descrição de Circuitos Sequenciais

```
use ieee.numeric_std.all;
```

a declaração deve ter apenas a especificação do tipo do “estado” e apenas dois sinais internos: o estado atual e o próximo estado. Só.

```
architecture behav0 of registerN is  
  subtype state is std_logic_vector(width-1 downto 0);
```

```
  signal currentState, nextState: state;  
  begin
```

a lógica de próximo estado é combinacional e sempre atribui algo para o próximo estado, com base nas entradas e no estado atual

```
    -- next-state logic
```

```
    nextState <= input when load='1' else currentState;
```

```
    -- memory element
```

```
    process(clock, reset) is  
      begin
```

o registrador (elemento de memória) nunca muda (a não ser eventualmente a atribuição no estado de reset) e não deve ter mais nenhuma lógica (vai para a NS logic)

```
        if reset='1' then
```

```
            currentState <= std_logic_vector(to_signed(resetValue, currentState'length));
```

```
        elsif rising_edge(clock) then
```

```
            currentState <= nextState;
```

```
        end if;
```

```
    end process;
```

```
    -- output logic
```

```
    output <= currentState;
```

uma lógica de saída que atribui algo para uma saída, com base apenas no estado atual (moore) e possivelmente entradas (mealy)

```
end architecture;
```



Exemplos

- Contador de Módulo

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.math_real.all;  
  
entity moduleCounter is  
    generic( module: positive;  
        resetValue: integer := 0 );  
    port(  
        -- control  
        clock, reset, load: in std_logic;  
        enb: in std_logic;  
        -- data  
        input: in std_logic_vector(integer(ceil(log2(real(module))))-1 downto 0);  
        output: out std_logic_vector(integer(ceil(log2(real(module))))-1 downto 0)    );  
end entity;
```




Exemplos

```
use ieee.numeric_std.all;
```

num contador, o tipo escolhido para o estado foi "unsigned"

```
architecture behav0 of moduleCounter is  
  subtype state is unsigned(integer(ceil(log2(real(module))))-1 downto 0);
```

```
  signal nextState, currentState: state;
```

```
  begin
```

```
    -- next-state logic
```

```
    nextState <= unsigned(input) when load='1' else  
                  currentState when enb='0' else  
                  to_unsigned(0, currentState'length) when currentState=module-1 else  
                  currentState+1;
```

lógica ainda suficientemente simples para que seja usado um único comando concorrente.

```
    -- memory element
```

```
    process(clock, reset) is
```

```
      begin
```

```
        if reset='1' then
```

```
          currentState <= (to_unsigned(resetValue, currentState'length));
```

```
        elsif rising_edge(clock) then
```

```
          currentState <= nextState;
```

```
        end if;
```

```
      end process;
```

```
    -- output logic
```

```
    output <= std_logic_vector(currentState);
```

```
  end architecture;
```

o registrador (memória) não foi alterado.



Exemplos

- Uma FSM (Finite State Machine) é apenas um circuito sequencial como qualquer outro
 - Porém, costuma ter a lógica de próximo estado (e possivelmente também a lógica de saída) mais complexa, de modo que esses elementos podem vir a ser descritos usando comandos sequenciais.

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity PortaoGaragem is  
  port(-- controle  
        clock, reset: in std_logic;  
        -- dados  
        SA, SF, SO, CR: in std_logic;  
        MT: out std_logic_vector(1 downto 0) );  
end;
```

*SA: Sensor portão Aberto
SF: Sensor portão Fechado
SO: Sensor Obstáculo no portão
CR: Controle Remoto acionado
MT: Motor (00 | 01: desligado;
 01: fechando;
 10: abrindo)*



Exemplos

```
...  
-- lógica de proximo estado  
process(estadoAtual,SA, SF, SO, CR) is  
begin  
    proximoEstado <= Fechando;  
    case estadoAtual is  
        when Fechado =>  
            if CR='1' then proximoEstado <= Abrindo;  
            eles proximoEstado <= Fechado;  
            end if;  
        when Abrindo =>  
            if SA='1' then proximoEstado <= Aberto;  
            eles proximoEstado <= Abrindo;  
            end if;  
        when Aberto =>  
            if CR='1' then proximoEstado <= Fechando;  
            else proximoEstado <= Aberto;  
            end if;  
        when Fechando =>  
            if SO='1' then proximoEstado <= Abrindo;  
            elseif SF='1' then proximoEstado <= Fechado;  
            else proximoEstado <= Fechando;  
            end if;  
    end case;  
end process;
```

a lógica desse circuito combinacional é complexa demais para um comando concorrente de algumas linhas, então nesse caso (e apenas nesse caso) permite-se que o comportamento seja descrito usando process e comandos sequenciais.

apenas o sinal de “próximo estado” deve ter algo atribuído. Para evitar atribuições “incompletas” e a geração de elementos de memória nesse circuito combinacional, é uma boa prática inicializar o sinal.



Exemplos

```
-- elemento de memória  
process(clock, reset) is  
begin  
    if reset='1' then  
        estadoAtual <= Fechando;  
    elsif rising_edge(clock) then  
        estadoAtual <= proximoEstado;  
    end if;  
end process;
```

novamente, o registrador permanece inalterado, a não ser a atribuição do estado de reset, que depende do tipo do estado. Neste caso, é o estado inicial da FSM.

```
-- lógica de saída  
with EstadoAtual select  
    MT <= "00" when Aberto,  
          "11" when Fechando,  
          "01" when Fechado,  
          "10" when Abrindo;
```

a lógica de saída é um circuito combinacional cujo comportamento é simples o suficiente para ser descrito com um único comando concorrente de algumas linhas. Portanto, essa deve ser a escolha feita.



Referências Bibliográficas

- Vahid, Frank. Sistemas Digitais: projeto, otimização e HDLs. Porto Alegre: Bookman, 2008. ISBN 978-85-7780-190-9
- Chu, Pomg P. RTL Hardware Design Using VHDL: Coding for Efficiency, Portability, and Scalability. Wiley-Interscience, 2006.
- Pedroni, Volnei. Circuit Design with VHDL. The MIT Press, 3th edition, 2020.

